

ATENÇÃO

VOCÊ que fabrica ou vende componentes, ferramentas, equipamentos ou qualquer produto ligado à área da

ELETRÔNICA:

ANUNCIE EM

DIVIRTA-SE COM A

ELETRÔNICA

VEÍCULO EFICIENTE, QUE ATINGE DIRETAMENTE O

CONSUMIDOR DO SEU PRODUTO

(011) 217.2257 (DIRETO)

fores (011) 206.4351 (DIRETO)

(011) 223.2037 (CONTATOS)

consulte-nos

DIVIRTA-SE COM A

ELETRÔNICA

EXPEDIENTE

Editor e Diretor

BÁRTOLO FITTIPALOI

Produtor e Diretor Técnico

BÉOA MARQUES

Programação Visual

CARLOS MARQUES

Artes

JOSÉ A. SOUSA

Capa: B. MARQUES e WANSI

Secretária Assistente

VERA LÚCIA DE FREITAS ANORE

Colaboradores/Consultores

RUBENS COROIRO, A. FANZERES e

F. GIALLUISI

Departamento de Reembolso Postal

Pedro Fittipaldi - Fone: (011) 206.4351

Revisão de Textos

Elisabeth Vasques Barboza

Composição de Textos

Vera Lúcia Rodrigues da Silva

Fotolitos

Fototração e Procor Reproduções Ltda.

Departamento de Assinaturas

Francisco Sanches - Fone: (011) 217.2257

Departamento Comercial

José Francisco A. de Oliveira - Fone:

(011) 217.2257

Publicidade (Contatos)

Publi-Fitti - Fone: (011) 217-2257

Kaprom - Fone: (011) 223.2037

Impressão

Centrais Impressoras Brasileiras Ltda

Distribuição Nacional

Abril S/A - Cultural e Industrial

Distribuição em Portugal (Lisboa/Porto/

Faro/Funchal) - Electroliber Ltda.

OVIRTA-SE COM A ELETRÔNICA®

Publicação Mensal

INPI N.º 005030

Reg. no DCOP sob n.º 2284-P.209/73

Copyright by

BÁRTOLO FITTIPALOI - EODITOR

Rua Santa Virgínia 403 - Tatuapé

CEP 03084 - São Paulo - SP

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS

NESTE NÚMERO

- CONVERSA COM O HOBBYSTA 2
- NEW-COM (O novo intercomunicação - que também pode ser usado como Porteiro Eletrônico - alimentado por fonte, diretamente da rede de C. A.) 3
- BUZINA INGLESA (3a. da série de "superbuzinas" de OCE! Outro som "maluco" para o seu "carango" 14
- CONTA-GIROS LINEAR (Um tacômetro para o carro, simples, preciso e barato!) 22
- MÓDULO DE VOLTÍMETRO DIGITAL (Uma aplicação prática, de grande utilidade, para o LM 3914! Substitui os voltímetros "de ponteiro" com vantagens!) 30
- TRANSCÉPTOR ÓPTICO - 1a. PARTE - O TRANSMISSOR (Comunicação pela Luz! Um autêntico passo rumo ao futuro!) 39
- BRINDE DA CAPA 44
- CAÇA-OURO (Um localizador de metais enterrados que pode transformar o seu quintal numa verdadeira "Serra Pelada"! Descubra as emoções do "Garimpo Eletrônico"! 50
- ENTENDA OS "GATES" CMOS E AS SUAS APLICAÇÕES (1a. parte - C. Integrados 4001 e 4011) 60
- CORREIO ELETRÔNICO 72
- VIA SATELITE (Correio Internacional) 78
- "GATOS" (ERRATA) 80
- (DICA) EQUIVALÊNCIAS DE PINAGEM ENTRE UM 556 E DOIS 555 81
- CURTO-CIRCUITO (Esquemas - malucos ou não - dos leitores) 84
- INFORMAÇÃO PUBLICITÁRIA (Cadernos Kits) 92

Conforme havíamos prometido, desde o início da publicação de DCE (e os leitores assíduos são todos testemunhas disso...), iríamos incrementando, pouco a pouco, a complexidade dos projetos apresentados, à medida que os próprios hobbystas fossem "crescendo" no seu aprendizado e prática, dentro do Fascinante Mundo da Eletrônica...


Assim temos feito... De alguns números para cá, o leitor deve ter notado uma crescente sofisticação em alguns dos projetos, além da apresentação periódica de montagens com o *lay-out* específico do Circuito Impresso, que é uma solicitação constante de grande faixa dos leitores...

Essa aparente "aceleração" no nosso cronograma editorial deve-se, também, ao surgimento da nossa publicação "irmã", o BÉ-A-BÁ OA ELETRÔNICA, que, no momento, engloba os assuntos mais relacionados com o iniciante, como que "liberando" a pauta de OCE para assuntos mais complexos e avançados, destinados, de uma maneira geral, àqueles que, pelo tempo, pela prática e pelo conhecimento adquirido (no próprio acompanhamento da revista...) já podem se arriscar a "vôos mais altos"...

Entretanto, não se assustem! Podemos garantir que jamais nos esqueceremos dos iniciantes (mesmo porque, à cada número de DCE, novos integrantes se juntam à turma, e os interesses desses principiantes também serão sempre observados...). Sempre que possível, junto aos projetos mais complexos, continuarão a aparecer aquelas montagens bem simples e fáceis (pois essa é a filosofia dentro da qual nascemos e que pretendemos manter ainda por longo tempo...). Um item que prova cabalmente essa nossa intenção, é a constante inclusão do BRINOE OE CAPA, sempre destinado à montagem de circuitos simples, dirigidos a quem está começando (mas, também, temos a certeza, muito apreciados pelos "veteranos").

O EOIITOR

É proibida a reprodução do total ou de parte do texto, artes ou fotos deste volume, bem como a industrialização ou comercialização dos projetos nele contidos. Todos os projetos foram montados em laboratório, apresentando desempenho satisfatório, porém DIVIRTA-SE COM A ELETRÔNICA não se responsabiliza pelo mau funcionamento ou não funcionamento de qualquer deles, bem como não se obriga a qualquer tipo de assistência técnica às montagens realizadas pelos leitores. Todo o cuidado possível foi observado por DIVIRTA-SE COM A ELETRÔNICA no sentido de não infringir patentes ou direitos de terceiros, no entanto, se erros ou lapsos ocorrerem nesse sentido, obrigamo-nos a publicar, tão cedo quanto possível, a necessária retificação ou correção.

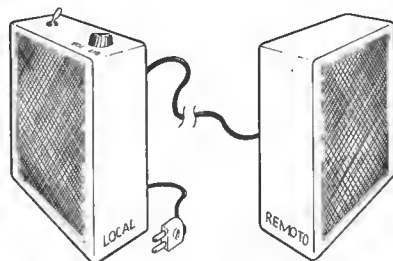

NEW-COM

("PORTEIRO ELETRÔNICO")

O NOVO INTERCOMUNICADOR DE DCE! MAIS SOFISTICADO, INCLUINDO ALIMENTAÇÃO DIRETA DA REDE C.A., CONTROLE DE VOLUME, E POSSIBILITANDO O ACIONAMENTO DE DUAS PEQUENAS CAIXAS ACÚSTICAS COM ALTO-FALANTES DE BOA DIMENSÃO! TAMBÉM PODE SER FACILMENTE ADAPTADO PARA FUNCIONAR COMO "PORTEIRO ELETRÔNICO"!

Um dos projetos de maior sucesso entre os leitores, até agora publicado aqui na DCE, foi o do INTERCOMUNICADOR ("Id" no distante Volume 1 da revista...). Embora de surpreendente simplicidade, baixo custo e de boa eficiência, aquele projeto inicial sofria de algumas pequenas deficiências (melhor seria dizer "insuficiências"...), naturalmente tributadas à própria falta de sofisticação do circuito básico...

Entretanto, no decorrer de todos os 28 meses de vida da OCE (olhem aí a nossa amizade atingindo já o seu terceiro ano!), muitos e muitos hobbystas solicitaram a publicação de um projeto mais "completo" (embora inspirado na simplicidade daquele primeiro circuito publicado...) de intercomunicador, que pudesse ser aplicado em usos residenciais, comerciais, ou até como "porteiro eletrônico" e, de preferência, que pudesse acionar alto falantes maiores, enfim, com uma instalação e desempenho melhorados, em relação ao projeto primeiro...

Atendendo, então, às solicitações da turma, aqui está o NEW-COM (Novo Intercomunicador), com *todas* as características pedidas pelos leitores/hobbistas! Embora bem mais sofisticado do que o projeto publicado no Volume 1, o NEW-COM mantém as "identidades" obrigatórias em todo projeto aqui veiculado: simplicidade, baixo preço e bom desempenho! Para simplificar as explicações (e ganhar espaço importante na própria descrição do projeto...), aqui vai uma "tabela de características", sobre o novo projeto:

- Baseado em apenas *um* Circuito Integrado, de obtenção relativamente fácil (o Integrado do "antigo" Intercomunicador era meio difícil de ser encontrado em certas praças ...), com grande simplificação geral no circuito e na quantidade de componentes.
- Montado em placa de Circuito Impresso de "lay-out" específico (o projeto do Vol. 1 era construído em Placa Padrão...), o que possibilita grande miniaturização e simplificação na parte puramente Eletrônica do projeto, além de atender às solicitações constantes da turma, nesse sentido.
- Alimentado — por uma fonte a transformador — diretamente pela rede C.A. (110 ou 220 volts), o que possibilita grande economia de pilhas (o Intercomunicador do Vol. 1 era alimentado com bateria de 9 volts).
- Apresenta um potenciômetro de controle de *volume*, possibilitando uma melhor adequação às condições ambientais de funcionamento (o primeiro, Intercomunicador não tinha controle de volume...).
- As duas "estações" (LOCAL E REMOTO) poderão "suportar" alto-falantes de boa dimensão (melhorando ainda mais o desempenho), acondicionados em elegantes caixas acústicas, que, dependendo do "capricho" do montador, permitirão a sua instalação em qualquer ambiente, sem destoar com as decorações, etc.
- Com uma pequena adaptação (realizada apenas na caixa da estação REMOTO), o NEW-COM poderá, perfeitamente, ser usado como "porteiro eletrônico" (o que representa grande segurança para uma residência...).

Por tudo isso, acreditamos que o projeto do NEW-COM é *exatamente* o que muitos da turma estavam esperando... Mãos à obra, portanto, pois vale, realmente, a pena, executar a montagem (levando-se ainda em conta que o custo final será, seguramente, *inferior* ao preço de um intercomunicador comprado "pronto" por aí, nas lojas...).

LISTA DE PEÇAS

- Um circuito integrado LM380 (14 pinos). Esse Integrado não admite equivalentes.
- Um LED (Diodo Emissor de Luz) FLV110 ou equivalente.

- Dois diodos 1N4001 ou equivalente (também podem ser usados os de número "maior", ou seja: 1N4002, 1N4003, etc.).
- Um resistor de $2,7\Omega \times 1/4$ de watt.
- Um resistor de $1K\Omega \times 1/4$ de watt.
- Um potenciômetro *linear* — com chave — de $2M2\Omega$, dotado do respectivo "knob" (botão).
- Dois capacitores, de qualquer tipo, de .1. F.
- Um capacitor eletrolítico de 47: F x 16 volts.
- Um capacitor eletrolítico de 470: F x 16 volts.
- Um capacitor eletrolítico de 2.200: F x 16 volts.
- Um transformador de saída para transistores, com *secundário* apresentando impedância de 8Ω , e relação de impedâncias de 25: 1 (o que quer dizer: a impedância do *primário* deverá ser de 200Ω). No nosso protótipo utilizamos um "Yoshitani", que funcionou perfeitamente.
- Um transformador de força, com *primário* para 110 e/ou 220 volts, e *secundário* para 12 — 0 — 12 volts x 250 miliampéres.
- Duas caixas acústicas *mini*, completas (incluindo painel com tela ortofônica), com medidas aproximadas de $25 \times 18 \times 14$ cm.
- Dois alto-falantes com impedância de 8Ω — diâmetro 6 polegadas — para 5 watts.
- Uma chave 2 polos x 2 posições, de "alavanca" ou "bolota" (não se recomenda o uso de uma H-H mini, simples, devido ao trabalho um tanto "pesado" a ser executado no circuito, com freqüentes inversões, etc.).
- Dois "jaques" (conectores fêmea universais), tipo J2.
- Dois "plugues" (conectores macho universais), tipo P2.
- Um "rabicho" (cabo de força com tomada macho numa das pontas).
- Fio paralelo fino em metragem suficiente para a interligação das duas estações (testamos o protótipo com 20 metros entre as estações, mas não deverão ocorrer problemas mesmo com um comprimento duas vezes maior...).
- Uma placa de Circuito Impresso com "lay-out" específico para a montagem (VER TEXTO).

MATERIAIS DIVERSOS


- Fio fino e solda para as ligações.
- Parafusos e porcas para fixações diversas (transformadores, placa de circuito impresso, alto-falantes, etc.)
- Material para a confecção da placa de Circuito Impresso (placa virgem, tinta para traçagem, perclororeto de ferro, acetona, lixa fina, recipiente plástico, mini-furadeira, etc.).

MONTAGEM

Ótimas as duas caixas acústicas *mini*, que tanto podem ser adquiridas prontas, de vários fornecedores, quanto confeccionadas pelo próprio hobbysta, os primeiros passos são os seguintes:



- Instalar os dois alto-falantes de 6 polegadas.
- Instalar, na tampa traseira de ambas as caixas, os conectores universais fêmea (jacks J2).
- Instalar, através de furação adequada, no topo de uma das caixas (que constituirá a ESTAÇÃO LOCAL), a chave 2 polos x 2 posições, o LED e o potenciômetro. A ilustração de abertura dá uma boa idéia de como pode ficar a "coisa"...

Preparadas as caixas destinadas às duas estações do NEW-COM, o hobbysta deve fazer um "reconhecimento" nos principais componentes do circuito, mostrados no desenho 1 em suas aparências, pinagens e símbolos esquemáticos. Quanto ao Integrado, LED e diodos (além dos capacitores eletrolíticos), a identificação das "pernas" não deverá constituir problema. Já no que se refere aos dois transformadores, um pouco de atenção será necessária... O transformador de força (ou "de alimentação"), mostrado ao alto, à direita, apresenta, de um lado (chamado primário - P), três fios, sendo um o correspondente ao 0 (zero), outro central, correspondente à ligação para 110 volts, e um terceiro, referente à ligação para 220 volts. Do outro lado (secundário - S), surgem também três fios, correspondentes, respectivamente a 12 - 0 - 12 volts.

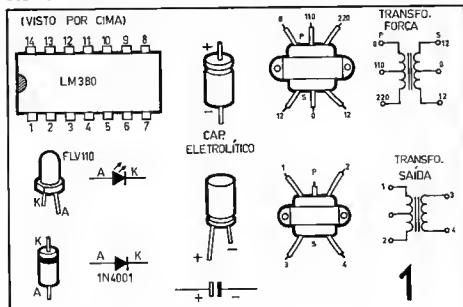

2

CHAVE
2P x 2P

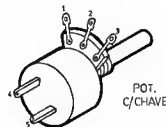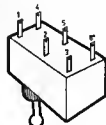

Normalmente, os transformadores de alimentação costumam vir marcados com as indicações dos seus terminais (às vezes essa marcação é fornecida em forma de "esqueminha", na própria caixa que embala o componente...). Entretanto, se o que você adquirir não tiver nenhuma marcação, é conveniente consultar o balconista, no momento da compra, quanto à "identidade das perninhas", para evitar "galhos"...

O transformador de *saída* (que, no circuito do NEW-COM é usado "invertido" ou seja: como componente de *entrada*...) apresenta, de um lado (primário - P), três fios. O fio central desses três poderá ser cortado rente, pois não será utilizado. Do lado do secundário - S, apresenta apenas dois fios. Embora esse tipo de transformador não seja normalmente fornecido com indicações quando aos seus terminais, para facilitar as coisas, atribuímos números aos seus fios (1, 2, 3 e 4), que devem ser consultados quando das ligações definitivas.


No desenho 2 aparecem dois componentes também importantes dentro desse tipo de circuito. À esquerda temos a chave 2 polos x 2 posições, em sua aparência, numeração (por nós atribuída...) dos pinos e diagrama esquemático. Notar que o componente é constituído de dois interruptores de *dupla posição*, mecanicamente acionados por uma só alavanca, solidariamente... À direita está o *potenciômetro com chave*. Trata-se de um potenciômetro de idêntica função à apresentada pelos modelos comuns, porém dotado de um *interruptor* (chave simples), acionado pelo mesmo eixo normal do componente. O "esqueminha" anexo mostra a identificação dos terminais, tanto da "parte potenciômetro" quanto da "parte interruptor", para que não fiquem dúvidas...

O CIRCUITO IMPRESSO


O desenho 3 mostra, em *tamanho natural*, para que possa ser copiado a carbono, diretamente, o "lay-out" do Circuito Impresso específico para a montagem. A confecção e o processamento da placa já foram detalhados em artigos anteriormente publicados em DCE (Volumes 10, 21 e 22). O importante é manter-se, rigorosamente, as posições das "ilhas" e "pistas", para que não ocorram problemas "mecânicos" ou "dimensionais", no momento da inserção dos terminais dos componentes, e da respectiva ligação.


Com a placa de Circuito Impresso, devidamente preparada e furada, podemos passar às ligações, todas mostradas no "chapeado" (desenho 4), através da visualização do lado *não cobreado* da placa, já com componentes e ligações devidamente posicionados. Alguns conselhos e recomendações importantes:

- Atenção à correta posição do Integrado (se necessário, consulte novamente o desenho 1).
- Cuidado também com a posição dos diodos, LEO e capacitores eletrolíticos, pois todos esses componentes têm "lado certo" para serem ligados à placa.
- As ligações dos dois transformadores e da chave R-F (RECEBE/FALA), também merecem uma atenção especial. Lembrar que qualquer inversão ou ligação indevida, obstará, inevitavelmente, o bom funcionamento do circuito.

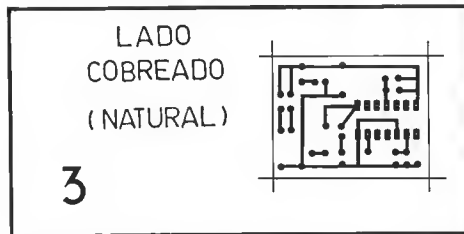

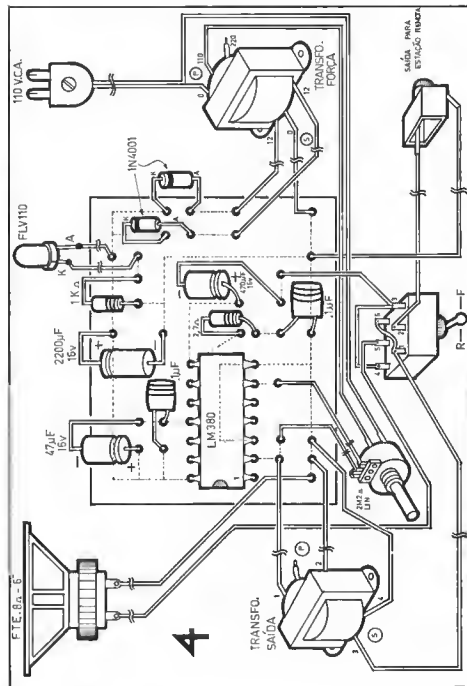- Tudo o que está mostrado no desenho 4 é contido por apenas *uma* das duas caixas acústicas — a correspondente à estação LOCAL. Lembrar que a chave R-F, o LEO e o potenciômetro/chave, já devem estar anteriormente posicionados em seus locais (ver ilustração de abertura), o mesmo ocorrendo com o alto-falante. O "rabi-cho" deve passar por um furo feito na tampa traseira da caixa (aconselha-se dar



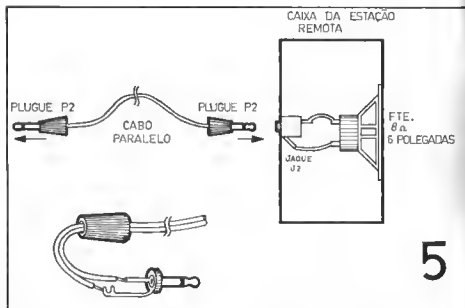

um nó no fio da alimentação, pelo lado de dentro da caixa, para evitar que um puxão externo possa danificar ou até desfazer completamente as conexões interiores do fio.

- A placa de Circuito Impresso e os dois transformadores deverão ser presos interiormente à base da caixa, com parafusos e porcas (ou, para simplificar, com parafusos auto-atarrachantes "rosca soberba").

Terminada a caixa da estação LOCAL, o hobbysta poderá preparar a da estação REMOTA, como mostra o desenho 5. Nesta segunda caixa ficam apenas o respectivo alto-falante e o "jaque" de ligação (na tampa traseira), devidamente interligados.

Ainda na ilustração 5, o método de ligação do cabo que efetuará a conexão entre as duas estações, também é mostrado. Em cada uma das extremidades do cabo paralelo longo e fino deve ser soldado um conector universal macho ("plugue" P2), como mostra o desenho, de maneira que a ligação das estações possa ser feita pela simples inserção dos "plugues" nos "jaques" respectivos. Esse sistema "de encaixe" facilita muito a mudança eventual das posições ocupadas pelas estações, bastando deslocar-se as caixas (e, naturalmente, o fio de comunicação entre elas...).

NEW.COMUNICANDO

Todo o controle é efetuado a partir da estação LOCAL, que deve, obviamente, ser instalada no "polo" principal das comunicações requeridas. Para ligar-se o NEW-COM,

basta girar-se o potenciômetro de *volume* até ouvir-se o "clique" indicativo do acionamento da chave interruptora incorporada ao componente. O LED acende, "monitorando" o funcionamento, e servindo para evitar-se esquecimentos (como tentar utilizar o NEW-COM sem que o circuito esteja ligado ou, por outro lado, deixar o circuito ligado a noite toda, "gastando força" desnecessariamente...). Regula-se o *volume*, através do potenciômetro, em uma intensidade conveniente (talvez sejam necessárias algumas rápidas experiências para se determinar o melhor nível de funcionamento...). Com a chave F-R na posição "FALA" (F), a estação LOCAL "emite" e a REMOTO "recebe". Mudando-se a chave para a posição "RECEBE" (R), a mão de direção inverte-se, ou seja: a estação REMOTO "emite" e a LOCAL "recebe". Como ocorre com todo dispositivo desse tipo (mesmo os sofisticados intercomunicadores "comerciais" existentes por aí...), deve-se falar pausadamente e com toda clareza, próximo à estação em operação (cerca de 30 a 40 cm. de distância, entre a boca da pessoa e a tela ortofônica da estação, é um parâmetro razoável...). Não é bom falar-se baixo demais e *nem gritar*, já que o circuito já está dimensionado para o nível sonoro de uma conversação *normal*... Quaisquer necessidades especiais de "ganho" poderão ser resolvidas pelo ajuste do potenciômetro de *volume*.

• • •

As utilizações básicas de um aparelho do tipo de NEW-COM são por demais "mandadas" para que nos extendamos em explicações... Entretanto, se o hobbysta pretender usar o dispositivo na função de "porteiro eletrônico", algumas recomendações são necessárias: a estação a ser colocada no interior da casa deverá ser, obviamente, a LOCAL, com todos os controles de "liga-desliga", "volume" e "fala-recebe", à disposição do morador. Já a estação REMOTO deverá receber uma instalação mais "caprichada", em caixa metálica ou plástica, com "veneziana" no lugar da tela ortofônica (para evitar a penetração de água de chuva no alto-falante...) e devidamente "embutida" — por exemplo — num dos pilares de alvenaria junto ao portão de entrada da residência... Embora dê, sem dúvida, um pouco de trabalho "extra", esse tipo de instalação não é um "bicho de sete cabeças", e poderá ser tentado, com êxito, mesmo por aqueles que não têm "grandes" habilidades...

• • •

O diagrama esquemático do circuito do NEW-COM está no desenho 6. Devido às características já "enxugadas" ao máximo do projeto (no sentido de reduzir complexidade e custos...), não se recomendam alterações experimentais nos valores dos componentes. O circuito foi dimensionado rigorosamente de acordo com as recomendações do próprio fabricante do Circuito Integrado, e de maneira que possa ficar ligado por longos períodos sem que sobrevenham aquecimentos "perigosos" nos componentes. Se, entretanto, o hobbysta achar que o Integrado está ficando "momo" e

**BUZINA
INGLESA**



(MAIS UMA DA SÉRIE DE SUPERBUZINAS DE DCE! OUTRO SOM, BEM "DIFERENTE", CAPAZ DE CHAMAR A ATENÇÃO SOBRE O SEU "CARANGO", MESMO EM MEIO AO TRÂNSITO MAIS RUIDOSO! MONTAGEM EM PLACA-PADRÃO, PARA FACILITAR A VIDA DOS PRINCÍPIANTES!).

As buzinas especiais já publicadas na série (BUZINA AMERICANA, no Vol. 24 e BUZINA BRASILEIRA, no Vol. 27) agradaram "em cheio" aos hobbistas que gostam de montar equipamentos especiais para veículos... Conforme havíamos prometido, aqui está o terceiro projeto de "superbuzina", a BUZINA INGLESA! Com as mesmas características de alta potência e som bem "diferente", esse novo projeto é, no entanto, de montagem bem mais simples, podendo ser realizado mesmo por principiantes (todo o tempo tem "gente nova" entrando na turma...). Atendendo, inclusive, a pedidos específicos dessa faixa de leitores (aqueles ainda não muito "conflantes"...), a montagem será descrita no sistema de Placa Padrão de Circuito Impresso, que evita a pré-confeção da placa com *lay-out* específico (sabemos que muitos dos hobbistas ainda não confeccionam suas próprias placas, por falta de tempo, de material ou de "coragem"...). Entretanto, dada a simplicidade do "esquema", o hobbista mais tarimbado, que assim o desejar, não encontrará a menor dificuldade em realizar o desenho de uma placa com *lay-out* específico para a montagem (baseando-se, para isso, nas verdadeiras aulas que DCE já deu sobre o assunto, nos Volumes 10, 21 e 22...), ganhando um pouco mais em miniaturização (embora, mesmo no sistema de Placa Padrão, a "coisa" fique bem pequena...) e simplificação...

D som emitido pelo circuito imita as sirenes dos carros da polícia inglesa, que muitos já devem ter ouvido em filmes (Dii... DÁÁ... Dii... DÁÁ...), apresentando uma variação tonal cíclica e regular, capaz de, realmente, chamar a atenção, mesmo em ruas *muito* ruidosas (alguns dos modernos carros de Bombeiros existentes no Brasil também utilizam uma sirene desse tipo...).

Grças ao uso de um alto-falante (transdutor) especial — o mesmo já recomendado para as superbuzinas anteriores da série — de alto rendimento, e totalmente à prova d'água, o hobbista poderá obter desempenho apenas encontrável em buzinas especiais de preço relativamente alto, existentes no varejo especializado em auto-peças. Como foi dito no início, o circuito é simples (embora eficiente), o que reduz numa sensível redução no custo final do "berrador". O único componente de preço um pouquinho "forte" (mas, ainda sim, não muito exagerado...) é o próprio transdutor especial à prova d'água. Entretanto, não se recomenda a sua substituição por um "tweeter" comum, pois a umidade e as condições adversas normalmente encontradas numa instalação em veículo, poderão acarretar defeitos no funcionamento, mais cedo ou mais tarde...

Mas, chega de "história", e vamos à descrição do projeto que, temos a certeza, agradará e surpreenderá a todos que resolverem montá-lo e instalá-lo no carro...

LISTA DE PEÇAS


- Um Circuito Integrado C.MDS 4011-A (A letra "A" depois do código básico "4011" é importante nesse tipo de montagem. Não há problema contudo, se houverem *outras* letras ou números, *após* a codificação 4011-A).
- Um transistor TIP31 ou equivalente (também pode ser usado o B500 ou outro NPN de alta potência, com características e parâmetros iguais aos do TIP31).
- Um transistor BC549 ou equivalente (outro NPN, de silício, baixa potência, para uso geral, também poderá funcionar no circuito).
- Três diodos 1N4004 ou equivalente.
- Um resistor de 4K75Ω x 1/4 de watt.
- Um resistor de 68KΩ x 1/4 de watt.
- Um resistor de 220KΩ x 1/4 de watt.
- Um resistor de 3M3Ω x 1/4 de watt.
- Um capacitor (poliéster ou disco cerâmico), de .01. F.
- Um capacitor (poliéster) de .22. F.
- Um capacitor eletrolítico de 100. F x 16 volts.
- Um transdutor especial para uso automotivo (à prova d'água), com impedância entre 4 e 8Ω, e dotado da respectiva "caneca" (VER TEXTO).
- Uma placa padrão de Circuito Impresso, do tipo destinado à inserção de apenas um Circuito Integrado.

MATERIAIS DIVERSOS

- Fio e solda para as ligações.
- Parafusos e porcas para a fixação da “caneca” (que já costuma ser fornecida com um “pe” especialmente desenhado para tal fixação).
- Adesivo e/ou vedante de epoxy ou silicone, para impermeabilização e fechamento final da “caneca” do transdutor.

MONTAGEM

Alguns dos componentes da montagem (os principais...) apresentam “lado” certo para serem ligados ao circuito, através de terminais que devem ser devidamente “reconhecidos” pelo hobbysta, antes de começar as soldagens. Para que não ocorram erros, portanto, é conveniente uma consulta atenciosa ao desenho 1, que mostra tais peças, em suas aparências, pinagens e símbolos esquemáticos. Da esquerda para a direita são vistos: o Circuito Integrado, com sua pinagem “contada” (os pinos são numerados, de 1 a 14, no sentido *anti-horário*, a partir da extremidade da peça que contém uma pequena marca, e com o componente observado *por cima*...), os transistores (notar que, embora ambos sejam NPN, devido a diferenças nos seus encapsulamentos e potências, a disposição das “pernas” *não* é idêntica...), o diodo (cujo terminal K costuma ser marcado com uma pequena cinta ou anel, em cor contrastante, junto à uma das

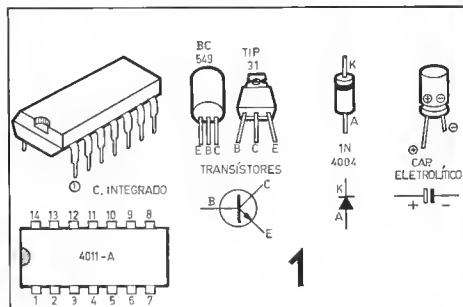

extremidades do seu corpo cilíndrico), e, finalmente, o capacitor eletrolítico (cujo terminal positivo é indicado pelo seu maior comprimento ou por uma reentrância em torno da extremidade do corpo do componente).


Ainda antes de iniciar as soldagens, vamos falar um pouco sobre o transdutor especial. Esse componente é um tipo de alto-falante de alta potência (nunca menos de 15 ou 20 watts), com o “corpo” confeccionado em resina de alto impacto e o cone em plástico (acetato), dimensionado e fixado de maneira que a água não possa atingir a bobina contida internamente. Além dessas proteções, a “cara” do transdutor apresenta uma máscara perfurada em “persiana” (ou dotada de furinhos protegidos por pequenas “lapelas” circulares...), de maneira que, mesmo um jato *direto* de água, não consiga penetrar as “entradas” do componente! Uma caneca plástica, especialmente desenhada para o transdutor, veda e protege a sua parte traseira, além de servir para conter o circuito eletrônico propriamente (protegendo-o também). Quem tiver alguma dúvida sobre a forma e dimensões desse alto falante especial, poderá consultar os projetos anteriores da série (Vols. 24 e 27), já que, em *todas* as “superbuzinas” de DCE aplicou-se o mesmo componente, em virtude da sua robustez e confiabilidade...

Conhecidos os componentes, podemos passar à montagem propriamente, cujo “chapeado” está na ilustração 2. Aqueles que ainda não conhecem a disposição geral das “pistas” e “ilhas” da placa padrão de Circuito Impresso devem, inicialmente, observar, à esquerda do desenho, a configuração do lado cobreado da dita cuja. Essa plaquinha pode ser facilmente encontrada em muitos fornecedores de material eletrônico, não devendo constituir problema a sua obtenção.

O lado *não* cobreado (em vista bem ampliada) da placa, já com todos os componentes e ligações devidamente posicionados, também é visto no desenho 2, e deve ser seguido com grande atenção pelo hobbysta, para evitar erros ou esquecimentos... A primeira recomendação é a de sempre: anotar, a lápis, os números de 1 a 14 junto aos furos “periféricos” da placa, para que se possa ter uma espécie de “guia” ou “índice”, que muito facilitará o encontro dos diversos pontos de ligação (notar que, na vista do lado *cobreado* da placa — oposto, portanto — a numeração está *invertida*, por motivos óbvios). Comparando com o desenho 1, o hobbysta inteligente notará que tais números correspondem, diretamente, à própria numeração dos pinos do Integrado...

Sempre usando a ilustração 1 com referência, posicione com atenção os transistores, diodos e capacitor eletrolítico (cuidado com as inversões...). Siga também com rigor as posições dos diversos “jumpers” (pedaços simples de fio, interligando dois ou mais furos da placa). Se o diâmetro de algum dos furos da placa se revelar insuficiente para a passagem de vários terminais simultaneamente, não se desespere! Basta alargar um pouco o furo, com uma ferramenta de ponta afiada, tomando apenas o cuidado de não “deseolar” a “ilha” cobreada, existente em torno do furo, de um dos lados da placa...

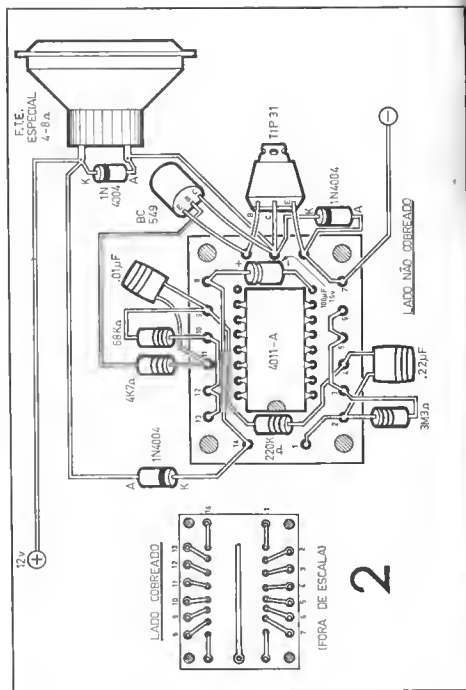As soldagens dos fios e terminais — como já temos advertido várias vezes (porém nunca é demais um aviso desse tipo...) — devem ser feitas com cuidado, para que go-




tas de solda não escorram, curto-circuitando indevidamente pistas ou ilhas. Também devem ser evitadas operações muito demoradas (principalmente nas soldagens dos terminais do Integrado, transistores, diodos e capacitor eletrolítico), pois o calor excessivo assim gerado poderá danificar componentes mais delicados...

Confira tudo ao final, com bastante atenção. Para evitar confusões quanto à polaridade dos fios de alimentação, recomenda-se usar cor *vermelha* no cabo do *positivo* e *preta* no do *negativo*, como é praxe... Lembrar também que, os cabos de alimentação, em virtude de serem submetidos a uma corrente considerável, quando em funcionamento pleno do circuito, não deverão ser muito finos...

A placa com o circuito deverá ser encaixada no fundo da "caneca" do transdutor, e aí fixada com adesivo de epoxy. Os fios da alimentação deverão passar por um furo feito na lateral do "pescoço" da caneca (esse furo deve ser vedado, para evitar a penetração de água, com o adesivo de *epoxy* ou com a pasta de silicone). Finalmente, fixa-se o "transdutor à "boca" da caneca, vedando-se também a junção, com cuidado e perfeição.

INSTALANDO E BUZINANDO


Para a ligação da BUZINA INGLESA ao sistema elétrico do veículo, existem dois métodos básicos, ambos esquematizados no desenho 3. Uma das opções é ligar-se o cabo do positivo diretamente a um ponto do sistema elétrico do carro permanentemente sob os 12 volts da bateria, conectando-se o cabo do negativo ao lado *não aterrado* do botão da buzina. O outro sistema (mostrado em B, no desenho), de ligação é

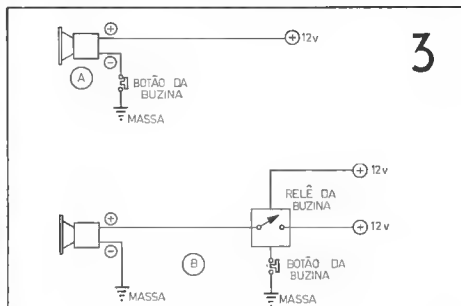

com um *relé de buzina* intercalado no sistema (a maioria dos veículos usa esse sistema de ligação da buzina "original"...). Provavelmente, os melhores resultados deverão ser conseguidos com o sistema A, pois a ausência do relé costuma reduzir as perdas de corrente, que podem ser, em alguns casos, responsáveis por um som menos forte na BUZINA... Quem não tiver "peito" ou conhecimentos para "fuçar" no sistema eléctrico do veículo (que é, realmente, meio complicado para os "leigos"...), terá que, inevitavelmente, recorrer a um auto-eléctrico para a instalação (mas sempre levando o presente exemplar de DCE, para que o electricista tenha uma base técnica sobre o assunto, antes de "aprontar alguma"...).

Como já dissemos, a intensidade do som é realmente "brava" (muitos watts) e, se nada estiver errado na montagem, a "linguinha" deverá berrar bem alto. Lembramos, entretanto, que o local de instalação da BUZINA tem grande importância na *potência acústica* realmente entregue pelo circuito... Se a "boca" da caneca estiver obstruída por um obstáculo frontal qualquer (a própria lataria do carro, por exemplo), obviamente haverá um certo bloqueio no som (que é nitidamente direcional...). Para efeitos práticos, recomenda-se a fixação da BUZINA na parte frontal do carro, apontada (em ângulo suave) para o chão, de maneira que o som emitido possa refletir-se livremente para o "exterior" do veículo.

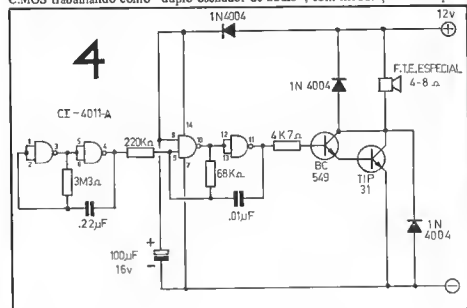
O diagrama esquemático do circuito está no desenho 4. O uso de um Integrado C.MOS trabalhando como "duplo oscilador de áudio", com modulação em frequên-



cia (ver, na seção ENTENDA do presente Volume, importantes subsídios sobre o funcionamento dos "gates" de um CMOS como osciladores...), simplifica enormemente as "coisas" reduzindo a quantidade de componentes necessários e baixando o custo final da montagem.

Modificações (a critério do hobbysta) tanto no timbre básico quanto na velocidade da modulação, poderão ser obtidas com a alteração experimental de quaisquer dos resistores e capacitores do circuito (com excesso do eletrolítico de 100 F e do resistor de 4K7 Ω), cujos valores não podem ser "mexidos". Entretanto, advertimos que, modificações substanciais nos valores de tais componentes, descaracterizarão o som de "buzina inglesa" emitido pelo circuito (embora possam ser tentadas pelos hobbystas "mexedores", que gostam de pesquisar suas próprias maluquices, em cima das doidices que nós inventamos por aqui...).

ESTAMOS AQUI PARA ATENDE-LO

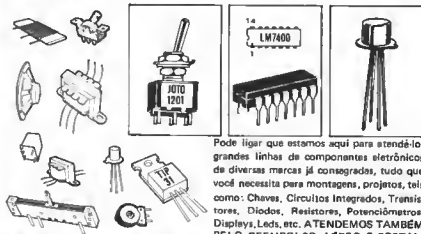

Pode ligar que estamos aqui para atendê-lo, grandes linhas de componentes eletrônico de diversas marcas já consagradas, tudo que você necessita para montagens, projetos, telas como: Chaves, Circuitos Integrados, Transistores, Diodos, Resistores, Potenciômetros, Displays, Leds, etc. **ATENDEMOS TAMBÉM PELO REEMBOLSO AÉREO E POSTAL.**


RÁDIO ELÉTRICA SANTISTA LTDA

Loja Matriz
RUA CEL ALFREDO FLAQUER, 140
150 - Fone 440-8089 (PARX)
CEP 08000
São Paulo - SP

Loja Filial nº 1
AVENIDA GOIÁS, 762
Fones 442-2009 - 442-2856
CEP 09500
São Caetano do Sul - SP

Loja Filial nº 2
R. Rodrigues Alves, 13 - Lojas 10/11.
CJ. Anchieta
Fones 448-7725 e 443-3290 - Prédio Próprio
CEP 08200 - São Bernardo do Campo - SP

CONTA-GIROS LINEAR

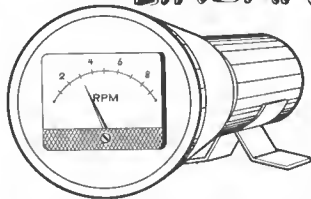

NOVO TACOMETRO (MEOIOR OE RPM) ELETRÔNICO PARA VEÍCULOS, BASEADO UM CIRCUITO MUITO SIMPLES (APENAS DOIS TRANSISTORES!), DE FÁCIL CONSTRUÇÃO E DESEMPENHO PRECISO...

No Vol. 15 de DCE, publicamos um projeto de conta-giros para carro baseado no versátil Integrado 555, que agradou muito aos hobbistas eletrônicos/automotivos... Entretanto, ainda existem muitos leitores que preferem montagens baseadas em componentes discretos (transistores), por uma série de motivos. Integrados, às vezes, em certos locais, são de obtenção um tanto difícil; a técnica de Circuito Impresso (mesmo em placa padrão...), para alguns dos hobbistas, ainda é um pouco problemática, existindo os que preferem montagens em ponte de terminais; um circuito com Integrado (embora fique com dimensões bem reduzidas...), geralmente, apresenta um custo um pouco superior ao seu equivalente apenas com transistores...

Por todas essas razões, e atendendo a muitos pedidos de leitores (ATENÇÃO: quando dizemos aqui "atendendo a pedidos", é *exatamente* isso que está sendo feito, sem qualquer espécie de "blefe"! Mantemos um constante acompanhamento às cartas dos leitores, anotando, classificando e cadastrando *tudo*: sugestões, críticas, idéias, pedidos, etc. Sempre que possível — como tem sido a nossa filosofia desde o início — procuramos atender diretamente os interesses da turma, pois esse é o espírito da revista, e a razão do sucesso de DCE entre os hobbistas e os amantes da Eletrônica...), trazemos um novo projeto de CONTA-GIROS LINEAR, com um circuito

muito simples, cuja construção está ao alcance mesmo do mais "verde" dos iniciantes. Dois transistores de uso corrente, alguns diodos e mais uns poucos resistores e capacitores são suficientes para, através de um miliamperímetro comum, indicar, com boa precisão, o "regime de giros" do motor do carro que, como sabem os que "curtem" o automobilismo com seriedade, é uma informação e um parâmetro *muito* importante na análise do desempenho do motor, além de constituir subsídio também valioso quanto à própria maneira de se conduzir o veículo, para um aproveitamento mais racional do combustível, etc.

Embora construído no sistema de "ponte de terminais", o presente projeto não apresenta dimensões físicas finais muito grandes, podendo, facilmente, ser instalado em uma "caneça" (plástica ou metal) do tipo apropriado para fixação no painel do carro, resultando (além da sua utilidade intrínseca...) num implemento muito "elegante", que não destoará em meio aos outros "relógios" ou indicadores já presentes no veículo.

• O hobbista mais "tarimbado" poderá, com grande facilidade, "transplantar" a montagem para uma placa de Circuito Impresso de *lay-out* específico, pois os componentes são poucos, tornando o "desenho" das pistas e ilhas também simples e de fácil resolução (os que pretenderem esse tipo de modificação, podem consultar a série APRENO A PROJETAR O SEU PRÓPRIO CIRCUITO IMPRESSO, publicada em duas partes nos Volumes 21 e 22 de DCE...).

LISTA DE PEÇAS

- Dois transistores BC549 ou equivalente (qualquer outro NPN, de silício, baixa potência, ganho médio ou alto, para uso geral, deverá funcionar perfeitamente no circuito, pois estão previstos ajustes que compensam eventuais pequenas diferenças de parâmetros).
- Dois diodos 1N4148 ou equivalentes (também pode ser usado o 1N914, por exemplo).
- Um diodo zener 1N758 (10 volts x 500 miliampéres).
- Um resistor de $100\Omega \times 1/4$ de watt.
- Dois resistores de $1K5\Omega \times 1/4$ de watt.
- Um resistor de $3K3\Omega \times 1/4$ de watt.
- Um resistor de $4K7\Omega \times 1/4$ de watt.
- Um resistor de $22K\Omega \times 1/4$ de watt.
- Um resistor de $39K\Omega \times 1/4$ de watt.
- Um resistor de $1M2\Omega \times 1/4$ de watt.
- Um "trim-pot" de $4K7\Omega$.
- Um "trim-pot" de $100K\Omega$.
- Um capacitor de poliéster, de .01 F.

- Um capacitor de poliéster, de .047:F (Esse valor deverá ser usado para veículos com motor de 4 cilindros. Para carros com motor de 6 cilindros, usar um capacitor, do mesmo tipo, de .033:F).
- Um miliamperímetro 0-1 miliampères (Para melhor efeito, recomenda-se usar um galvanômetro de mostrador grande, entretanto, por razões de economia, se o hobbysta preferir, poderá também ser usado um do tipo pequeno, comumente utilizado na função de "VU-Meter", desde que com a mesma escala de leitura ou alcance - 0-1 miliampère...).
- Uma barra de terminais soldáveis (ponte de terminais), com 16 segmentos (pode ser cortada de uma barra "inteira", que costuma ser fornecida com 20 segmentos).
- Uma caixa ("caneca") para acondicionar a montagem. Em lojas de auto-peças, o hobbysta não deverá encontrar dificuldade na obtenção de tal caixa, que já é "desenhada" de maneira a poder ser instalada no painel do veículo.

MATERIAIS DIVERSOS


- Fio e solda para as ligações.
- Parafusos e porcas para a fixação da ponte de terminais no interior da caixa, e para a conjugação caixa/braçadeiras/painel.

• • •

MONTAGEM

No desenho 1 (que deve ser consultado com muita atenção, principalmente se o hobbysta ainda é um iniciante...) estão os principais componentes do circuito, com a respectiva identificação dos seus terminais, e os seus símbolos esquemáticos. Lembrar no caso dos transistores, que se for usado um equivalente, a disposição da pinagem *pode* ser diferente da mostrada. Assim, para evitar confusões, recomenda-se consultar o balconista, no momento da compra, quanto à identificação das "perninhas do bicho"... Quanto aos diodos, notar que, embora *externamente* os diodos "comuns" e o *zener* se pareçam muito, suas funções e seus símbolos são *diferentes*... Cuidado, portanto, para não "trocar as estações" no momento da montagem.


A ilustração mostra também a aparência geral de um miliamperímetro do tipo *grande*. Embora, no exemplo, apareça um galvanômetro de mostrador *quadrado*, também existem, na praça, medidores com frente redonda ou retangular. O *importante* é que o *alcance* seja o recomendado (0-1 miliampère), já que pequenas diferenças na forma ou no tamanho *não* interferem no funcionamento "elétrico" do componente (embora, em certos casos, possam exigir uma certa adaptação "mecânica" quanto à forma e tamanho da caixa ou "caneca"...).

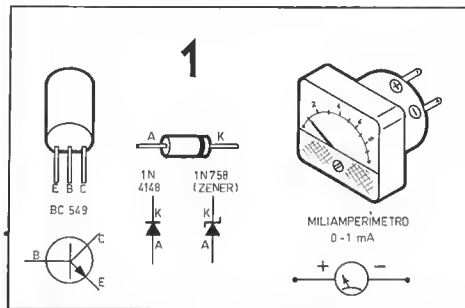

Obtidos os componentes e a caixa, o hobbysta deve, inicialmente, fixar o medidor na frente da "caneca" (como sugere a ilustração de abertura). Como sugestão, a "caneca" original do transdutor especial usado nos projetos da série de SUPERBUZINAS que DCE está publicando (um deles está no presente Volume...) *pode*, facilmente, ser adaptada para "container" do CONTA-GIROS LINEAR. Talvez algum dos anunciantes costumieiros de DCE possa, sob consulta, fornecer tal "caneca" (sem o transdutor, é claro).

No desenho 2, o hobbysta encontra o "chapeado" da montagem, com os componentes e ligações vistos em seus aspectos "reais". O método (já conhecido dos "veteranos", porém cujos "postulados" devem ser sempre recordados, em atenção aos iniciantes...) para se obter bons resultados numa montagem desse tipo, exige a observação de uma série de passos ou etapas que, se forem seguidas com atenção, facilitarão muito a realização da montagem com êxito... Aí vão, portanto, as "dicas":

- Anotar, a lápis, sobre a própria barra, os números de 1 a 16, junto aos segmentos. Esses números, durante as soldagens e ligações, funcionarão como "guias" ou "índice", ajudando muito na identificação dos pontos e na "ordenação" dos componentes.
- Observar com atenção as "posições" de todos os componentes polarizados (transistores, diodos "comuns", diodo zener e miliamperímetro). Lembrar sempre que qualquer inversão nas ligações de tais componentes, além de obstar o funcionamento do circuito, poderá causar danos irreparáveis à própria pela incorretamente ligada.

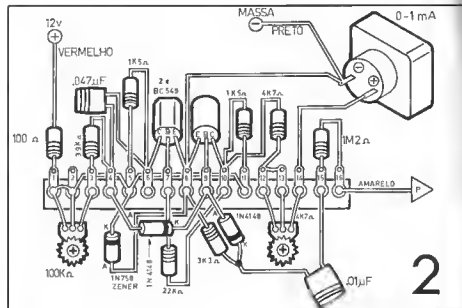

- Atenção também aos "jumpers" (fios simples interligando dois ou mais segmentos da barra).
- Para uma boa soldagem, limpe muito bem todos os "olhais" metálicos dos segmentos, raspando-os com lixa fina, "Bom-Brl" ou com uma ferramenta afiada, de modo a retirar qualquer camada de sujeira ou óxido neles depositada. O mesmo deve ser feito com os terminais dos componentes e pontas dos fios de ligação.
- Evitar uma demora muito grande em cada operação individual de soldagem, pois existem certos componentes, mais delicados (principalmente os transistores e diodos), que podem ser danificados pelo excesso de calor gerado numa soldagem lenta. A norma é não permanecer com a ponta aquecida do ferro por mais de 5 segundos sobre uma mesma conexão. Se, na primeira tentativa, a soldagem não sair perfeita, deve-se retirar o ferro de soldar, esperar a ligação arrefecer, e tentar-se novamente, com calma...
- Confira todas as ligações e posições de componentes, ao final, antes de dar a montagem como terminada. Os três fios de ligação externa do CONTA-GIROS LINEAR devem ser codificados em cores, para evitar confusões perigosas, ao instalar o aparelho no veículo. Usar vermelho no fio do positivo (12 volts), preto no fio do negativo (massa) e amarelo — por exemplo — no fio marcado com platinado (P).

CALIBRANDO, INSTALANDO E CONTANDO OS GIROS


Antes de ser instalado definitivamente no veículo, o circuito do CONTA-GIROS deve ser calibrado, para que suas indicações sejam bem confiáveis. Um dos métodos é valer-se da comparação com um outro conta-giros (que pode, para esse fim, ser emprestado de um amigo...). Liga-se os fios do positivo e negativo (vermelho e preto) ao sistema elétrico do carro (12 volts) e conecta-se o fio amarelo ao terminal da bobina de ignição que vai para o platinado (ATENÇÃO: este é o "lado" da bobina que trabalha com baixa tensão! Se, por acaso, você conectar a entrada do CONTA-GIROS ao secundário de alta tensão da bobina, o circuito inteiro do CONTA-GIROS vai "soltar fumacinha"...). Conecta-se o "outro" conta-giros (usado como referência) de acordo com as suas instruções específicas. Liga-se o motor e acelera-se. Coloca-se o "trim-pot" de 4K7Ω em sua posição média e, através do "trim-pot" de 100KΩ ajusta-se a leitura do "nosso" CONTA-GIROS, até que ela "empate" com a mostrada pelo conta-giros usado como referência. Como os conta-giros, normalmente, fornecem indicações até cerca de 8 mil RPM (rotações por minuto) a própria escala "natural" do miliamperímetro pode ser usada, para a leitura, com "folga", considerando-se as marcações da seguinte maneira:

posição do ponteiro no miliamperímetro	leitura em RPM
.2	2.000
.4	4.000
.6	6.000
.8	8.000
1	10.000

Dessa forma, a interpretação é fácil e direta, não ficando dúvidas quanto às RPMs indicadas. Entretanto, se o hobbysta preferir, poderá confeccionar outra escala para o miliamperímetro, dividida em 8 pontos (linearmente, quer dizer: igual espaço ou diferença angular entre todas as "divisões" dessa nova escala...). A maioria dos miliamperímetros pode ser "aberta", havendo a possibilidade de se efetuar essa troca de escalas que, entretanto, deve ser feita com grande cuidado, para não entortar-se o ponteiro, nem danificar-se o sensível mecanismo interno do galvanômetro.

Existe um outro método de calibração, mais preciso e mais "técnico". Nesse caso, o hobbysta deverá construir, ainda que provisoriamente (todas as peças poderão, depois, serem reaproveitadas...), o pequeno circuito mostrado no desenho 3 (sugerimos a montagem em barra de conectores para fusados, para que os componentes possam ser facilmente reaproveitados depois da utilização do circuitinho...).

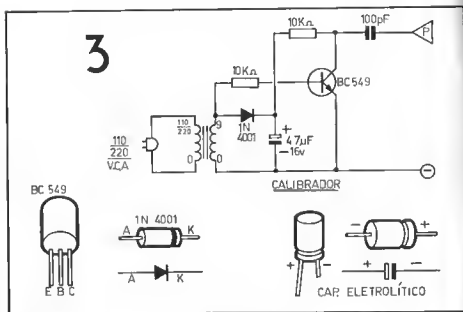Liga-se os fios vermelho e preto do CONTA-GIROS, respectivamente a uma fonte qualquer de 12 volts C.C. (pode ser até um conjunto de 8 pilhas pequenas de 1,5



voltz cada, nos respectivos suportes...). Coneta-se, em seguida, os pontos (P) e (-) do circuito do CONTA-GIROS com os respectivos no circuitinho do calibrador. Liga-se o rabicho do calibrador à uma tomada da rede C.A. e ajusta-se os "trim-pots" do CONTA-GIROS até obter-se as leituras a seguir, rigorosamente:

número de cilindros
do motor

4
6


leitura no miliamperímetro
do CONTA-GIROS

1.800 RPM
1.200 RPM

Para esse ajuste, inicialmente coloca-se o "trim-pot" de 4K7Ω em posição *média*. Em seguida, gira-se o "trim-pot" de 100KΩ até obter-se o valor correto de RPMs na leitura. Se houver alguma dificuldade na obtenção dessa calibragem, retoque a posição do "trim-pot" de 4K7Ω, em qualquer sentido (voltando sempre a atuar sobre o de 100KΩ), até obter a leitura correta.

Com o aparelho devidamente calibrado, instale-o definitivamente no veículo. O fio *vermelho* (12 volts — positivo) deverá, de preferência, ser conetado a um ponto do sistema elétrico que apresente os 12 volts *apenas* quando a chave de ignição estiver *ligada*, para que não haja "desperdício" de corrente quando o motor não estiver acionado. A instalação (posicionamento) da "caneca", propriamente, no painel (ou sobre o painel), fica a inteiro critério do hobbysta, lembrando, contudo, que a visualização

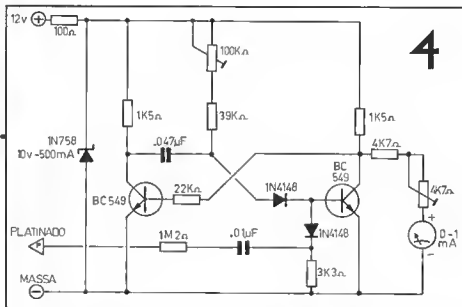por parte do motorista deve ser feita com conforto, e *sem* que haja a necessidade de um *grande* desvio de atenção (tirar os olhos da pista, mesmo por instantes muito curtos, não é uma boa norma de segurança...)



O diagrama esquemático do CONTA-GIROS LINEAR está no desenho 4. Tecnicamente, o circuito é chamado de *multivibrador* ("flip-flop") *monoestável*. O circuito gera, sob o comando de cada "abre-fecha" do platinado do carro, um pulso bem definido, cuja leitura *média* é efetuada pelo miliamperímetro que, por assim dizer, "traz" o trem de pulsos numa informação linear analógica (quanto mais pulsos num mesmo intervalo de tempo, maior a corrente "lida" pelo miliamperímetro). Devido às características de precisão do circuito, *não* devem ser feitas experimentações quanto aos valores dos componentes. A única peça com valor "flexível" é o capacitor cujos terminais estão ligados aos terminais 4 e 6 da barra, cujo valor deve ser de .047, F para carros com motores de 4 cilindros e de .033, F para motores de 6 cilindros.

MÓDULO DE VOLTÍMETRO DIGITAL



(APLICAÇÃO PRÁTICA MÓDULAR DO INTEGRADO LM3914)

Um dos projetos já publicados em DCE, que mais sucesso fez entre os hobbistas foi o LED-METER (Vol. 20), baseado no versátil Circuito Integrado LM3914. Naquele projeto a disposição básica do circuito, embora servisse também, após algumas regulagens ou adaptações, como *voltímetro*, era a de funcionar como um VU-METER seqüencial, a ser ligado diretamente na saída de som de rádios, gravadores, amplificadores, etc.

Aproveitando um pouco mais as potencialidades do Integrado LM3914, conseguimos simplificar a idéia básica, de modo a construirmos um verdadeiro MÓDULO DE VOLTÍMETRO DIGITAL, calculado inicialmente para substituir, *diretamente*, qualquer voltímetro "de ponteiro", com alcance máximo de 5 volts (havendo, entretanto, a possibilidade de, através do simples ajuste de um único "trim-pot", redimensionar o "fundo de escala" para leituras máximas entre 1,5 e 10 volts). A "leitura" da voltagem medida é feita através de uma barra de LEDs, em 10 "degraus" (que, no caso do fundo de escala em 5 volts, serão representados por etapas de 0,5 volts cada).

As aplicações do MÓDULO são muitas e muitas... Como já foi dito, o circuito poderá — em qualquer circunstância — substituir (com vantagens...) um voltímetro "tradicional" (de ponteiro), dando indicações precisas e escalonadas. Assim, o MÓDULO, pode, por exemplo, ser utilizado para a "leitura" automática da voltagem de saída em fontes de alimentação (reguláveis ou fixas), ou até como "voltímetro de bancada",

existindo inclusive a possibilidade de torná-lo "multi-faixas, através de um "truque" muito simples, que também será descrito no presente artigo!

A principal característica do MÓDULO é que, além do próprio Integrado e dos 10 LEDs necessários à barra de "leitura", a parte puramente Eletrônica do circuito exige apenas mais *dois* componentes (isso mesmo: só mais *dois* componentes!), o que torna a montagem extremamente simples, e ao alcance de qualquer hobbysta, mesmo que ainda não tenha muita prática. Também as calibrações ou ajustes necessários, ao fim da montagem, para se determinar a faixa de leitura e a sua precisão, são *muito* fáceis de serem realizadas, não havendo a necessidade de equipamentos especiais (o único "equipamento" necessário será *uma ou duas* pilhas pequenas, de 1,5 volts cada, nada mais...).

Para facilitar ainda mais "as coisas", simplificando também o *tamanho* da montagem, enfatizando as suas possibilidades de miniaturização, adotamos, para o presente projeto, a técnica de Circuito Impresso de *lay-out* específico, o que gera, inclusive, a interessante possibilidade de se "embutir" o MÓDULO, completamente, dentro de qualquer outro equipamento com o qual deva trabalhar em conjunto, desde que, na caixa original de tal equipamento, haja um pequeno espaço "sobrante" (o que não é difícil de acontecer...).

Mas, vamos à montagem... Outros detalhes e sugestões serão dados durante o artigo. Podemos garantir que vale a pena a sua realização, pois as aplicações e utilizações práticas serão muitas, compensando largamente os cruzados dispendidos com as peças necessárias...

LISTA DE PEÇAS

- • •
- Um Circuito Integrado LM3914 (esse Integrado não admite equivalentes).
- Dez LEDs (Diodos Emissores de Luz), de qualquer tipo. Podem ser usados FLV110 (vermelhos — redondos), SLB-15-UR (vermelho — retangular), ou qualquer outro, a critério do montador. Para uma perfeita uniformidade no brilho, tornando a "leitura" da barra mais precisa, recomenda-se que todos os 10 LEDs sejam exatamente do *mesmo* tipo e cor.
- Um resistor de 1K 2W x 1/4 de watt.
- Um "trim-pot" *mini* — vertical — de 10KΩ.
- Um Interruptor simples (chave H-H ou "gangorra", *mini*).
- Quatro pilhas pequenas de 1,5 volts cada, com o respectivo suporte.
- Dois conjuntos "macho/fêmea" de conetores "banana", um *preto* e outro *vermelho*.
- Duas pontas de prova longas, uma *preta*, outra *vermelha*.
- Uma placa de Circuito Impresso com *lay-out* específico para a montagem (VER TEXTO).

Uma caixa para abrigar o circuito (se o hobbysta pretender realizar o MÓDULO como uma *unidade independente* — sugestão visualizada na ilustração de abertura — uma caixa medindo 12 x 8 x 5 cm. "dará e sobrará").


MATERIAIS DIVERSOS

- Material para a confecção da placa de Circuito Impresso (placa virgem cobreada, tinta para a traçagem, percloroeto de ferro, etc.).
- Fio e solda para as ligações.
- Parafusos e porcas para fixações diversas (placa de Circuito Impresso, interruptor, etc.).
- Adesivo de *epoxy*, para fixação dos LEDs (que também podem, a critério do hobbysta, serem fixos com ilhoses próprios, rosqueados, o que dará uma apresentação visual ainda mais bonita ao painel da montagem).

• • •

MONTAGEM

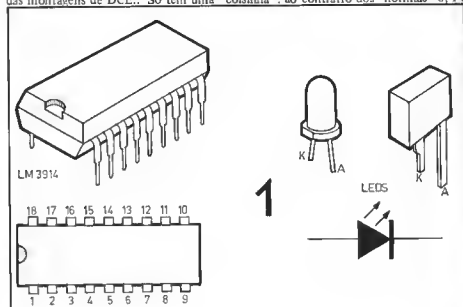Examinemos, inicialmente, o desenho 1, destinado a familiarizar o hobbysta com os principais componentes do circuito. O Integrado (visto à esquerda) é muito parecido, externamente, com os outros componentes desse tipo já utilizados em muitas das montagens de DCE... Só tem uma "coisinha": ao contrário dos "normais" 8, 14





ou 16 pinos, o LM3914 tem 18 pinos (9 de cada lado). Essa quantidade anormalmente alta de pinos impede, inclusive, que a montagem possa ser realizada em placa padrão de Circuito Impresso (que estão previstas para Integrados de até 16 pinos, apenas...). Como sempre, a numeração dos pinos é "lida" em sentido anti-horário, com a peça observada por cima, a partir da extremidade que contém uma marca (chanfro, ponto em relevo ou colorido, etc.).

Também no desenho 1, à direita, aparecem os dois "modelos" de LEDs mais comuns (redondo e quadrado), que podem ser utilizados pelo hobbysta na montagem. No tipo redondo, a identificação do terminal K (catodo) é feita, normalmente, pelo pequeno chanfro existente na lateral da peça. Nos dois casos (redondo ou quadrado), o terminal K costuma ser, também, o mais curto. Ainda quanto aos LEDs, é bom lembrar que, dependendo da disposição final da montagem pretendida pelo hobbysta (principalmente no que diz respeito ao posicionamento e à "forma" da barra de LEDs no painel do instrumento), poderá ser necessário o "encomprimento" das pernas dos LEDs, para que as suas ligações à placa de Circuito Impresso possam ser feitas confortavelmente.

No desenho 2 o hobbysta encontra o *lay-out*, em tamanho natural, da placa de Circuito Impresso específica para a montagem. De acordo com as técnicas já ensinadas em artigos anteriores de DCE, o desenho deve ser copiado a carbono, sobre o lado cobreado de uma placa virgem, após o que deve ser feita a traçagem (com tinta apropriada), seguida da corrosão, limpeza e furação...

Ainda antes das ligações definitivas, se o hobbysta tiver optado pela construção do MÓDULO na forma de unidade independente, sugerimos que seja preparada a caixa, de acordo com a ilustração de abertura do presente artigo. Notar que a disposição dos LEDs em semi-círculo, mostrada no desenho, não é obrigatória, podendo ser modificada pelo gosto do leitor (uma barra horizontal ou vertical, por exemplo — também "funcionará" muito bem, em termos "visuais"). Se o leitor preferir seguir a nossa sugestão, após a realização dos furos, os LEDs deverão ser encaixados e presos com um pouco do adesivo de *epoxy*, pelo lado de dentro da caixa (não esquecer de

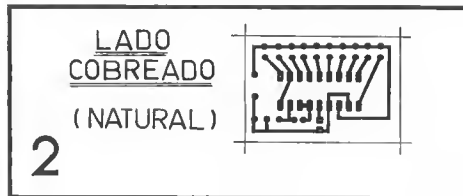

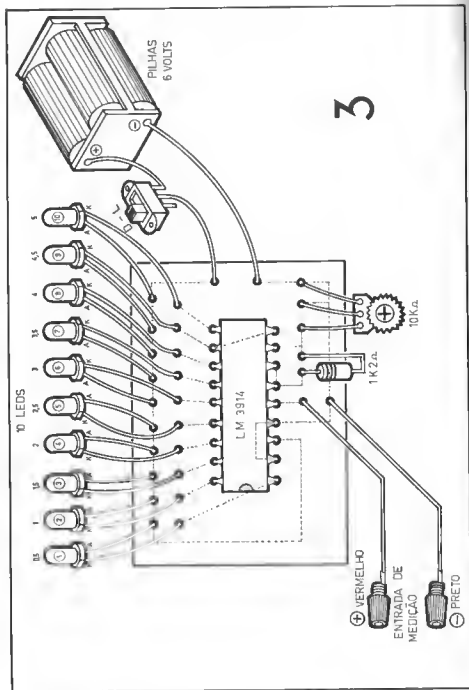

"encomprida" as pernas dos LEDs, com pedaços de fio fino, para facilitar a sua conexão à palca de Circuito Impresso. Os conectores "banana" (vermelho para o positivo e preto para o negativo), podem ser fixos através das suas próprias roscas, aos furos respectivos. O interruptor (chave H-H) é fixado com parafusos e porcas. Os dois terminais de prova também já podem ser preparados, soldando-se a dois pedaços de fio (cerca de 50 cm. cada no mínimo...) as pontas de prova longas e os conectores "banana macho", como mostra o desenho (codificando sempre o positivo com a cor vermelha e o negativo com a preta).

A montagem propriamente, está no desenho 3, em forma de "chapeado" no qual se vê a placa pelo seu lado *não cobreado*, já com o Integrado, LEDs e demais componentes, devidamente posicionados e ligados. Atenção à posição do LM3914 e dos LEDs (se necessário, consulte novamente o desenho 1). Efetue todas as ligações com calma e cuidado, seguindo todas as regras de boa soldagem já exaustivamente recomendadas em artigos anteriores de DCE. Para facilitar uma verificação rigorosa ao final, a ilustração mostra (em linha pontilhada), a "sombra" das pistas cobreadas existentes "do outro lado" da placa (compare com o desenho 2 e verifique que a "sombra" das pistas, vista pelo lado *não cobreado* é uma "visão de espelho" em relação ao lado cobreado...).

Tudo conferido, o conjunto pode ser fixado definitivamente no interior da caixa (já anteriormente preparada, de acordo com a ilustração de abertura).



COMPUTAÇÃO ELETRÔNICA !

NO MAIS COMPLETO CURSO DE ELETRÔNICA DIGITAL E MICRO-PROCESSADORES VOCÊ VAI APRENDER A MONTAR, PROGRAMAR E OPERAR UM COMPUTADOR

MAIS DE 100 APOSTILAS LHE ENSINARÃO COMO FUNCIONAM OS REVOLUCIONÁRIOS CHIPS 8080, 8085, 280, AS COMPACTAS "MEMÓRIAS" E COMO SÃO PROGRAMADOS OS MODERNOS COMPUTADORES.

VOCÊ RECEBERÁ KITS QUE LHE PERMITIRÃO MONTAR DIVERSOS APARELHOS CULMINANDO COM UM MODERNO MICRO COMPUTADOR

CURSO POR CORRESPONDÊNCIA

CEMI - CENTRO DE ESTUDOS DE MICROELECTRÔNICA E INFORMATICA
Av. Paes de Barros, 411 - cj. 26 - fone (011) 93-0619
Caixa Postal 13219 - CEP 01000 - São Paulo - SP

Nome

Endereço

Bairro

CEP

Cidade

Estado

NÃO PERCA TEMPO! SOLICITE INFORMAÇÕES AINDA HOJE!

GRÁTIS

DCE 28
Mar 1981

Conecte, provisoriamente, uma fonte de tensão de 3 volts (duas pilhas pequenas, de 1,5 volts cada, em série), à "entrada de medição" do MÓDULO (isso já pode ser feito através das respectivas pontas de prova, anteriormente confeccionadas...). e ajuste o "trim-pot" até que *apenas* o LED n.º 6 (correspondente à leitura de 3 volts) fique aceso... Pronto! O MÓDULO já está perfeitamente calibrado para funcionar, com boa precisão, como um voltímetro de 0 — 5 volts (em "degraus" de 0,5 volt cada...). Confira, se quiser, a precisão, fazendo com que o MÓDULO "leia" a tensão de apenas *uma pilha* (deve acender apenas o LED n.º 3, correspondente a 1,5 volts) e de *três pilhas* (acendendo-se apenas o LED n.º 9, correspondente a 4,5 volts). Se necessário, faça um ajuste "fino" no "trim-pot", para que essas três leituras "de referência" sejam obtidas da forma mais precisa possível.

ALTERANDO O AJUSTE OE "FUNDO DE ESCALA"

Embora a previsão inicial das características do circuito sejam para uma leitura máxima de 5 volts (em "degraus" de 0,5 volts, correspondentes a cada um dos 10 LEDs...), através de um reajuste no "trim-pot" o hobbysta poderá condicionar o "fundo de escala" a outros valores máximos de voltagem, entre 1,5 e 10 volts, através — é claro — da correta calibração, através de valores outros de referência... Vamos a alguns exemplos:

- Utilizando-se como fonte de tensão de referência, durante a calibração, uma bateria de 9 volts, gira-se o "trim-pot" até que o único LED aceso seja o de n.º 9. Nesse caso, pode-se considerar que a leitura máxima será de 10 volts, em "degraus" de 1 volt cada (correspondente ao acendimento progressivo de cada um dos 10 LEDs). EXISTE UM "PORÉM" AÍ... A voltagem de alimentação do MÓDULO DE VOLTÍMETRO DIGITAL *não pode ser inferior à maior voltagem medida*. Nesse caso, então, a alimentação do circuito deverá ser feita com 12 volts (não mais com 6 volts, portanto...), obtíveis — por exemplo — de 8 pilhas pequenas de 1,5 volts cada, acondicionadas em suportes).


- Outra possibilidade: utilizar-se, como fonte de tensão de referência, uma única pilha de 1,5 volts, ajustando-se o "trim-pot" de modo que apenas acenda o LED n.º 10. Nesse caso, obteremos um voltímetro de leitura máxima em 1,5 volts (em 10 "degraus" de 0,15 volts cada). Nesse caso, como a *maior voltagem medida* (1,5 volts) é inferior à tensão normal de alimentação do circuito (6 volts), não há a necessidade de se "mexer" na alimentação. (permanecem os 6 volts recomendados).


Mesmo mantendo inalterada a alimentação sugerida para o módulo no presente artigo (6 volts), através de divisores resistivos corretamente calculados, podemos *ampliar* a escala de leitura, conforme sugerem os dois exemplos mostrados no desenho 4. Partindo do MÓDULO básico, calibrado para um "fundo de escala" de 5 volts (conforme já descrito), podemos transformá-lo para ler até 50 volts (em degraus de 5 volts cada), anexando, simplesmente, à *entrada de medição*, a pequena rede de resistores mostrada no exemplo da esquerda. Com tal configuração, o MÓDULO recebe (através do divisor resistivo), apenas um *décimo* da tensão "sentida" pelas pontas de prova. Se — como mostra o exemplo da direita — quisermos ampliar ainda mais a tensão máxima de leitura, basta dotarmos a entrada de medição de um conjunto de resistores que "divida por 20" a tensão "sentida" pelas pontas de prova! Com os valores mostrados, o MÓDULO pode "ler" até 100 volts (em "degraus" de 10 volts cada...).

- Através de vários conjuntos de resistores, e de um chaveamento (ou de vários conectores "banana" de "entrada positiva"), o hobbysta não terá dificuldades em transformar o MÓDULO básico num autêntico "voltímetro multi-faixas", podendo "ler", por exemplo:

- 0 a 5 volts (em degraus de 0,5 volts).
- 0 a 50 volts (em degraus de 5 volts).
- 0 a 100 volts (em degraus de 10 volts).
- 0 a 500 volts (em degraus de 50 volts).

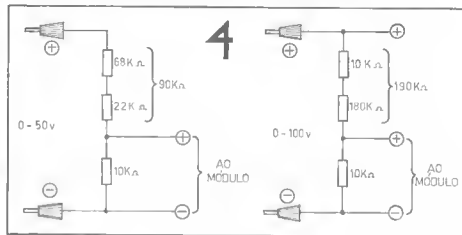Com um pouco de raciocínio (e alguns cálculos simples), essas ampliações poderão ser feitas facilmente, pois não são nenhum "bicho de sete cabeças".



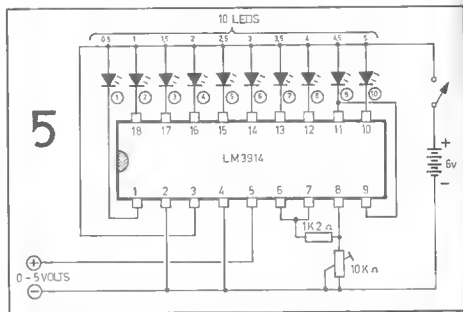

O diagrama esquemático do circuito do MÓDULO DE VOLTÍMETRO DIGITAL está no desenho 5. Lembrar que, na disposição circuitual mostrada, o MÓDULO apenas pode funcionar na leitura de *corrente contínua*, existindo, porém a possibilidade de adaptá-lo também para a leitura de C.A., através da inclusão de uma "ponte" de diodos na entrada de medição, além de um pequeno capacitor "de filtro", destinado a "amaciar" a C.A. retificada, antes de ser entregue à "leitura" do circuito.

Advertimos também que *inversões* (ainda que breves) na tensão medida (se você, por exemplo, botar a ponta vermelha no *negativo* da tensão a ser medida, e a ponta preta no *positivo*...) podem danificar *permanentemente* o Integrado (que é, sem dúvida, o componente mais caro da montagem...). Portanto, toda a atenção é pouca. Para prevenir esse tipo de acidente, o hobbysta poderá intercalar, em série com a *entrada positiva da medição* (fio que vai do conector "banana vermelho" até o pino 5 do Integrado), um diodo de proteção. Entretanto, a tensão medida sofrerá uma "derubada" automática de cerca de 0,6 volts (em virtude da queda de tensão normalmente ocorrida na junção semi-condutora do diodo...) que nem sempre é conveniente, principalmente quando se pretende um "fundo de escala" de tensão não muito alta...

O hobbysta que se dispuser a construir o MÓDULO, temos a certeza, não terá razões de arrependimento. Inclusive, no futuro, daremos outras "dicas" para ampliar ainda mais a utilização do MÓDULO básico, talvez até como "coração" de um verdadeiro "multímetro de bancada", através da complementação com outros módulos, que permitirão a leitura de *correntes e resistências*, também...



Todo hobbysta de Eletrônica "se amarra" em projetos de comunicadores de todos os tipos: intercomunicadores com fio, microfones sem fio, transceptores de R.F. (tipo "Walkie Talkie") e coisas assim... DCE já publicou alguns bons projetos do gênero (todos muito bem aceitos pela turma...). Trazemos agora um projeto "diferente" de transceptor que *não usa fio nem "ondas de rádio"* como meio de transmitir a informação! É isso mesmo: nem fio nem "ondas de rádio"! Todos os que acompanham as revistas e jornais devem estar sabendo que, nos centros tecnologicamente mais avançados do mundo, já faz um bom tempo que se estuda e se pesquisa a comunicação por meio *óptico*, ou seja: usando-se a luz como "veículo"... As "grandes potências" mundiais já usam (pelo menos militarmente e nas atividades espaciais), há algum tempo, comunicações via "laser". O "laser" não é mais do que um *tipo especial* de emissão luminosa, tomada "mais forte", "concentrada" e "coerente" através de processos de estimulação de um gás (através de radiação...) ou de um semicondutor especial (já existem, inclusive, *diodos "laser"* cujos princípios de funcionamento são muito semelhantes aos dos LEDs comuns...).

Assim, para que o hobbysta possa, ao mesmo tempo, mergulhar também nesse fascinante aspecto da moderna tecnologia de comunicações, além de montar um interessante aparelho (cuja apresentação em "Feiras de Ciência" ou atividades correlatas, deverá ser de grande impacto...), estamos publicando, em duas partes, o projeto do TRANSECTOR ÓPTICO que, embora utilize alguns dos conceitos mais modernos no ramo das comunicações, não apresenta a menor dificuldade na sua construção, ajuste e operação, podendo ser tentada a montagem mesmo por iniciantes ainda um

pouco "inseguros". O custo final do TRANSECTOR também não deverá ser muito alto, já que todos os componentes são de aquisição relativamente fácil (pelo menos para aqueles que residem próximos aos grandes centros ou — pelo menos — podem valer-se dos sistemas de compras pelo Reembolso Postal, colocados à disposição dos hobbistas por vários dos anunciantes de DCE...).

Devido ao fato do projeto exigir *duas* unidades independentes, uma para *emitir* o sinal óptico e outra para *recebê-lo*, desmembramos a descrição em duas partes. A primeira, publicada no presente Volume de DCE, descreve o TRANSMISSOR. A segunda, a ser publicada no próximo Volume (n.º 29), descreverá o RECEPTOR. Existe ainda um outro motivo que nos levou a dividir o projeto: a intenção de fornecermos, como BRINDE OE CAPA, as plaquinhas de Circuito Impresso específicas para a construção do TRANSECTOR... Assim, o privilegiado leitor de DCE recebe, anexo à capa da presente edição, a placa para o TRANSMISSOR e, junto à capa do Vol. 29, a placa para o RECEPTOR, facilitando muito "as coisas" para todo mundo...

Para "ganhar tempo", o hobbista já pode ir construindo o TRANSMISSOR (de acordo com as instruções do presente artigo), pois, como dissemos, as unidades são *completamente independentes*... Daí é só munir-se de um pouquinho de paciência, e aguardar o próximo Volume, com a descrição (e a plaquinha GRÁTIS...) do RECEPTOR...

LISTA OE PEÇAS


- Um Circuito Integrado 741 (dependendo da procedência ou do fabricante, esse Integrado pode ser fornecido com diversos "prefixos", como UA, LM, NE, etc., tratando-se todos de equivalentes).
- Um transistor BC549 ou equivalente (outro NPN, de silício, baixa potência e bom ganho, poderá ser usado em substituição).
- Um LEO (Diodo Emissor de Luz) de alta luminosidade (de preferência do tipo com encapsulamento *incolor*). No protótipo, usamos um SLR-54-UT, que apresentou um bom rendimento.
- Um resistor de $150\Omega \times 1/4$ de watt.
- Dois resistores de $2M7\Omega \times 1/4$ de watt.
- Um "trim-pot" (mini-vertical), de $10K\Omega$.
- Um capacitor, de qualquer tipo, de .1. F.
- Um capacitor eletrolítico de $10\text{ F} \times 16\text{ volts}$.
- Um capacitor eletrolítico de $100\text{ F} \times 16\text{ volts}$.
- Uma cápsula de microfone de cristal.
- Um interruptor simples (chave H-H ou "gangorra", mini).
- Uma bateria de 9 volts com o respectivo "clip".
- Uma placa de Circuito Impresso com *lay-out* específico para a montagem (VER TEXTO).

MATERIAIS PARA A PARTE ÓPTICA E OIVERSOS


- Uma caixa pequena para abrigar a montagem (até uma pequena saboneteira plástica poderá ser usada).
- Um tubo de material opaco para a instalação do sistema óptico (no protótipo, utilizamos o "velho truque" da embalagem de filme fotográfico, que sempre funciona bem nesse tipo de função...).
- Uma lente pequena (diâmetro inferior ao do tubo). No protótipo usamos uma peça muito barata, retirada de um daqueles pequenos monóculos plásticos, utilizados para a visualização de fotos em transparência. Se não houver outra maneira, o hobbista poderá até adquirir um desses pequenos monóculos (geralmente com a imagem "sedutora" de uma mulher sem a "embalagem" o que pode ser muito bonito, mas não se presta para as nossas intenções imediatas...) e desmontá-lo, para usar a lente.
- Fio fino e solda para as ligações.
- Parafusos e porcas para fixações diversas (interruptor, placa de Circuito Impresso, etc.).
- Adesivo à base de *epoxy*, para fixação do microfone de cristal, do LEO e do seu conjunto óptico etc.

MONTAGEM

Antes de iniciar a montagem propriamente, é interessante "adiantar-se" ao hobbista as aparências e disposições "externas" das duas unidades do TRANSECTOR (TRANSMISSOR e RECEPTOR), cujas sugestões estão no desenho 1. Notar que, tanto o TRANSMISSOR quanto o RECEPTOR são dotados de sistemas ópticos (tubos com lente), destinados a otimizar o funcionamento e conseguir o melhor alcance possível. O TRANSMISSOR conterá, além do seu circuito eletrônico propriamente, um microfone de cristal, destinado a captar a voz do operador e transformá-la em sinais elétricos. O circuito, por sua vez, amplifica tais sinais e entrega os ao LED que, ajudado pelo sistema óptico (tubo e lente) emite um feixe luminoso *modulado* com a informação sonora. O RECEPTOR, através do seu próprio sistema óptico (tubo e lente), "recolhe" o feixe luminoso emitido pelo TRANSMISSOR e concentra-o sobre um sensor (fototransistor) que detecta e transforma a informação sonora que veio "encavalada" sobre o feixe luminoso em um sinal elétrico. O circuito do RECEPTOR, por sua vez, amplifica tal sinal elétrico e o transforma novamente em som (através de um fone). Os detalhes sobre o RECEPTOR serão dados na segunda parte do projeto (DCE n.º 29). Por enquanto, basta saber as características gerais dos dois circuitos, bem como as disposições "externas" das caixas, bem como a acomodação dos dois sistemas ópticos... Voltemos, então, à desenhos da montagem do TRANSMISSOR...

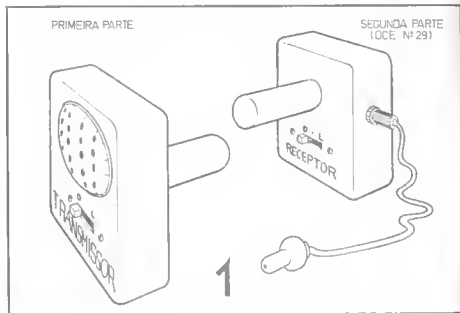

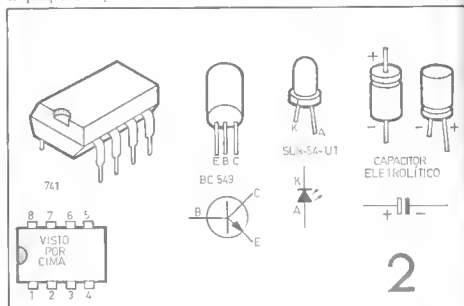O desenho 2 mostra os principais componentes do circuito, todos eles apresentando "polarizações" em seus terminais, ou seja: têm modo certo de serem ligados pois, se qualquer das "pernas" for trocada, a "coisa" não funcionará. Toda atenção, por-



tanto... Quanto ao Integrado, transistor e eletrolítico, pouco há a falar (a ilustração mostra tudo que se precisa saber...). Já quanto ao LED, é bom notar que o componente recomendado, embora emita luz vermelha (como o fazem a maioria dos LEDs "comuns"...), apresenta um rendimento superior à média, devido ao seu encapsulamento ser incolor. Na impossibilidade de encontrar-se o LED com o código recomendado, deve-se procurar obter um componente de "alta luminosidade", para melhor rendimento final do TRANSMISSOR...



COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA.

NA ELETROTEL VOCÊ ENCONTRA TUDO PARA MONTAGEM DOS CIRCUITOS DESTA REVISTA, ALEM DE UMA COMPLETA LINHA DE COMPONENTES PARA O HOBBYSTA E O PROFISSIONAL.

RUA JOSÉ PILOTTI 48 • LQJA 32 - C.J. ANCHITE • TEL 4585551 • SÃO BERNARDO DO CAMPO • CEP 08100

DCE 28



Curso ALADIM

formação e aperfeiçoamento profissional
cursos por correspondência:

- TÉCNICO DE MANUTENÇÃO EM ELETRÔ- DOMÉSTICOS
- TV PRETO E BRANCO
- ELETRÔNICA INDUSTRIAL
- TÉCNICO DE MANUTENÇÃO EM REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO
- TV A CORES
- TÉCNICAS DE ELETRÔNICA DIGITAL

OFERECEMOS A NOSSOS ALUNOS:

- 1) - A segurança, e experiência e a idoneidade de uma Escola que em 23 anos já formou milhares de técnicos nos mais diversos campos de Eletrônica;
- 2) - Orientação técnica, ensino objetivo, cursos rápidos e acessíveis;
- 3) - Certificado de conclusão que, por ser expedido pelo Curso Aladim, é não só motivo de orgulho para você, como também é a maior prova de seu esforço, de seu empenho e de sua capacidade.



TUDO A SEU FAVOR

Seja qual for a sua idade seja qual for o seu nível cultural o Curso Aladim fará de você um técnico!

Encontre este anúncio para o CURSOS ALADIM
Rua Florbênio de Almeida, 145 - CEP 01078 - São Paulo - SP
solicitando informações sobre o(s) curso(s) de:

NOME _____

ENDEREÇO _____

CIDADE _____ CEP _____ ESTADO _____

DCE 28

BRINDE DE CAPA

No desenho 3 aparece, em tamanho natural, o *lay-out* do lado cobreado da placa de Circuito Impresso específica para a montagem (se o hobbysta pretender construir *mais de um* conjunto, basta copiar o *lay-out* com carbono, sobre uma placa virgem de fenolite cobreado, processando-a depois, através da respectiva traçagem, corrosão e limpeza, pelos métodos já explicados de confecção de Circuitos Impressos...). Após retirar (com cuidado para não rasgar a revista) o BRINDE da capa, faça uma boa limpeza com algodão embebido em álcool ou acetona, esfregue palha de aço fina sobre as áreas cobreadas até que fiquem bem brilhantes e livres de óxidos ou adesivo. Em seguida efetue a furação das "ilhas" (usando, para isso, uma "Mini-Drill" ou um perfurador manual para placas...). Compare o "seu" BRINDE com o *lay-out* (desenho 3) e verifique se não há falhas ou imperfeições. Qualquer pequeno defeito poderá ser facilmente corrigido com um pouco de atenção e "capricho": se, na sua placa, houver uma pequena interrupção ou falha em alguma pista, basta preencher tal lapso com uma gota de solda cuidadosamente depositada... Se, por outro lado, o defeito for um pequeno "curto" entre pistas ou "ilhas", raspe com a ponta de uma ferramenta afiada essa área cobreada indevida, até desfazer a ligação errônea...

Com a placa preparada, podemos passar à montagem propriamente, cujo "chapeado" está no desenho 4. A ilustração mostra o lado não cobreado da placa, já com todos os componentes e ligações devidamente posicionados. Como sempre, a maior atenção é recomendada nas ligações dos componentes "polarizados" (aqueles vistos no desenho 2). A polaridade da bateria também é importante, pois uma inversão poderá causar danos aos componentes. Para facilitar a verificação final das ligações, o desenho mostra também (em linhas pontilhadas...) a "sombra" da pistaagem cobreada, existente no "outro" lado da placa (confira com o desenho 3).



Para você que é "LIGADÃO" em Eletrônica...

Sele-Tronix
tem uma completa
linha de:

TODOS OS KITS

Nova Eletrônica
Superkit
Dialkit e Idim

LINHA COMPLETA DE:



- circuitos integrados
- transistores
- diodos
- triac's
- leds, displays etc.

E MAIS:
Instrumentos e equipamentos das melhores marcas (representante exclusivo no Rio de linha da TRI-O-KENWOOD)

Temos tudo que você pensar em Eletrônica

Sele-Tronix Ltda.
A LOJA dos KITS

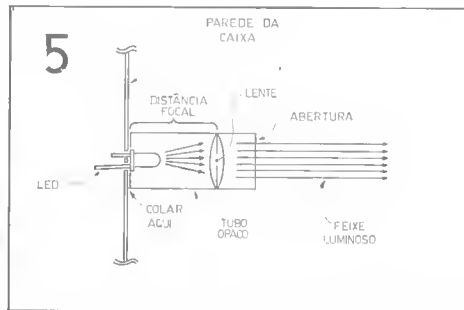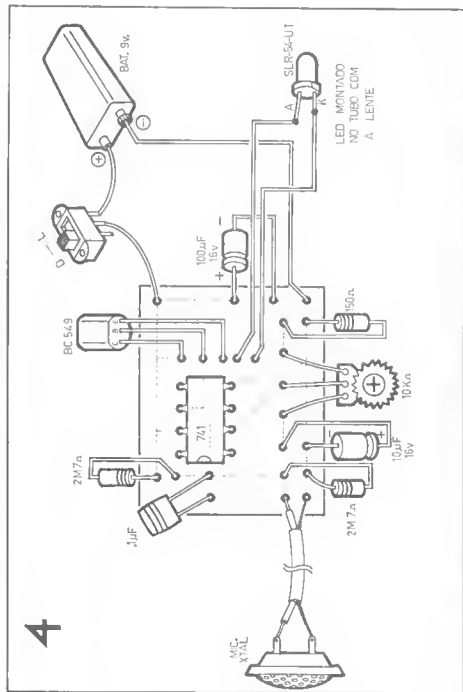
Rua República do Líbano, 25 A - Centro
Fones: 252 2040 - 252 5334 - Rio de Janeiro



Antes de instalar definitivamente o circuito eletrônico dentro da caixa (de acordo com a sugestão do desenho 1...), é bom darmos uma olhada com mais detalhes no sistema óptico, mostrado em corte no desenho 5. Notar que o tubo deve ser fixo com cola de *epoxy* à traseira da caixa do TRANSMISSOR. Os dois furinhos devem ser feitos (tanto no fundo do tubo quanto na própria traseira da caixa), para a passagem dos terminais do LEO (que também pode ser imobilizado com uma gota de cola de *epoxy*). O correto posicionamento da lente é o ponto mais importante do sistema óptico... Inicialmente, deve-se medir a *distância focal* da lente, da exata maneira mostrada na "DICA" MELHORANDO O DESEMPENHO DOS FOTO-SENSORES, publicada na pág. 97, do Vol. 26 de OCE. Determinada a distância focal, a lente pode ser fixa, no interior do tubo, através de simples pressão (se os diâmetros o permitirem...), ou com um filete de cola de *epoxy*, cuidadosamente depositado nas bordas da dita cuja...

TESTANDO O TRANSMISSOR

Tudo instalado e acondicionado na caixa, ligue o interruptor geral do TRANSMISSDR (após conectar a bateria de 9 volts), e posicione o "trim-pot" na sua posição *média*. Olhe o tubo com o LED *bem de frente* e, simultaneamente, bata de leve com a unha sobre o microfone de cristal, observando se ocorre uma *piscada* breve (ou um súbito aumento na luminosidade...) no LED, a cada pancadinha dada no microfone. Se isso não ocorrer, vá ajustando, lentamente, o "trim-pot", até obter esse comportamento (LEO "reagindo" luminosamente às batidinhas na cápsula de microfone...). Pronto! O TRANSMISSOR já está funcionando (o ajuste "fino" do "trim-pot" sómente será feito com o auxílio e a presença do RECEPTOR, a ser publicado na próxima DCE...). Se quiser um teste mais completo, posicione-se frente a um espelho, de modo que, ao falar junto ao microfone do TRANSMISSOR, possa observar, ao mesmo tempo, as pequenas variações no brilho do LED, ocasionadas pelos "picos" (momentos em que a voz fica mais alta ou mais "forte"...). Para testar o posicionamento da lente (quanto à sua distância focal...), coloque-se num ambiente escurecido, e aproxime-se de uma parede de cor clara, apontando para ela o tubo do TRANSMISSDR. Bata as "pancadinhas" sobre o microfone e verifique se o ponto luminoso emitido pelo LED e "concentrado" pela lente e pelo tubo, é perfeitamente discernível, "projetado" sobre a parede... Não se preocupe se a luminosidade do ponto projetado sobre a parede parecer muito fraca. O importante é que ela seja bem "concentrada"...

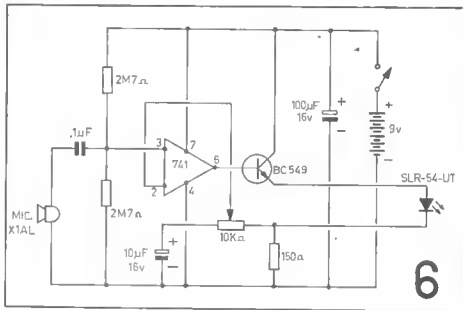

O "esquema" do TRANSMISSDR está no desenho 6. O Circuito Integrado amplifica os sinais captados pelo microfone de cristal (o ganho da amplificação é controlado pelo "trim-pot" de 10KΩ), entregando o sinal amplificado ao transistor BC549 que, por sua vez, reforça ainda mais tal sinal, entregando-o ao LED, cujo brilho fica, assim, proporcional aos sinais captados pelo microfone. Em linguagem técnica diz-se que a "luz do LED é modulada pelo som captado pelo microfone" (de maneira muito semelhante à modulação da "onda de rádio" que chega aí ao seu receptor de O.M., "trazendo" o som a cavalo...).

Não são recomendadas modificações nos valores dos componentes, já que isso poderá acarretar sérias perdas na sensibilidade do TRANSMISSDR...

Aguardem, então, o próximo Volume de DCE, com a publicação do RECEPTOR, para completar o sistema de comunicação... Por enquanto, aqueles que forem muito impacientes poderão apontar o tubo do TRANSMISSDR para o céu, e tentar uma comunicação unilateral com os Extra-Terrestres que devem proliferar pelo Universo (é brincadeira, não, porém não muito brincadeira...).

NOVIDADES

TESTE E REALIVADOR DE CINESCOPÍOS ARPEN



DE ADJUTOR DE BARRASINJETOR DE SINAIS DE VIDEO E AUDIO VIDEOTRON - TET MOD. TRT3

Cr\$ 8500,00

O novo Teste e Realizador de Cinecristos TRT 3 ARPEN, serve tanto para cinecristos a cores como para preto e branco. Ele tem um sistema controlado por microprocessador de testes, a partir dos resultados você poderá recuperar a parte ou as partes afetadas. Entre outras vantagens, ele permite a verificação de cores de grande intensidade dos catódos em operação, a análise local dos elementos afetados. A Realização pode ser feita ou bem dependendo das condições do cinecristo em testes e depois de realizado você pode provar a nova vida do tubo com o mesmo processo.

O Teste e Realizador de Cinecristos TRT 3 ARPEN vai garantir a qualidade e confiabilidade e a segurança do seu serviço. CARACTERÍSTICAS DE USO: VERIFICAÇÃO DE CORTE DE GRANDE VERIFICAÇÃO DE CURTO ENTRE ELEMENTOS DE TESTE INJECÇÃO DA VIDA ÚTIL DO CINECISTO REALIZAÇÃO DE CINECISTOS CAUSADOS VERIFICAÇÃO DE LUMINOS ABERTOS.



VERIFICADOR DE DIODOS E TRANSISTORES

- Verifica transistores e diodos de silício e germânio
- Prova transistores instalados em circuitos, mesmo que tenham impedâncias ligadas entre os pinos não inferiores a 150 ohms
- Verifica-se o ganho do transistor até 100 por cento ou por baixo de 150
- Identifica-se o transistor PNP ou NPN
- Identifica o modo de conexão dos diodos desconhecidos ou desbalanceados.

Cr\$ 10 500,00

Pagamentos com Vale Postal (entender-se-á a aplicação Pinheiro 6559) e Cheque (gratuito desconto de 10%)

Nome _____
Endereço _____
Cidade _____ Estado _____
Emiss _____ (cite o nome do aparelho)

CENTRO DE DIVULGAÇÃO TÉCNICO ELETRÔNICO PINHEIROS
Vendas pelo reembolso através de postal
Caixa Postal 1205 - CEP 01000 - São Paulo - SP Fone 210-6433

CAÇA-OURO



UM LOCALIZADOR DE METAIS ENTERRADOS QUE PODE TRANSFORMAR O SEU QUINTAL NUMA AUTÊNTICA "SERRA PELADA"! DESCUBRA TODAS AS MARAVILHAS E EMOÇÕES DO "GARIMPO ELETRÔNICO"!!!

O que já tem de cartas no nosso arquivo/cadastro, de leitores solicitando a publicação de um projeto de "Detetor de Metais", não está em nenhum gibí... Entretanto, até o momento, não tínhamos veiculado uma montagem desse gênero, por uma série de motivos: os circuitos de *detetores indutivos*, são, normalmente, muito complexos, envolvendo ajustes rigorosos e, eventualmente, componentes difíceis. Além disso, a própria "construção mecânica" da "coisa", não costuma ser muito simples, devido ao inevitável emprego de bobinas captadoras de grandes dimensões, isso sem falar em vários requisitos inerentes dos circuitos desse tipo...

Nosso laboratório "ferveu". por muitos meses, tentando chegar a um projeto "do jeitinho" que os leitores/hobbystas queriam... Finalmente, após muitos e muitos testes, ensaios, protótipos falhados, consultas exaustivas a livros e manuais, chegamos a um projeto que — pelo menos *acreditamos* — deve agradar à maioria, porque, além

50

de fácil construção, não apresenta o menor problema de regulagem ou ajuste, além de utilizar pouquíssimas peças (como é de praxe nas montagens de DCE...) e ficar dentro de um custo final relativamente baixo...

A construção do CAÇA-OURO, no que diz respeito à parte puramente Eletrônica, "não tem segredo"... Mesmo a parte "externa não deverá apresentar ao hobbyista dificuldades intrinsecas (procuramos realizar a "carcaça" do CAÇA-OURO com materiais facilmente encontráveis, obtíveis até em armazéns ou super-mercados. vocês vão ver, no decorrer do artigo...).

Basicamente, um "detetor de metais" é um dispositivo capaz de, através da "informação" conseguida por campos *eletro-magnéticos induzidos*, "perceber" a presença de corpos metálicos, mesmo a certa distância (até enterrados...) e, pela atuação de um circuito especialmente dimensionado, gerar uma espécie de "aviso", alertando sobre a presença de tal corpo metálico dentro do campo *eletro-magnético* gerado pelo aparelho...

Só para exemplificar: existe uma valiosa moeda de ouro, relíquia arqueológica, enterrada lá, bem no *seu próprio quintal* (é, concordamos, uma hipótese *muito* remota, mas que costuma entusiasmar muita gente...). Fazendo uma "varredura" com o CAÇA-OURO no terreno, inevitavelmente a localização da moeda será descoberta, mesmo que o "tesouro" esteja a algumas dezenas de centímetros abaixo da superfície!

As aplicações de um dispositivo desse tipo são muitas... Todos aqueles que "curtem" pesquisar os matos e praias da vida, em busca de eventuais "coisas metálicas" (às vezes valiosas...) enterradas, terão, no CAÇA-OURO, um importante auxiliar... Como adendo, o dispositivo *também* pode detectar, dentro de paredes, ou no sub-solo, o posicionamento de canos d'água ou "condutos" metálicos, ajudando muito quando são necessárias obras ou remoções em determinado terreno, pretendendo-se *não atingir* ou danificar esses encanamentos "escondidos"...

Se corretamente construído, com o hobbyista seguindo as instruções e "dicas" aqui apresentadas, o CAÇA-OURO será, temos certeza, uma *brincadeira muito séria*, capaz de transformar os leitores numa verdadeira turma de "garimpeiros eletrônicos" (o jeito de "garimpar" será explicado mais adiante, para aqueles que ainda não conhecem o uso desse tipo de dispositivo...).

LISTA DE PEÇAS

- Um Circuito Integrado 4001 (não são admitidos equivalentes nesse projeto).
- Um transistor BC549 ou equivalente.
- Um resistor de $68\Omega \times 1/4$ de watt.
- Um resistor de $12K\Omega \times 1/4$ de watt.
- Um resistor de $15K\Omega \times 1/4$ de watt.


- Um resistor de $10K\Omega \times 1/4$ de watt.
- Um resistor de $680K\Omega \times 1/4$ de watt.
- Um resistor de $1M5\Omega \times 1/4$ de watt.
- Um potenciômetro linear, de $10K\Omega$, com o respectivo "knob" (botão).
- Um capacitor (disco cerâmico) de 220 pF ("duzentos e vinte picofarads").
- Um capacitor (disco cerâmico ou poliéster), de $.001\text{ F}$.
- Um capacitor (disco cerâmico ou poliéster), de $.0056\text{ F}$.
- Um capacitor (poliéster), de $.01\text{ F}$.
- Um capacitor (poliéster), de $.1\text{ F}$.
- Um capacitor eletrolítico de $100\mu\text{F} \times 16\text{ volts}$.
- Um fone magnético de ouvido ("egoísta"), com impedância de 8Ω .
- Um interruptor simples (chave H-H ou "gangorra", mini).
- Uma bateria de 9 volts com o respectivo "clip".
- Um conjunto *plugue/jaque* (P2 - J2) para a conexão do fone de ouvido.
- Uma placa de circuito impresso com *lay-out* específico para a montagem (VER TEXTO).

MATERIAIS DIVERSOS (E "ESTRUTURA EXTERNA")

- Fio fino e solda para as ligações.
- Parafusos e porcas para fixações diversas (medidas usuais: $3/32"$ e $1/8"$).
- Fita isolante plástica para fixações diversas.
- Cabo "shieldado" (blindado) *estéreo*, com cerca de 15 m. de comprimento.
- Uma caixa pequena para abrigar o circuito "central" do CAÇA-OURO (no protótipo usamos uma caixa plástica, com tampa de alumínio, especialmente dimensionada para montagens eletrônicas, medindo cerca de $12 \times 9 \times 5\text{ cm}$).
- Uma bandeja plástica redonda com diâmetro de 18 cm. ou mais (pode ser adquirida em super-mercados ou casas de artigos domésticos).
- Um rodo de madeira, com cabo (é *isso aí* mesmo!), também adquirível em super-mercados ou lojas de utensílios domésticos (VER TEXTO).
- Cerca de 20 metros de cabinho flexível n.º 26 (fio fino de ligação, do tipo multi-fracionado, isolado em plástico), para a confecção do sensor indutivo (bobina) (VER TEXTO).
- Braçadeiras de alumínio ou plástico (*não* podem ser de ferro ou aço), para a fixação da bobina e da caixa do CAÇA-OURO ao cabo do rodo.

MONTAGEM

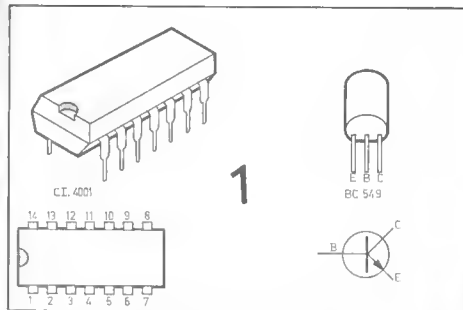
"Primeiro de tudo" (como diz um conhecido ex-cartola de um certo timão...) o hobbysta deve observar cuidadosamente a figura 1, que mostra os dois principais componentes do circuito, em suas aparências e pinagens... Tanto o Integrado quanto




o transistor já são "manjados", principalmente para aqueles que acompanham DCE desde o início, entretanto, para os novatos, é interessante familiarizar-se bem com tais peças, antes de começar as soldagens...

Na construção do CAÇA-OURO, o "arranjo externo" tem muita importância no resultado final e na própria praticidade de operação... Assim, vamos dedicar algumas linhas e ilustrações justamente à essas disposições periféricas... O desenho 2 mostra, em "close", a caixinha que abriga o circuito principal, na qual devem ser instalados, externamente, o potenciômetro (com o respectivo "knob"), o interruptor (chave H-H) e o "jaque" J2 para a saída do fone de ouvido. Ainda no desenho 2, à direita, é visto o método de fixação mais prático para prender a caixa do circuito ao cabo do rodo, através de duas pequenas braçadeiras e parafusos. Numa das laterais menores da caixa deve ser feito também um pequeno furo para a passagem do cabo "shieldado" *estéreo* destinado às conexões com o captador indutivo (bobina). Esse fio, como se vê no desenho, pode ser preso ao longo do cabo por uma série de anéis de fita isolante...


A confecção da bobina é de *extrema* importância, estando detalhada no desenho 3. Os 20 metros de cabinho flexível n.º 26 (fio multi-fracionado, isolado) devem ser enrolados firmemente, formando um círculo com 16 cm. de diâmetro (interno). Para que as espiras não se soltem, e o conjunto apresente boa solidez, alguns anéis de fita isolante devem ser enrolados em pontos simétricos da bobina. As duas extremidades do fio da bobina (após a retirada do isolamento plástico), devem ser soldadas (como mostra a ilustração, em baixo, à esquerda...) aos dois condutores internos isolados

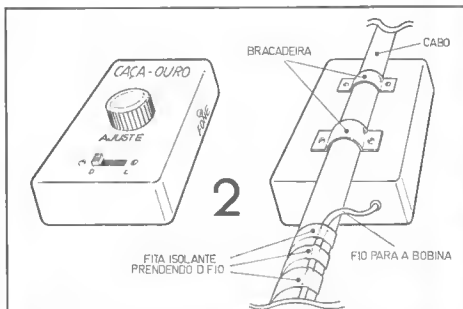

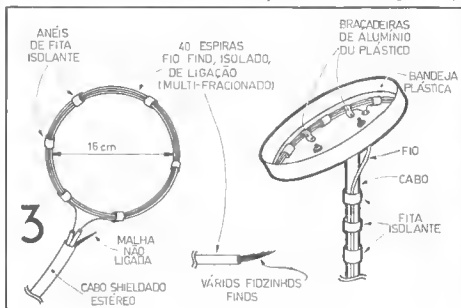do cabo estéreo. O "shield" (malha metálica) do cabo estéreo não deve ser ligado, podendo ser cortado rente, nessa extremidade do cabo. Ainda no desenho 3 é visto, à direita, o método de fixação da bobina à bandeja redonda, através de algumas braca-



deiras (plástico ou alumínio) presas com parafusos e porcas (usando-se uma bandeja plástica, como recomendado em MATERIAIS DIVERSOS, a furação fica muito fácil...). Um furo deve ser feito também na bandeja, para a passagem do cabo de ligação (que, como já vimos no desenho anterior, deve ser preso ao cabo por anéis de fita isolante). O desenho 4 mostra, em detalhe, a fixação do rodo à bandeja. A própria base retangular do rodo (se quiser pode retirar a fita de borracha pois, decididamente, "esse" rodo não será usado para puxar água...) deve ser presa à bandeja com dois conjuntos de parafusos/porcas, dando ao conjunto, além de boa solidez, um "ângulo" excelente e prático para o manuseio e operação...

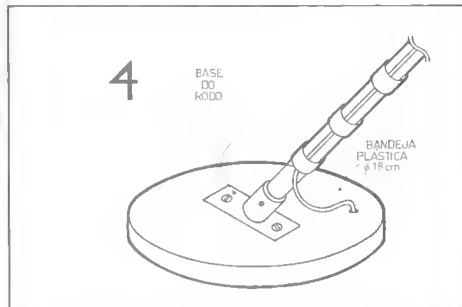


Preparadas as "traquitanas" externas, podemos passar ao "miolo" eletrônico do CAÇA-OURO. Em montagens desse tipo, é importante que não haja uma profusão de fios "pendurados" ou longos demais, interligando os componentes, pois isso poderia desestabilizar as frequências e tornar o funcionamento instável. Assim, optamos pela técnica de Circuito Impresso de lay-out específico, cujo desenho, em tamanho natural (lado cobreado), é visto na ilustração 5. O hobbysta deve copiar a "pistagem" com carbono, diretamente sobre o lado cobreado de uma placa virgem de fenolite, e possá-la, de acordo com as instruções já fornecidas em artigos anteriores de DCE, que abordaram a confecção de Circuitos Impressos...

A montagem, propriamente, ("chapeado") é vista no desenho 6, que mostra a placa pelo lado dos componentes, já com todas as peças e ligações devidamente posicionadas. Como sempre, o maior cuidado deve ser quanto às corretas posições do Integradu e do transistor. Também a polaridade do capacitor eletrolítico e da bateria,

5

Terminadas e conferidas as conexões à placa, o conjunto pode ser instalado na caixa e interligado aos "periféricos", ficando o "monstrinho" com a aparência geral mostrada na ilustração de abertura (cujos detalhes, como já vimos, estão nos desenhos 2, 3 e 4...).

Conete a bateria, ligue o interruptor geral, e coloque o "plugue" do fone no "jaque" respectivo (desnecessário dizer *onde* deve enfiar o próprio fone, embora possa ainda existir quem tenha dúvidas a respeito...). Girando-se o potenciômetro de ajuste, um tom de áudio deve ser ouvido no fone. Ajuste, bem lentamente, o "knob", até obter um tom com a *menor* frequência possível (bem grave, portanto). Aproxime o captador indutivo (bobina) de um corpo metálico qualquer, mesmo de dimensões relativamente reduzidas, como uma moeda, por exemplo. Uma sensível alteração no tom de áudio presente no fone deverá ser percebida, indicando que o aparelho está detetando a presença da massa metálica próxima à bobina. Eventualmente, algum reajuste "fino" no potenciômetro poderá ser necessário, para tomar a sensibilidade do aparelho mais "aguda".

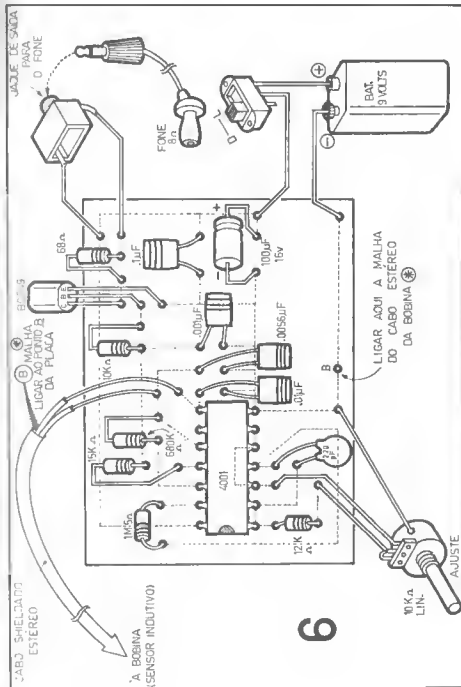


Falando em *sensibilidade*, o "poder" de captação e detecção do CAÇA-OURO é diretamente proporcional ao tamanho (massa) do corpo metálico, assim, se, por exemplo, você aproximar a bobina de uma peça metálica relativamente grande (em ferro de passar roupa é um bom exemplo...), o "aviso" da presença metálica será dado pela alteração no tom de áudio a uma distância relativamente grande (20 ou 30 cro). Já, se a massa metálica detectada for muito pequena (uma moeda, por exemplo...), a captação só se dará, efetivamente, a distâncias mais curtas (alguns centímetros).

Assim, na pesquisa de metais enterrados (eventuais "tesouros"...), o aparelho deve ser usado como sugere a ilustração de abertura, caminhando o operador com o CAÇA-OURO à frente, de maneira que a bandeja com a bobina *quase roçe o solo* (não é conveniente "arrastar-se" a bobina pelo chão, pois o atrito poderá danificar tanto o captador como a própria bandeja que a condiciona...). Uma interessante experiência poderá ser feita, tentando-se "seguir" um encanamento subterrâneo (desde que, é claro, o cano seja de ferro, pois os modernos condutores de PVC *não* serão detectados pelo circuito...).

• • •

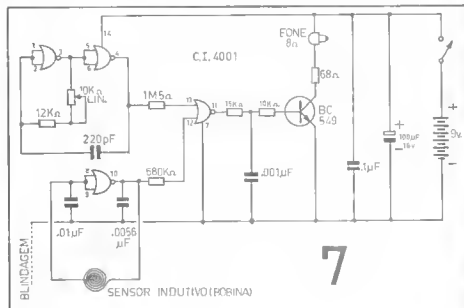No desenho 7 está o diagrama esquemático do circuito. Se, durante os testes iniciais, for muito difícil obter-se o tom de áudio "controlável" pelo potenciômetro, no fone de ouvido, pode estar ocorrendo um desajuste de frequências muito grande.



ou até a não oscilação do circuito. Caso se apresentem esses defeitos, não se desespere! Tente, inicialmente, *inverter* as conexões da bobina (girando sempre o potenciômetro de ajuste, procurando a "presença" do tom de áudio...). Outra providência a ser tentada é a modificação do valor do capacitor de 220pF (dentro da faixa de 100pF a 470pF), até conseguir-se do circuito o comportamento mais correto e sensível que se possa obter.

Um outro defeito que *pode ocorrer* (devido, principalmente, a deficiência na construção, posicionamento e ligação da bobina...), é a *pouca estabilidade* do circuito, o que fará com que, provavelmente, a alteração do tom de áudio se verifique *mesmo* quando o captador *não* é aproximado de corpos metálicos... Também nesse caso existe uma solução de "emergência" que deve funcionar: envolver *toda* a bobina com *folha de alumínio* (aquela mesma que a mamãe usa na cozinha, para envolver alimentos, e que pode ser adquirida em qualquer super-mercado...), ligando-se, a essa blindagem, a extremidade da *malha* ("shield") do cabo estêreo (que, originalmente, estava sem conexão...). Essa providência, embora possa reduzir *um pouco* a sensibilidade geral do aparelho, deverá sanar problemas de instabilidade...

Finalmente, se alguém conseguir *mesmo* encontrar um autêntico "tesouro enterrado" com o CAÇA-OURO, pedimos encarecidamente que "não se esqueçam da gente, aqui"... A coisa está cada vez mais preta, e uma "comissôzinha" sobre os eventuais valores encontrados viria mesmo a calhar... Afinal, somos ou não somos uma *turma unida*...?

Mini Furadeira para Circuito Impresso



PUBLIKIT

Corpo metálico cromado, com interruptor incorporado, fio com Plug P2, leve, prática, potente funciona com 12 Volts c.c. Ideal para o Hobbista que se dedica ao modelismo, trabalhos manuais, gravações em metais, confecção de circuitos impressos e etc...

Pedidos via reembolso postal.

PUBLIKIT R. Major Ângelo Zanchi, 303

CEP 03633 - São Paulo - SP

Preço varejo: Cr\$ 4.000,00 - Cr\$ 5.250,00 (despesas de porte).

Vendas no atacado, sob consulta.

Peço enviar-me pelo reembolso postal... (quantidade)


Furadeira(s) pela qual pagarei Cr\$ 4.000,00 por peça, mais as despesas postais.

Nome:

Rua: Nº 28

Bairro: Cep:

Cidade: Estado:

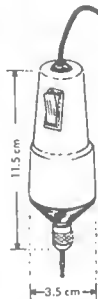

ENTENDA OS "GATES" C.MOS E AS SUAS APLICAÇÕES


1.a PARTE
CIRCUITOS INTEGRADOS 4001 e 4011

Nos Volumes 15, 16, 17, 18 e 19 de DCE, a seção ENTENOA publicou duas séries muito importantes – ENTENOA OS COMPUTADORES (em três partes) e ENTENOA A ELETRÔNICA DIGITAL (em duas partes), nas quais, além do hobbyista encontrar muitas informações simples e objetivas quanto aos modernos processos de computação, falou-se um pouco sobre os Integrados Digitais, usados nos circuitos de computador... Agora, falaremos especificamente sobre um dos tipos de Integrados Digitais, os de TECNOLOGIA CMOS, cuja extrema versatilidade permite o seu uso, muitas vezes, em circuitos que nada têm a ver com computação, como ocorre com grande frequência nos projetos publicados aqui em DCE, onde – flagrantemente – os técnicos são todos autênticos "apaixonados" pelos CMOS da vida... Incidentalmente, explicaremos alguma coisa (em forma básica, porém de fácil entendimento...) sobre os dois C.I. da linha CMOS mais utilizados (e que – para grande interesse do hobbyista – também são os mais baratos dessa tecnologia...). Em seguida, daremos uma pequena "antologia" de circuitos e projetos básicos que podem ser desenvolvidos graças a esses versáteis Integrados. Os dois C.I. abordados no presente artigo da série (1.a parte) são o 4001 e o 4011, literalmente, os dois "cavaleiros de batalha" da linha CMOS.

Paralelamente, ao fim dessa primeira parte da série (que continuará, nos Volumes futuros, com outros "representantes" da linha Original CMOS...), proporemos um pequeno laboratório experimental (que chamaremos de MOS-LAB), para que o hobbyista possa realizar, em solda, inúmeras "fugações" e "encações próprias", além, é claro, das veri-

ficações das experiências propostas no artigo...

Uma das funções básicas que devem ser exercidas por qualquer "módulo", dentro da Eletrônica Digital, é a de "inversão"... Vamos ver, em esquema simples, como um módulo *inversor* funciona, e qual a sua "cuculagem" básica... O desenho 1 mostra um circuito inversor simples, baseado em um transistor *bipolar* comum (se tiver alguma dúvida, consulte artigos anteriores da série ENTENOA, sobre os transistores...). Se, ao ponto (E) da entrada do inversor mostrado, aplicarmos a tensão presente na linha do *negativo* (N) da alimentação, o transistor ficará "cortado" (pois um transistor NPN, como já vimos em artigos anteriores da série ENTENOA, precisa de polarização positiva na sua base para ficar "ligado"). Nesse caso, a resistência interna do transistor ficará *muito alta* que, no ponto (S) estarão presentes os 6 volts positivos da alimentação (através do resistor de 470 Ω). Verificamos então que, ao aplicarmos "negativo" na entrada do circuito inversor, obtemos "positivo" na saída... Vamos, agora, fazer a experiência inversa: Ligamos a entrada (E) ao *positivo* (P) da alimentação. Nesse caso, através do resistor de base de 470 Ω , o transistor entrará em *condução*, ou seja: ficará "ligado" baixando sensivelmente a sua "resistência interna" entre o *coletor* (C) e o *emissor* (E). Como, então, a resistência interna do transistor fica bem baixa, nessas condições, o ponto de *saída* (S), estará sob potencial (tensão) equivalente ao da linha do negativo da alimentação, ou seja: *negativo*.

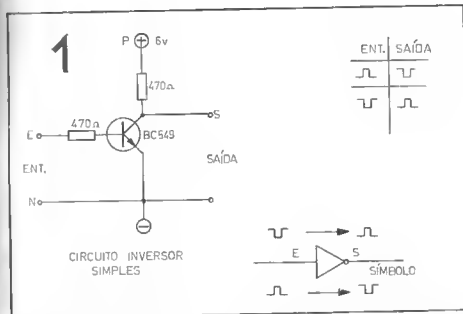

Se chamarmos uma condição de:

entrada ligada ao *positivo* – de *alta*
entrada ligada ao *negativo* – de *baixa*
(como se diz em Eletrônica Digital)

Então, convenientemente:


saída positiva – de *alta*
saída negativa – de *baixa*
(como também se convencionou em Eletrônica Digital)

Veremos que, num CIRCUITO INVERSOR, quando a entrada está alta, a saída está baixa, e – vice-versa – quando a entrada está baixa, a saída está alta.

Ainda no desenho 1, para que tudo seja mostrado, aparecem as configurações de tensão entre *entrada* e *saída* (ao alto, à direita), além do *símbolo* de um circuito inversor (também visto com as configurações de tensão relativas à sua entrada e à sua saída).


O *circuito inversor* mostrado no desenho 1, não é, contudo, o único tipo de circuito que podemos realizar, com os modernos componentes da Eletrônica, com idêntica

função... Se utilizarmos dois transistores de *efeito de campo* (que, como já vimos aqui na série ENTENOA, no Vol. 26, funcionam por princípios diferentes dos tipos *bipolares*), na configuração mostrada no desenho 2, obteremos o mesmo efeito final de *inversão* (e com uma série de vantagens, que veremos a seguir...). Os símbolos individuais dos transistores FET mostrados no "esqueminha" do desenho 2 são um pouco diferentes dos conhecidos pelo hobbyista, porque, simplesmente, tais transistores (presentes dentro dos Integrados CMOS) são "construídos" com pequenas diferenças de tecnologia e "mão de obra", em relação aos FETs "comuns"... O importante é saber que o circuito da figura 2 exerce *idêntico tipo de função* (inversora) à desempenhada pelo da figura 1 (embora com componentes diferentes...). O CIRCUITO INVERSOR CMOS também, ao receber um nível de tensão *alto* (positivo) na sua *entrada*, apresenta, na sua *saída*, um nível *baixo* (negativo), e vice-versa (observar as configurações comparativas, ao alto, à direita, no mesmo desenho 2, bem como o símbolo – em baixo, à direita...).

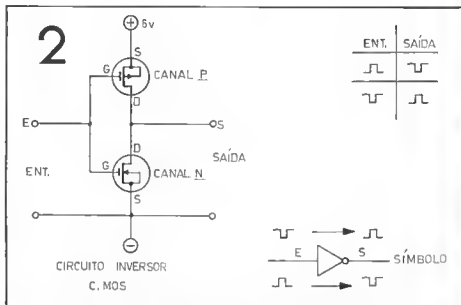

Uma das grandes vantagens dos circuitos inversores C.MOS, em relação aos construídos com transistores bipolares, é que a "re-

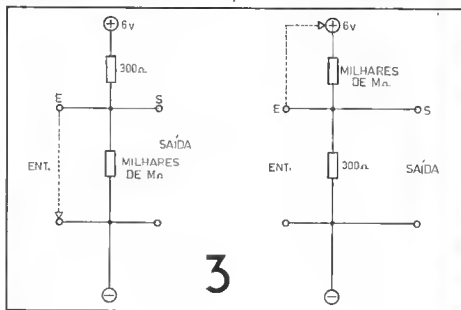zão de resistências" entre os seus estados de condução ou não condução é elevadíssima (em virtude das altas impedâncias internas



do bloco de semi-condutores que forma um transistor FET...). Os esquemas do desenho 3 mostram, em diagramas simplificados, o que acontece com as "saídas" de um circuito inversor C.MOS, desde que suas entradas recebam, respectivamente, níveis *baixo* (negativo) e *alto* (positivo)... Notar que, quando a entrada está *baixa*, o ponto (S) de saída, está praticamente "em curto" com os 6 volts positivos da alimentação, através de um resistor hipotético de baixo valor, enquanto que, em relação ao negativo, tudo ocorre como se a *saída* estivesse conectada através de um resistor de milhares de *megohms* (quase um circuito "aberto", portanto...).

Por outro lado, se for aplicado um nível *alto* (positivo) à entrada (E), a saída ficará praticamente ligada ao negativo da alimentação (que corresponde, como já vimos, a um nível *baixo*, "digitalmente" falando) através de um resistor hipotético de valor muito baixo (cerca de 300Ω), já que, sua teórica ligação ao *positivo* estará sendo feita por um resistor de *milhares de milhões de ohms*...

Como já foi explicado *nas séries sobre os COMPUTADORES* e sobre a *ELETRÔNICA DIGITAL*, grupos de circuitos inversores podem ser acondicionados de maneira a formar "gates" (*portas*, em português...) capazes de exercer funções lógicas simples. Entre os integrados da linha C.MOS, os mais utilizáveis pelo hobbysta (devido à simplicidade dos circuitos onde "entram"...), são os que contêm quatro "gates" NOU (4001) e quatro "gates" NE (4011). O desenho 4 mostra, em cima, esses dois integrados observados sob "raios X", ou seja: com uma visão esquemática das suas entranhas; logo em seguida os símbolos adotados para os dois tipos de portas e, as *tabelas de estado*, referentes aos níveis presentes nas duas entradas de cada "gate" e na respectiva saída...

Como já vimos nas séries sobre os *COMPUTADORES* e sobre a *ELETRÔNICA DIGITAL*, os níveis "alto" (positivo) e "baixo" (negativo), são simbolizados, para efeitos práticos, por "1" e "0", respectivamente. Assim, por exemplo, a tabela da

CASTRO COMPONENTES ELETRÔNICOS

CASTRO LTDA.

Há quarenta anos servindo
o Rádioamadorismo
Laboratório para equipamentos
de Transmissão.

**TRANSMISSÃO
RECEPÇÃO
AUDIO**


Rua dos Timbiras, 301 — Cep 01028
Tel.: 220-8122 (PBX) São Paulo

esquerda (em baixo) no desenho 4, mostra que, se ambas as entradas (A e B) de um "gate" NOU, estiverem sob nível *baixo* ("0" ou *negativo*), a sua *saída* estará *alta* (nível "1" ou *positivo*)... Já, se uma qualquer das entradas estiver "1", ou se *ambas* as entradas estiverem sob tal nível, a *saída* ficará em "0". Observem também, à título da comparação, a *tabela de estados* de um "gate" NE.

Vamos agora, a algumas demonstrações práticas (em recordação ao já mostrado na série sobre *ELETRÔNICA DIGITAL*...), sobre esse comportamento dos "gates" contidos num Integrado C.MOS...

• • •

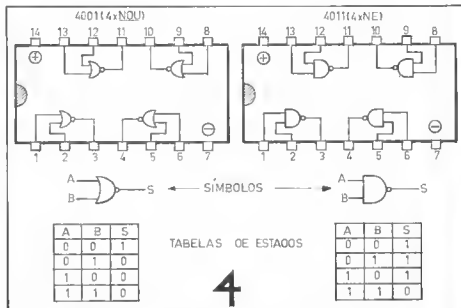
O desenho 5 mostra dois circuitos simples, um com "gate" NE (4011) e outro com "gate" NOU (4001). Para monitorarmos o estado da saída de cada "gate", ligamos à ela um LED (com o terminal K ao



4

negativo da alimentação), de modo que, sempre que tal saída estiver alta (nível digital "1"), o LED acenderá permane-

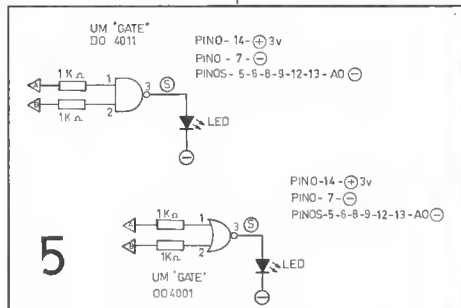cendo apagado quando a saída estiver baixa ("0"). As duas entradas de cada gate foram acoplados resistores de proteção que,




no entanto, não influenciam no desempenho geral dos circuitos. Notar que, nos dois casos, a alimentação (aplicada aos pinos 14 - positivo e 7 - negativo do Integrado), não deve ultrapassar 3 volts, por medida de segurança. Também todos os pinos de entrada dos "gates" não utilizados na experiência, nos dois Integrados, devem ser ligados ao negativo da alimentação, evitando instabilidades no funcionamento. Conectando-se, provisoriamente, as entradas A e B dos "gates" mostrados, ao positivo da alimentação (que corresponde a um nível "1" aplicado a tal entrada) ou ao negativo (que corresponde a um nível "0" na entrada), o hobbyista poderá comprovar as duas tabelas de estados mostradas no desenho 4.

CIRCUITOS DE "MEMÓRIA" COM 4001 e 4011

Com apenas dois "gates" do tipo contido no 4001 ou no 4011, podemos realizar um circuito simples de memória, de múltiplas

aplicações, conforme mostra o desenho 6. No circuito da esquerda, o simples toque de um dedo sobre os contatos de "liga", fará com que a saída S fique alta ("1"). A memória do circuito retém esse estado na saída indefinidamente, a menos que um novo toque de dedo, desta vez nos contatos de "desliga", seja feito, quando então a saída S cairá novamente para "baixo" ("0"). O circuito da direita (com 4011) funciona de maneira semelhante, porém existem pequenas diferenças nas ligações dos resistores e dos contatos de toque, que devem ser notadas pelo hobbyista. Tanto as entradas quanto as saídas de ambos os exemplos mostrados, são inteiramente compatíveis, respectivamente, com saídas e entradas de outros "gates" CMOS. Assim, por exemplo, no caso do exemplo da esquerda se, no lugar dos contatos de toque, interligarmos o pino 1 e o pino 6 à duas saídas de "gates" CMOS que precedam o circuito mostrado, o estado dessas saídas poderá também comandar o "liga-desliga" da memória (sempre através de pulsos positivos ou de nível "1", da mesma maneira que ocorre, tecnicamente, quando encostamos um dedo nos contatos de

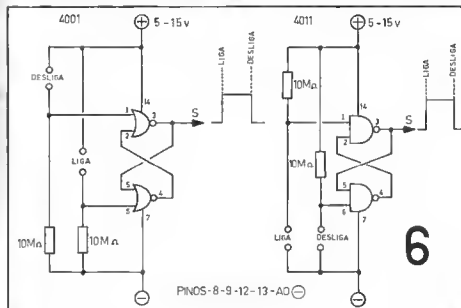

toque...)). Por sua vez, as duas saídas S de ambos os circuitos mostrados, poderão ser usadas para excitar, diretamente, *entradas* que outros "gates" C.MOS colocados em sequência, e assim por diante. Assim verificamos que, uma das principais características dos Integrados Digitais C.MOS é a perfeita compatibilidade de suas entradas/saídas, que podem se excitar entre si, pois para tanto foram dimensionadas.

OSCILADORES COM 4001 e 4011

Em ambos os circuitos de memória, mostrados no desenho 6, o estado das saídas poderá ser monitorado, para efeito de testes e experiências, através de LEDs ligados da mesma maneira sugerida anteriormente no desenho 5.

Utilizando-se ainda circuitos com apenas dois "gates" dos contidos num 4001 ou num 4011, podemos construir circuitos osciladores com grande facilidade, como mostra o desenho 7. Em ambos os exemplos mostrados, a saída apenas apresentará um

"trem" de ondas quadradas, com o toque de um dedo sobre os contatos correspondentes. Também nesses casos, o toque dos dedos poderá ser substituído pelo acionamento efetuado por saídas de "gates" CMOS que precedam os circuitos exemplificados. No caso da esquerda, o pino 1 deverá ser excitado com um nível "0" para que o oscilador funcione, e, no caso da direita, o oscilador só começará a operar com o estado "1" no pino 1. A gama de frequências em que podem funcionar os osciladores do exemplo é extremamente ampla, indo de "velocidades" tão baixas quanto apenas *alguns ciclos por hora*, até vários *megahertz* (milhões de ciclos por segundo), dependendo apenas dos valores de Rx e Cx. Se, por exemplo, quisermos fazer qualquer dos circuitos mostrados oscilar em áudio (frequência na faixa "sensível" ao ouvido humano...) podemos atribuir a Rx e Cx, respectivamente valores de 68KΩ e .01, F. Para que o tom de áudio presente nos pinos 4 (em ambos os casos) possa ser audível, no que diz respeito à sua intensidade, é necessária a inclusão de um pequeno módulo de amplificação com apenas um transistor, cujo cir-

cuito básico também é mostrado no desenho. Se, num outro exemplo de aplicação, desejarmos frequências de funcionamento bem baixas (alguns Hertz), podemos usar, em Rx e Cx, valores de 4,7MΩ e .1, F, respectivamente com o que poderemos monitorar a saída com um LED, ligado da mesma maneira já mostrado no desenho 5, e que "piscará", indicando o "liga-desliga" automático presente na saída, em virtude de oscilação do circuito.

Como também já foi mencionado a respeito dos circuitos com "gates" CMOS, a saída de ambos os exemplos mostrados no desenho 7 pode ser usada para excitar ou comandar circuitos "posteriores", formados por outros conjuntos de "gates"... O campo para experimentações é muito amplo, portanto. Experimentem, por exemplo, conectar a saída de um dos circuitos do desenho 6, ao pino 1 de qualquer dos circuitos exemplificados no desenho 7. Assim, o funcionamento do oscilador passará a ser "comandado" pela memória anteriormente descrita que "reterá" o oscilador em estado de *funcionamento ou não funcionamento* dependendo dos contatos de toque utilizados no circuito de memória...

TEMPORIZADORES COM 4001 e 4011


Ainda com apenas dois "gates" C.MOS, contidos num 4001 ou num 4011, podemos construir circuitos simples de temporização, com grande facilidade. O desenho 8 mostra dois exemplos típicos. Em ambos os casos, com um breve toque de dedo nos contatos indicados, a saída S assumirá o estado mostrando simbolicamente por um período diretamente dependente dos valores do resistor e do capacitor ligados entre os dois "gates" de cada circuito. A título de exemplo, se o resistor tiver o valor indicado (1MΩ), a temporização obtida na saída será em torno de 1 segundo por .1 F. Isso quer dizer que, se usarmos em Cx, um componente de 1 F, no caso do primeiro exemplo (4001), após o toque breve nos contatos, a saída ficará alta ("1") por cerca de 1 segundo... Um


outro exemplo: se no segundo circuito (com 4011), usarmos em Cx um componente com 220 F, após o toque nos contatos respectivos (ainda que momentâneo), a saída S assumirá o estado "0" (baixa) por cerca de 220 segundos (mais de três minutos e meio). Se, em qualquer dos casos, elevarmos o valor do resistor para – por exemplo – cerca de 15MΩ (valor que pode ser obtido por aproximação pela ligação em série de um resistor de 10MΩ com outro de 4M75Ω...), as temporizações conseguidas serão em torno de 10 segundos por .1 F. Nesse caso, então, se ligarmos, no primeiro exemplo (com o 4001), um capacitor de 2.200 F no lugar de Cx, a permanência do estado alto ("1") na saída, após o toque momentâneo nos contatos, será de 22.000 segundos; (mais de 6 horas).

Assim como nos casos dos circuitos anteriormente descritos, os temporizadores com "gates" CMOS podem ter suas *entradas* comandadas pelas *saídas* de "gates" anteriormente dispostas, assim como as *saídas* dos temporizadores poderão ser usadas para excitar *entradas* de outros "gates", posteriormente colocados, em termos circuitais...

Tente, em caráter experimental, a conjugação de um dos temporizadores com um dos osciladores mostrados no desenho 7 (caso em que o oscilador ficará funcionando, automaticamente, por todo o período de temporização, a partir de um breve toque de dedo nos contatos do temporizador...). São muitas as interessantes experiências que podem ser feitas...

Lá no começo do presente artigo, falamos rapidamente sobre os circuitos INVERSORES simples. Se reunirmos as duas entradas de um dos "gates" de um 4001 ou de um 4011, podemos "fazer" um inversor simples (como mostra o desenho 9). Esses inversores poderão ser facilmente usados para alterar os estados (de "1" para "0" ou vice-versa), presentes tanto nas entradas quanto nas saídas de todos os circuitos até o momento exemplificados, ampliando ainda

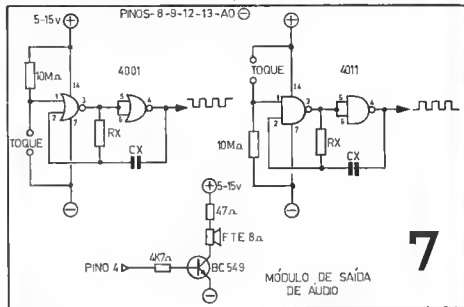


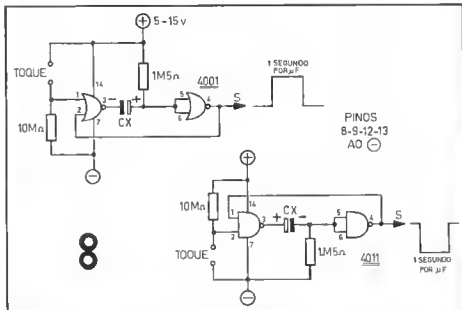

8

mais a sua margem de utilização, com funções específicas. A comprovação do funcionamento dos inversores assim realizados pode ser feita com o auxílio da monitora-

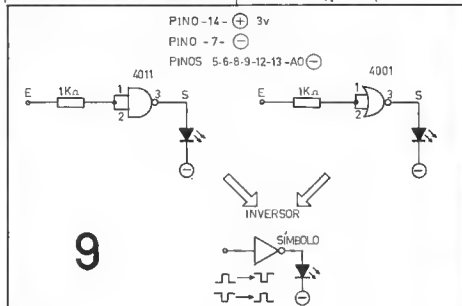ção fornecida por um simples LED (como já mostrado anteriormente), que indicará (através do seu acendimento), quando a saída está "alta", por exemplo...



9

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES

Alguns conceitos importantes sobre os integrados C.MOS, que devem ficar bem "gravados" na cabeça do hobbysta:

- Embora os Integrados C.MOS possam, em alguns casos, funcionar sob alimentação tão baixa quanto 3 volts, a faixa de tensão recomendada pelos próprios fabricantes do componente é de 5 a 15 volts (o que torna perfeitamente conveniente o uso de pilhas, perfazendo 6 ou 9 volts por exemplo).
- O consumo de energia dos "gates" contidos num Integrado C.MOS é baixíssimo (mais uma razão para ser conveniente o uso de pilhas na alimentação, implementando a portabilidade final dos aparelhos com circuitos à base de Integrados desse tipo).

- As entradas dos "gates" são sensíveis a cargas estáticas que podem, inclusive, estar contidas na própria pele da pessoa que manuseia os Integrados. Assim, recomenda-se não tocar com os dedos os pinos do Integrado, enquanto o mesmo não estiver ligado definitivamente conectado aos demais componentes e ligações do circuito em que vai ser aplicado.
- Sob as alimentações recomendadas (de 5 a 15 volts), não é bom deixar-se qualquer entrada de "gate" em aberto (sem ligação), pois isso poderá causar instabilidades no funcionamento geral do Integrado. Assim, todas as entradas não utilizadas do Integrado, em determinado circuito, devem ser conectadas ao negativo da alimentação, para evitar tais instabilidades.

• • •

a loja dos componentes eletrônicos

PRO OFERTA



PRO ELETRONICA COMERCIAL LTDA.

RUA SANTA IFIENIA, 568 - SP - TEL 2207888-2219055

REEMBOLSO VARIG


CONSTRUINDO O MOS-LAB

Para que o hobbysta possa realizar com grande praticidade quaisquer das experiências descritas no presente artigo (e nos posteriores, desta série...), será conveniente a construção de um pequeno "laboratório experimental", que possibilitará a implementação de vários circuitos simples, sem a necessidade de soldas, o que permitirá mudanças de valores de componentes, ou da própria "organização" dos circuitos experimentados, com grande facilidade. O MOS-LAB está ilustrado no desenho 10, e a sua construção é simplíssima... O hobbysta necessitará dos seguintes materiais:

- Uma placa de madeira ou fibra (duratex), medindo cerca de 10 x 10 cm., para servir de base ao conjunto.
- Uma placa padrão de Circuito Impresso, do tipo destinado à inserção de apenas um Circuito Integrado.
- Um soquete para Circuito Integrado de 14 pinos.
- Parafusos e porcas, na medida 3/32", para fixações diversas.

- Fio fino de ligação.
- Duas barras de conectores parafusados (tipo "Sindal", "Weston" ou similar). Cada barra tem 12 segmentos, e deverá ser cortada em duas partes: uma com 7 e outra com 5 segmentos.

Inicialmente, solda as "peminhas" do soquete à placa padrão (na exata disposição mostrada no desenho). Em seguida, ligue (soldando), 14 pequenos pedaços de fio de ligação (cerca de 5 cm. cada) aos furos "periféricos" da placa, como mostra a ilustração. Fixo, com parafusos e porcas, a placa padrão bem no centro da base de madeira ou fibra, fazendo o mesmo com os conjuntos de conectores parafusados, sempre seguindo o desenho com exatidão. Finalmente, interligue os 14 fios que saem da placa padrão, às duas barras de conectores (superior e inferior), através do simples aperto dos parafusos dos conectores individuais. Numere as barras superior e inferior, de 1 a 14, como está na ilustração (esses números correspondem — diretamente — à pinagem do Integrado que venha a ser utilizado nas experiências...). As duas barras laterais de conectores.

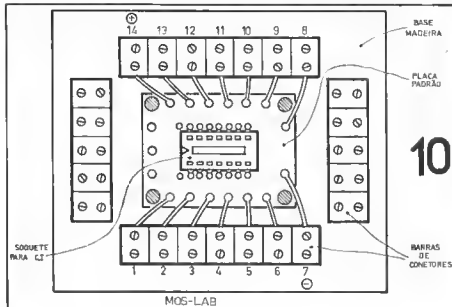

com 5 segmentos cada, servirão para ligações de componentes "externos", como transistores, alto-falantes, resistores, etc., embora a maioria dos componentes "extras" necessários às várias experiências realizáveis, possam ser ligados diretamente às barras superior e inferior (as que recebem a pinagem do próprio Integrado).

Com o MOS-LAB e mais os componentes a seguir relacionados, o hobbysta poderá realizar todas as experiências mostradas no presente artigo...

COMPONENTES PARA AS EXPERIMENTAÇÕES

- Um Circuito Integrado C.MOS 4001.
- Um Circuito Integrado C.MOS 4011.
- Um transistor BC549 ou equivalente.
- Um LED FLV110 ou equivalente.
- Um resistor de 475Ω x 1/4 de watt.

- Dois resistores de 470Ω x 1/4 de watt.
- Dois resistores de 1K5Ω x 1/4 de watt.
- Um resistor de 4K75Ω x 1/4 de watt.
- Um resistor de 1M5Ω x 1/4 de watt.
- Um resistor de 4M75Ω x 1/4 de watt.
- Dois resistores de 10M5Ω x 1/4 de watt.
- Um capacitor de .01, F — qualquer tipo.
- Um capacitor de .1, F — qualquer tipo.
- Um capacitor eletrolítico de 1, F x 16 volts ou mais.
- Um capacitor eletrolítico de 10 F x 16 volts.
- Um capacitor eletrolítico de 2.200, F x 16 volts.
- Um alto-falante mini, com impedância de 8Ω.
- Um suporte para quatro pilhas pequenas.

• • •


cursos de eletrônica IPDTEL

O IPDTEL coloca ao seu alcance o fascinante mundo da eletrônica. Estude na melhor escola do Brasil sem sair de casa. Solicite agora, gratuitamente, informações dos Cursos. Fornecemos Carteira de Estudante e Certificado de Conclusão.

- Microprocessadores e Minicomputadores
- Eletrônica Digital
- Práticas Digitais (com laboratório)
- Projeto de Circuitos Eletrônicos
- Eletrônica Industrial
- Especialização em TV e Cores
- Especialização em TV Preto e Branco
- Eletrodomésticos e Eletricidade Básica
- Prático de Circuito Impresso (com material)

IPDTEL — Instituto de Pesquisas e Divulgação de Técnicas Eletrônicas S/C Ltda.
Rua Felix Guthrie, 447 — Lapa
Cidade Postal 11916 - CEP 01000 - SP (cap.3)

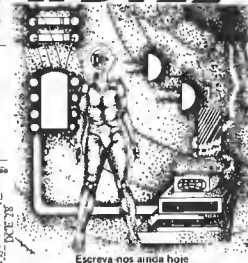Nome _____
Endereço _____
Cidade _____
Estado _____ CEP _____
Credenciado pelo Cons. Fed. Mdo de Obra nº 9192





Nesta seção publicamos e respondemos às cartas dos leitores, com críticas, sugestões, consultas, etc. As ideias, "dicas" e circuitos enviados pelos hobbyistas também serão publicados, dependendo do assunto. Nesta seção, nas DIK AS PARA O HOBBYISTA ou na seção CURTO-CIRCUITO. Tanto as respostas às cartas, como a publicação de ideias ou circuitos fica, entretanto, a intencionalidade de DIVIRTA-SE COM A ELETRÔNICA, por razões técnicas e de espaço. Devido ao volume muito elevado de correspondência recebida, as cartas são respondidas pela ordem cronológica de chegada e após passarem por um critério de "seleção". Pelos mesmos motivos apresentados, não respondemos consultas diretamente, seja por telefone, seja através de carta direta ao interessado. Toda e qualquer correspondência deve ser enviada (com nome e endereço completo, inclusive CPF para REVISTA DIVIRTA-SE COM A ELETRÔNICA - RUA SANTA VIRGÍNIA, 403 - JATULNPE - CEP 03084 - SÃO PAULO - SP.

"Gostaria de saber como interligar (em cascata), 3 Circuitos Integrados LM3914, de maneira a comandar uma barra de 30 LEDs. Será possível?... Também possuo um grande número de peças, que retirei de aparelhos desmontados, alguns adquiridos em ferro-velho (segundo a interessante DICA de DCE...), Será que posso relacioná-las numa lista e enviar aí para vocês, para que identifiquem para mim as funções e pinagens...?" - *Luís Pereira Sant'Anna* - Rio de Janeiro - RJ.

A interligação de mais de um 3914, para aumentar a quantidade de LEDs sobre controle, é possível, e será objeto de projetos a serem publicados futuramente em DCE, Luiz. Aguarde... Quanto à lista, infelizmente não podemos prestar tal tipo de serviço aos leitores, por ser absolutamente impraticável,

já que não mandamos, sob nenhuma hipótese, respostas diretas e pessoais pelo Correio, bem como não atendemos, aqui pelo CORREIO ELETRÔNICO, a solicitações específicas desse tipo. A seção destina-se apenas e tão somente ao atendimento das dúvidas e consultas dos leitores, desde que diretamente ligadas aos assuntos, tratados na revista. Pedimos que nos desculpe, Luiz... Talvez, no futuro...

"Lendo o CORREIO ELETRÔNICO, vi que um leitor queria transferir o ASSOBIAADOR MALUCO (Vol. 1) para uma versão em ponte de terminais... Pensando nesse tipo de probleminha, decidi fundar um Clubinho, com a finalidade de trocar informações, experiências e sugestões, além de auxiliar o principiante nesse tipo de detalhes (que,

sei muito bem, sobrecarregam muito vocês aí, da revista...). O Nome é CLUBE DA ELETRÔNICA RR, e não tem qualquer objetivo de lucro... Quem se interessar pode me escrever, mandando nome e endereço completos, além das suas ideias, consultas ou sugestões..." - *Reinaldo Fugio Hino* - Rua Albuquerque Pinheiro, 36 - Itaim Paulista - 08170 - São Paulo - SP

Aí está a simpática oferta do Reinaldo, que se propõe a auxiliar os iniciantes, comprovando, mais uma vez, o grande espírito de solidariedade que existe (e deve sempre prevalecer...) entre os hobbyistas e leitores... O endereço do Reinaldo também está aí, para quem quiser se comunicar com ele...


"Quero trocar ideias com todos os leitores que, assim como eu, amam a Eletrônica..." - *Rogers Boteiho Maisonnette* - Av. Padre Almeida Garret, 402 - J. Auxiliadora - 13100 - Campinas - SP.

O endereço completo do Rogers af está, para que possam se comunicar com ele todos os "outros apaixonados" pela Eletrônica...

"Montei o PORTALARM (Vol. 21), porém o circuito funcionou bem "demais"... Ficou com sensibilidade muito alta (mesmo tentando algumas alterações no valor do controle de 3M352 e nos resistores de 10M5)... Com um pedaço pequeno de fio com sensor, a coisa vai bem, porém, ao ligar o circuito ao corpo da fechadura, o disparo fica sem controle (permanente...) O que eu poderia fazer para um melhor controle (atenuação) da sensibilidade...?" - *Daulio Alves Cardoso* - Aquiraz - CE.

Não é normal o tipo de dificuldade enfrentada por você, Daulio! Uns poucos leitores se queixaram do contrário, ou seja: dificuldade em encontrar o exato ponto do ajuste no

qual o PORTALARM apresentasse a sua máxima sensibilidade (como tínhamos avisado no artigo, o ajuste requer um pouco de paciência, e é um tanto crítico). A maioria dos leitores, contudo, que montou o circuito, obteve excelentes resultados. Só podemos tributar a sensibilidade exagerada do seu circuito a uma condição de alto ruído elétrico ambiente, que pode, em algumas circunstâncias, excitar a sensível entrada do Integrado CMOS a ponto de disparar o alarme mesmo que ninguém esteja tocando (ou sequer próximo...) o sensor. Também pode ter ocorrido que a sua montagem tenha sido feita com fiações muito longas (que não são recomendadas para esse tipo de circuito). Entretanto, para que você não fique muito "bravo" com a gente, vamos apresentar três soluções básicas. O uso de uma delas (ou de uma combinação de duas ou mesmo das três...) deverá, após algumas experiências simples, sanar o seu problema... A primeira tentativa é no sentido de se reduzir a excitação da entrada do primeiro "gate" do 4011, com a inserção de um resistor RX, cujo valor você deverá determinar experimentalmente (normalmente acima de 1M5) entre o cursor do potenciômetro de sensibilidade (onde também está ligado o fio sensor de toque...) e os pinos 1 e 2 do Integrado, como mostra a ilustração em (1). A segunda saída é "desviar" eventuais ruídos elétricos, antes que os "maridos" possam atingir a entrada do Integrado, através de um capacitor ligado como mostra a ilustração em (2). O valor de tal capacitor também deverá ser determinado experimentalmente (pois é diretamente dependente da frequência do sinal interferente...), mas você pode começar por valores bem baixos (alguns picofarade). Eventualmente, a solução (2) pode ser usada em conjunto com a ideia (1), ou seja: usar-se RX e CX simultaneamente, para um reforço na contenção de sensibilidade. A terceira e última solução (se nenhuma das ideias ou suas combinações der certo, então "lá de nadado") é usar-se, no cabo que interliga o circuito ao ponto de toque (corpo da fechadura), um fio blindado ("shieldado"), como sugere a ilustração em (3). Na extre-

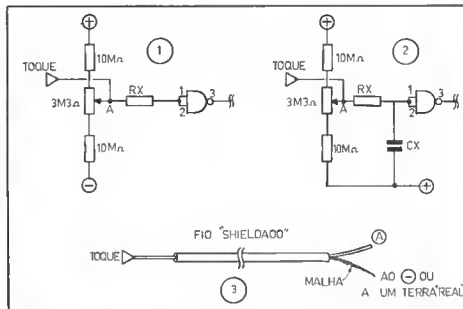

midade do fio que vai à área de toque, a blindagem ("malha") do fio deve ser cortada rente. Já na extremidade conectada ao circuito a malha deverá ser ligada ao negativo da alimentação (-), ou até, para uma atuação ainda mais efetiva, a uma terra "real" (cano d'água da instalação hidráulica de casa, etc.). Também a solução (3) pode, eventualmente, ser "combinada" com as duas anteriores, numa tentativa extrema de se evitar as interferências externas e de se reduzir a sensibilidade geral do PORTALARM...

"Sou leitor assíduo (e assante...) das suas excelentes publicações, entretanto, até o momento, não vi nenhum projeto eletrônico que se destinasse a um caráter de auxiliar na cozinha... Tentei até desenvolver uma balança eletrônica, para pesos e medidas, mas, por enquanto, o meu projeto não passou de alguns rascunhos... Poderiam vocês me ajudar, ou publicar alguma coisa a respeito...?" — José de Arimatea Lafayette Souza — Paulo Afonso — BA.

No Vol. 21 já foi publicado um projeto de uso "culinário", Zét Foi o OVOMATIC (que, inclusive, deu alguns "galhos" com leitoras donas-de-casa e, ao mesmo tempo, fanáticas por Eletrônica, que começaram a nos solicitar, com insistência, outros temporizadores, para frango assado, berinjela frita, repolho cozido e outras coisas "deglutíveis"...). Quanto à balança eletrônica, para uso na cozinha, a sua ideia é boa, e já foi encaminhada aos "malucos" do nosso laboratório, para que tentem desenvolver alguma coisa nesse sentido... Fique no aguardo, pois nunca se sabe, com certeza, o que pode sair das cabeças alucinadas dos nossos técnicos...

"Adquiri o conjunto de componentes para a montagem do ELIMINADOR DE BATERIA DE 9 VOLTS (Vol. 22) e montei — assim penso — corretamente, de acordo com o desenho 4 da pág. 66... Liguei o circuito à tomada e fui testar a saída com um voltímetro... Nesse momento, o capacitor eletrolítico de 1.000μF estourou, danificando-se


também os diodos 1N4001... Substituí esses três componentes, porém, novamente, todos situaram... Se, por exemplo, o transformador for para 110 volts, ligado em 220, é possível acontecer o que descrevi...?" — José Cavalcante Sobrinho — Teresina — PI.

Olivemente, Zé, se o transformador for 110 volts for ligado em 220, a tensão no secundário também ficará dobrada (cerca de 18 volts), ultrapassando a voltagem de trabalho do eletrolítico, que poderá "pifar"... Os diodos, entretanto, suportam tensões de até 50 volts, e, portanto, não deveriam sofrer nada com esse aumento na tensão de trabalho. Os diodos, entretanto, estão previstos para uma corrente máxima de 1 ampère e, se ocorrer um eventual "curto" na saída do ELIMINADOR, a corrente pode, seguramente, ultrapassar tal valor, danificando-os (o mesmo ocorrendo com o transistor). Nesse caso, contudo, o capacitor eletrolítico nada deveria sofrer (pois a sobrecarga teria sido de corrente, e não de tensão...). Até meio esquisito o defeito verificado na sua montagem... Algumas sugestões: verifique, pelo desenho 2 (pág. 65 do Vol. 22), se a interligação dos fios do primário do transformador foi feita rigorosamente de acordo com o tipo de componente e com a voltagem de rede que alimenta a sua residência. Observe também, com muito cuidado, se não há pequenos "curtos" na sua montagem (seja ela em ponte de terminais, seja com a plaquinha de Circuito Impresso que saiu na capa do Volume...). Verifique se o diodo zener não está ligado invertido. Uma última "luzinha" que brilhou aqui na cabeça do redator: será que, ao tentar medir a tensão de saída (você disse que o primeiro "estouro" se verificou nessa exata circunstância e momento...), você não teria esquecido a chave seletora do seu multímetro em uma posição de medir corrente? (Nesse caso, o multímetro agiria praticamente como um "curto" através da saída do ELIMINADOR, ocasionando, provavelmente, a queima dos diodos...). Para uma compensação prévia seria interessante também

que você medisse (com o multímetro numa escala de volts C.A. compatível...), a tensão de saída do transformador "em aberto", ou seja: apenas o transformador com o seu primário conectado à rede, e os fios do secundário ainda não ligados ao restante do circuito...

"Montei o ELETROSCÓPIO C.MOS (Vol. 17), porém o circuito não funciona como estava previsto no artigo... O LED permanece aceso, independente do local onde esteja, e mesmo sem a antena... Independente desse problema, gostaria de saber se é possível controlar a sensibilidade do circuito, porque estou tentando aplicá-lo como uma espécie de sensor para platinado eletrônico... Agradeço qualquer orientação que possam me dar..." — Paschoal L. Munte Filho — SP.

Seu circuito deve estar com alguns probleminhas de montagem, Paschoal... Em dispositivos do tipo do ELETROSCÓPIO, que, por sua essência, deve ser extremamente sensível à cargas estáticas qualquer exagero na montagem, principalmente quanto ao comprimento dos fios de interligação, pode acarretar instabilidades no funcionamento geral da "coisa"... Lembre-se também que, na pág. 63 do Vol. 17, demos uma série de recomendações quanto aos cuidados que devem ser tomados para bom funcionamento do ELETROSCÓPIO... Outra coisa que pode ter ocorrido, é uma alteração nas condições "internas" do Integrado 4001 devido a sobre-temperatura (calor excessivo) verificada quando da soldagem das ligações aos seus terminais... Um aquecimento acima do suportável pelo Integrado, durante a soldagem, pode alterar suas características, a ponto de gerar o defeito por você descrito. Quanto ao uso do ELETROSCÓPIO para monitorar o funcionamento do platinado de um sistema de ignição eletrônica de veículos não o consideramos muito prático, porque o circuito não é sensível às baixas tensões C.C. (que são as normalmente presentes

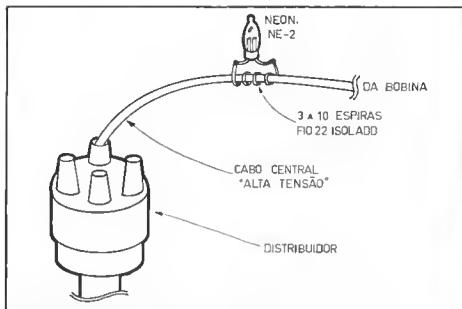

num platinado...), principalmente devido às grandes isolações normalmente existentes nesse ramo da fiação do carro... Sugerimos o uso do "truque" mostrado na ilustração: com apenas uma pequena lâmpada Neon (NE-2), a cujos terminais deve ser soldado um pedaço da fio com poucos centímetros de comprimento (isolado); apenas o suficiente para algumas voltas em torno do cabo central do distribuidor (aquele que "traz" a alta tensão da bobina...). Duas maneiras existem para se ligar esse pedaço da fio: ou se soldam suas duas extremidades aos dois terminais da Neon (como mostra o desenhinho), ou se utiliza apenas um dos terminais da Neon (soldado à uma das pontas do fio...), deixando-se o outro "em aberto", e ligando-se a extremidade sobrando do fio a um ponto qualquer do "chassis" do carro. A cada "abre-fecha" do platinado, um pulso da alta tensão percorrerá o cabo e — por indução — fará acender a Neon, num breve (porém facilmente identificável) lampejo, demonstrando o funcionamento do platinado... Embora o uso do ELETROS-CÓPIO possa ser possível em aplicações se-

melhantes, corre-se o risco de "arruinar" o integrado, pelas condições completamente adversas em que deverá funcionar (pelo menos, levando-se em conta as recomendações do próprio fabricante do "bichinho"...)

**ASSINE JÁ
D.C.E**



**ESCOLAS
INTERNACIONAIS**
CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

NOSSOS CURSOS SÃO CONTROLADOS PELO
NATIONAL HOME STUDY COUNCIL

1a Entidade internacional
para controle do ensino
por correspondência

junho 24/83

ELETRÔNICA. RÁDIO e TV

O curso que lhe interessa precisa de uma boa garantia!

As ESCOLAS INTERNACIONAIS, pioneiras em cursos por correspondência em todo o mundo desde 1891, investem permanentemente em novos métodos e técnicas, mantendo cursos 100% atualizados e vinculados ao desenvolvimento da ciência e da tecnologia modernas. Por isso garantem a formação de profissionais competentes e altamente remunerados.

Não espere o amanhã!

Venha beneficiar-se já destas e outras vantagens exclusivas que estão à sua disposição. Junte-se aos milhares de técnicos bem sucedidos que estudaram nas ESCOLAS INTERNACIONAIS.

Adquira a confiança e a certeza de um futuro promissor.

Cursos rápidos, fáceis, eminentemente práticos, preparados pelos mais conhecidos engenheiros de indústrias internacionais de grande porte.

**MILHARES DE
ESPECIALISTAS
EM ELETRÔNICA
BEM SUCEDIDOS**

Grátis!
EQUIPAMENTOS

P/B e
a cor! e
AM, FM, Estéreo

A teoria é acompanhada de 6 kits completos, para desenvolver a prática.

- Kit 1 — Conjunto básico de eletrônica
- Kit 2 — Jogo completo de ferramentas
- Kit 3 — Multímetro de mesa, da categoria profissional
- Kit 4 — Sintonizador AM/FM, Estéreo, transistorizado, de 4 faixas
- Kit 5 — Gerador de sinais de Rádio Frequência (RF).
- Kit 6 — Receptor de televisão.



**PEÇA NOSSOS
CATÁLOGOS GRÁTIS**

Escuelas Internacionais
Caixa Postal 6997 - CEP 01051
São Paulo - SP.

**ENVIE CUPOM OU CARTA,
HOJE MESMO!**
E receba, grátis, o livreto
Como Triunfar na Vida




ESCOLAS INTERNACIONAIS
Caixa Postal 6997 - CEP 01051
São Paulo - SP.

Envie-me, grátis a sem compromisso, o magnífico catálogo completo e ilustrado do curso abaixo, com o livreto
Como Triunfar na Vida

Eletrônica

Nome
Rua nº
CEP Cidade Estado
DCE 28

VIA SATÉLITE

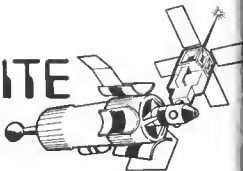


Esta sub-secção do CORREIO ELETRÔNICO destina-se à comunicação com os hobbystas residentes em outros países (já que DCE, além da distribuição nacional também é colocada na Europa — via Portugal — além de ser lida e acompanhada por muitos companheiros da América Latina...). Por razões óbvias, a maioria dos nossos leitores "externos" estão em Portugal, mas nada impede que os hobbystas mandem suas cartas (sempre endereçadas conforme a recomendação contida no início do CORREIO ELETRÔNICO...) em qualquer idioma. Dentro do possível, e observadas as limitações já explicitadas, aqui serão respondidas as cartas...

"Compro DIVIRTA-SE COM A ELECTRONICA desde o primeiro exemplar, e considero-a uma revista que me tem permitido passar algumas horas "divertindo-me no duro" com experiências, sobretudo, no que se refere à Electrónica integrada, assunto raro aqui em Portugal, país muito rico em poesia, mas pobre em publicações técnicas... Daquilo que tenho aprendido na revista (d'algumas coisas eu já sabia...), deenhel um circuito que gostaria de saber: se está correcto, e se sua publicação é possível na seção dos leitores dessa incrível revista..." — Sérgio Duarte da Silva — Santarém — Portugal.

Agradecemos pelos elogios, Sérgio... Entrementes, não acreditamos que a nossa "terra mãe", que é Portugal, seja assim tão pobre

em publicações técnicas (embora saibamos, por origem e gosto, que é *multo* rica em poesia...). O que pode estar acontecendo é que (e realmente, *disso* sabemos muito bem...), a nossa DCE é a única publicação, não só aí em Portugal como também aqui, no Brasil, que atende *directamente* aos interesses do *hobbysta* e do *principiante*, sem forçosamente mergulhá-los num obrigatório universo de "dialetos" e "jargões" que mais parecem um código apenas destinado ao entendimento de "iniciados" de uma seita, secreta... Somos pela popularização da Electrónica em todos os níveis e, por experiência própria, sabemos que *ninguém* conseguirá entender de verdade, o funcionamento de um microprocessador, por exemplo, sem ter uma boa base prática e teórica dos princípios dessa fascinante Ciência... Assim fazemos e assim faremos, enquanto leitores e hobbystas como você, nos prestigiarem... Quanto ao circuito que você enviou, está muito bom, e deverá ser aproveitado na seção CURTO-CIRCUITO, a cujos responsáveis foi enviado... Escreva sempre que tiver novidades, Sérgio.

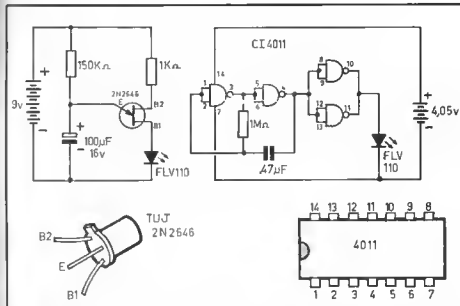"Acompanho DCE desde que surgiu aqui em Portugal, e estou realmente surpreendido com a qualidade e — ao mesmo tempo — simplicidade, de todos os projetos apresentados... Estou necessitando de uma ajuda



que talvez os técnicos daí possam me dar: quero construir um circuito que faça piscar um Diodo Emissor de Luz (LED), porém, com o mínimo possível de componentes, e que, inclusive, use uma fonte de alimentação de dimensões bem reduzidas (pois quero adaptá-lo a um minúsculo brinquedo...)..."
Mário P. Gonçalves — Porto — Portugal


Os dois circuitos mais simples, e mais dentro das especificações que você deu, Mário, estão no desenho: o primeiro é baseado (além do próprio LED, em apenas mais quatro componentes (um TUI, dois resistores e um capacitor eletrolítico). A alimentação é feita com uma bateria "quadradinha" de 9 volts (que não é muito grande, como você

quer...) e a frequência das "piscadas" pode ser alterada à sua vontade, pela mudança dos valores do resistor de 150KΩ ou do capacitor de 100 F. O segundo circuito, embora use um Integrado C.MOS, pode ficar ainda menor, ao fim da montagem, devido à possibilidade de ser alimentado por três pilhas de 1,35 volts cada (usadas em relógios e máquinas fotográficas), minúsculas (do tamanho de um botão), perfazendo 4,05 volts. Também no caso do segundo circuito, o "andamento" das piscadas pode ser mudado, alterando-se o valor do resistor de 1MΩ ou do capacitor de 47 F. Nos dois exemplos, o componente principal (transistor unijunção e Integrado C.MOS) é mostrado também em sua pinagem, para que você não tenha dúvidas...



"GATOS" (ERRATA)

"Pintou um angorá" no AMPLIFICADOR DE BANCADA (Vol. 24), e que foi devidamente caçado por uma autêntica tropa de leitores (tadinha do bichaninho — no bom sentido...), cujos nomes relacionaremos mais adiante... Aconteceu o seguinte: no "chapeado" (desenho 2 — pág. 42 do Vol. 24), os resistores de 22Ω e 470KΩ saíram com seus valores trocados. (ATENÇÃO: no "esquema" — desenho 3, pág. 44, os resistores estão com seus valores *corretamente* indicados, assim, quem se baseou diretamente no diagrama esquemático, nem deve ter visto o "bicho de bigodes"...). A ilustração é agora republicada, com a devida correção (indicada pelas setas), para que a turma possa anotar nos seus respectivos volumes... Pedimos desculpas (fazia tempo que não aparecia um "miador" desses, não é...?).

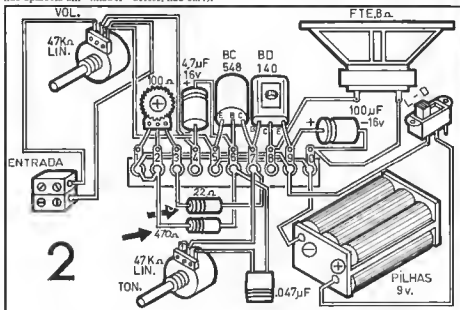

Esse "bicho que alguns comem pensando que é "lebre", foi caçado por um "bando" de hobbystas atentos, entre eles: Flávio Massao Matsumoto, de Suzano — SP, Severino Ramos de Miranda, de Jurema — PE, Carlos Oswaldo Barreto, de Aracaju — SE e o Ubirajara da Silva Rocha, do Rio de Janeiro — RJ. Agradecemos aos integrantes do "safári" e a todos os outros leitores e hobbystas que nos comunicaram a existência do "felino".


Aproveitamos para dar uma DICA aos leitores que nos escreveram dizendo que montaram o AMPLIFICADOR DE BANCADA com sucesso (diretamente pelo "esquema"...), mas que notaram um certo "ronco" na saída. Em circuitos de áudio de alta sensibilidade (como é o caso do projeto), é conveniente fazer as ligações de *entrada* com fio "blindado" (blindado), além de efetuar as conexões entre os componentes com fios *loos* curtos *quanto possível*, evitando a captação de "roncos" e zumbidos. Lembremos também que o "trim-pot" de 100Ω deve ser ajustado para o *mínimo de distorção* na saída (ele está "li" para isso mesmo...).

DICA para o Hobbysta (Especial)

EQUIVALÊNCIAS DE PINAGEM ENTRE UM 556 E DOIS 555

De quando em quando, se verificam certas incoerências ou certos fatos difíceis de se entender, no mercado de componentes eletrônicos... Vamos, na presente DICA, relatar uma dessas incoerências, e, ao mesmo tempo, apresentar uma solução prática, ao alcance do hobbysta, pois o assunto diz respeito, diretamente, a uma das montagens já publicadas em DCE...

O projeto da BUZINA AMERICANA (Vol. 24), de enorme sucesso entre os hobbystas que gostam de construir implementos eletrônicos para o carro, foi totalmente baseado no Circuito Integrado 556, visando, principalmente, a redução do *lay-out* da placa de Circuito Impresso às menores dimensões possíveis, além de simplificar a quantidade de ligações necessárias... O Integrado 556 é, na verdade, um 555 "duplo", ou seja: "dentro" do 556 existem dois 555 completos... Como o 555 é um componente de uso muito prático para a "geração de sons" (como o hobbysta já deve ter constatado, pela constante presença desse "bichinho" nas montagens do gênero...), e, no projeto da BUZINA AMERICANA eram necessários dois geradores distintos, cada um trabalhando numa frequência ("misturadas" e moduladas entre si, antes de serem entregues ao transistor de saída...), optamos — por ser isso extremamente lógico — pelo uso de apenas um Integrado, de código 556, pelas razões já expostas (o 556 contém dois 555...).

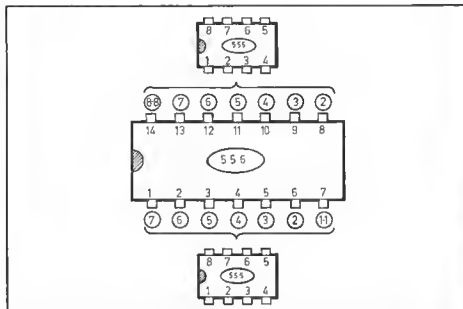

Entretanto, ocorreram dois "probleminhas": o primeiro (para o qual não conseguimos encontrar qualquer explicação lógica...) é que o preço de um 556 é — paradoxalmente — maior do que a soma dos preços de dois 555 (embora isso não devesse ocorrer, já que tudo está reduzido a um só encapsulamento, no 556, com a conseqüente redução de mão de obra industrial, quantidade de material externo, etc...). O segundo problema é que ocorreu uma súbita "ausência" do 556 no mercado (para esse tipo de fato, nós temos a explicação, mas preferimos não entrar em detalhes, pois envolve interesses comerciais, na maioria das vezes, de discutível honestidade...). Obstando ao hobbysta o encontro do principal componente para a montagem da BUZINA AMERICANA...

A solução imediata para esse "festival de probleminhas" (felizmente resolvíveis de maneira prática e rápida...) é a montagem do circuito usando dois 555 no lugar do único 556. Para tanto, será necessária alguma modificação no lay-out do Circuito Impresso ou até, se o hobbysta for meio preguiçoso, a construção em duas placas padrão de Circuito Impresso para Integrados (com um pouco de "aperto", dá até para "enfiar" os dois 555 numa só placa padrão, já que a dita cuja está prevista para Integrados de até 16 pinos, quando cada 555 apresenta oito...).

Entretanto, para que o hobbysta possa "transportar" as ligações originalmente feitas em torno do 556 para os dois 555, é necessário que conheça a equivalência dos pinos... A ilustração mostra tal equivalência, de maneira bem clara: cada "lado" do 556 corresponde a "um 555", porém com a pinagem disposta em outra ordem. No desenho, ao centro, o 556 aparece com a numeração da sua pinagem marcada "dentro"

do corpo do componente. Acima e abaixo do 556, estão dois 555, também com a numeração dos seus pinos anotadas, convencionalmente, dentro dos limites do corpo da peça. Dentro de pequenos círculos, junto aos terminais do 556, estão as equivalências (ou seja: os números dos pinos de cada 555 correspondentes ao terminal do 556).

O único ponto que merece uma explicação "extra" é que, o pino 7 do 556 (ligação do negativo da alimentação do Integrado), corresponde aos pinos "1" de ambos os 555. Coisa parecida ocorre com o pino 14 do 556 que, por sua vez, faz o papel dos pinos "8" dos dois 555 (positivo da alimentação).

Com certa dose de atenção e cuidado, acreditamos que o hobbysta não encontrará dificuldades intransponíveis em realizar o "transplante"...

O único "galho" real que pode surgir, principalmente quanto à montagem da BUZINA AMERICANA, é que a realização do circuito com os dois 555 pode resultar num lay-out geral um pouquinho maior, o que poderá ocasionar problemas quando do "embutimento" do conjunto no interior da "caneca" plástica do transdutor à prova d'água... Um de nossos anunciantes, contudo (que comercializa KITS das montagens de DCE pelo Reembolso Postal...), já nos comunicou que conseguiu a redução do lay-out da placa de Circuito Impresso da BUZINA AMERICANA, mesmo com dois 555, para as idênticas medidas originais (da placa com um único 556). Portanto, acreditamos que a "coisa" não é impossível...

Ainda quanto ao circuito da BUZINA AMERICANA, lembramos que os demais componentes e ligações equivalentes não precisam ser alterados (na troca do 556 pelos dois 555), entretanto, experiências realizadas por alguns leitores (que comunicaram o resultado, por carta, à DCE...) mostram que, a alteração do capacitor eletrolítico de 10 F por outro de maior valor (entre 22 F e 47 F), ocasiona uma "ondulação" mais sensível na modulação do som, que talvez possa agradar mais aos ouvidos "nacionais" (já que, no som "original", a BUZINA imita aquelas sirenes de ondulação bem rápida, usadas nos carros de polícia americana...). Esse tipo de modificação, contudo, fica a critério das "orelhas" dos leitores...

• • •

PROFESSORES E ESTUDANTES DE ELETRÔNICA


escrevam-nos, apresentando suas idéias e sugestões



(“ESQUEMAS – MALUCOS OU NÃO – DOS LEITORES..”)


Nesta seção são publicados circuitos enviados pelos leitores, da maneira como foram recebidos, não sendo submetidos a testes de funcionamento. DIVIRTA-SE COM A ELETRÔNICA não assume nenhuma responsabilidade sobre as idéias aqui veiculadas, cabendo ao hobbysta o “risco” da montagem ou experimentação de tais idéias... Trata-se, pois, de uma seção “em aberto”, ou seja: as idéias que parecerem boas, aqui serão publicadas, recebendo apenas uma análise circuitual básica... Fica por conta dos leitores a comprovação e o julgamento, uma vez que CURTO-CIRCUITO é publicado apenas com a intenção de intercâmbio e informação entre leitores... Todas as idéias serão bem recebidas (mesmo que, por um motivo ou outro, não sejam publicadas...), no entanto, pedimos encarecidamente que enviem apenas os circuitos que não explodirem durante as experiências... Procurem mandar os desenhos feitos com a maior clareza possível e os textos, de preferência, datilografados ou em letra de forma (embora o nosso Departamento Técnico esteja tentando incansavelmente, ainda não conseguimos projetar um TRADUTOR ELETRÔNICO DE GARRANCHOS...). Lembramos também que apenas serão considerados para publicação circuitos inéditos, que realmente sejam de autoria do hobbysta. E “muito feio” ficar copiando, descaradamente, circuitos de outras revistas do gênero, e enviá-los para DCE, tentando “dormir sobre louros alheios”...

1 – O Sérgio Duarte Silva, de Santarém – Portugal, onde trabalha nos Serviços Florestais e, nas horas vagas, gosta de brincar e aprender com a nossa DCE, manda um circuito de piscar-piscar para uso automotivo (pode ser facilmente adaptado para funcionar como PISCA-ALERTA...). Baseado em apenas um Integrado CMOS, mais dois transistores de potência tipo Darlington, o circuito pode acionar de forma alternada, até 8 lâmpadas de 12 watts cada (12 volts x 1 ampère), dispostas à esquerda e à frente do veículo, e distribuídas à ré e à frente. O comando é feito por uma chave de 3 polos x 3 posições (na posição central, todo o conjunto fica desligado, e, em cada uma das posições laterais, liga-se, ou as lâmpadas da esquerda, ou as da direita. Devido às wattagens relativamente altas de funcionamento, recomenda-se o uso de dissipadores de calor nos transistores. Eventualmente, se o hobbysta quiser um funcionamento ainda mais “folgado”, poderá substituir os transistores SE9300 por conjuntos de BC548/TIP3055, ligados em configuração Darlington, como sugere o desenho.

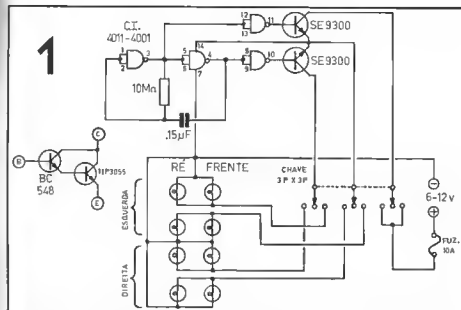


Dois conjuntos serão necessários, ficando cada um no lugar de um dos SE9300. O TIP3055 apresenta parâmetros maiores de corrente e de wattagem, sendo, assim, mais próprio para a aplicação... Boa a idéia, Sérgio... Quando tiver outras, pode mandá-las...

2 – De Americana – SP, o leitor e hobbysta André Luiz Neves da Silva envia uma interessante idéia, para se obter energia elétrica absolutamente “de graça” (após um pequeno “investimento” inicial, é claro...). O truque é muito simples, e é baseado num efeito foto-elétrico: uma junção semicondutora de silício, ao ser fortemente iluminada, gera uma tensão elétrica em seus terminais, que pode ser aproveitada externamente (é, inclusive, por esse sistema, que funcionam grande parte dos satélites artificiais, cuja energia necessária a atuação dos seus circuitos eletrônicos é “roubada” da luz do próprio Sol, que atinge painéis foto-elétricos de silício, especialmente dimensionados para alto rendimento na conversão luz/elétrica...). O leitor deve partir de um transistor de potência, do tipo em invólucro metálico (como o 2N3055, por exemplo). Como o desenho mostra, primeiramente é necessário serrar-se o “capacete” metálico existente no centro do componente (sobre aquela espécie de plataforma losangular que constitui a base da peça...). Retirado o “capacete”, a

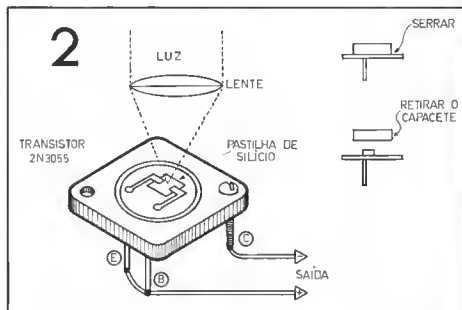

pastilha de silício interna, bem como as suas conexões, ficam expostas à luz. Se for usada uma pequena lente (que pode ser dessas bem baratas, de plástico) para concentrar a luz sobre a área da pastilha, o rendimento será ainda melhor. No caso do transistor sugerido (2N3055), que é um NPN, o positivo da nossa "bateria solar" é obtido na interligação do emissor (E) e base (B), enquanto que o negativo obtém-se no terminal de coletor (C). Notar que, se for usado um transistor PNP, essas polaridades de saída estarão invertidas... Tanto a voltagem quanto a corrente obtidas, são pequenas (lembrando sempre, porém, que são "gratuitas"...). Sob intensa iluminação, podem ser conseguidos cerca de 0,4 ou 0,5 volts, sob alguns milampéres. Entretanto, assim como ocorre com qualquer outro tipo de fonte de energia (pilhas, por exemplo...), nada impede que o leitor construa várias "baterias solares", ligando-as em série (para obter tensões de saída maiores) ou em paralelo (obtendo, assim, correntes maiores), ou ainda em série/paralelo, para um "reforço geral" na potência obtível na saída. Recomendamos, para evitar oxidações ou deteriorações nas áreas sensíveis expostas do transistor, que, após a retirada do "capacete", o componente seja recoberto com um banho de "spray" plastificante (ou esmalte de unhas transparente), o que, embora não vede a passagem da luz, impermeabiliza e protege a pastilha de silício contra agentes químicos externos...

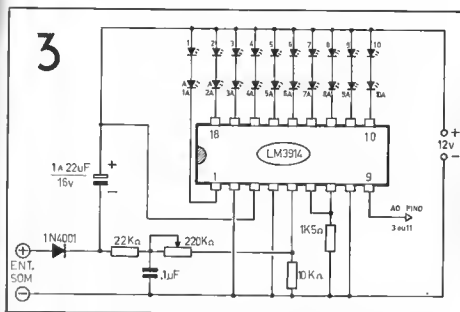

3 - Provavelmente a principal razão do grande sucesso de DCE entre os hobbistas é que a grande maioria dos projetos permite larga faixa de experimentações e alterações, feitas de acordo com as vontades, intenções ou mesmo "curiosidades" do leitor, o que muito contribui para o aprendizado prático da Eletrônica. Assim foi que o Luiz Pereira Sant'Anna, do Rio de Janeiro - RJ, deu uma "mexida" no circuito básico do LED-METER (Vol. 20), aperfeiçoando-o em alguns pontos, e acrescentando algumas modificações que poderão interessar a outros hobbistas da turma (por essa razão de companheirismo, o Luiz enviou sua ideia para o CURTO-CIRCUITO...). Os resistores "de entrada" foram modificados para maior, de maneira a poder-se ligar o LED-METER MODIFICADO a uma fonte de som de potência elevada, sem problemas. Além disso, o Luiz acrescentou um capacitor eletrolítico (cujo valor pode ficar entre 1 e 22 F), destinado a "cadençar" o seqüenciamento dos LEDs, principalmente quando o som presente na entrada do circuito está "cheio" de graves (música com grande evidência do contra-baixo, por exemplo...). Com valores baixos no capacitor, a "cadência" de iluminação (com graves na entrada), será relativamente rápida. Já com valores mais elevados (próximos a 22 F), o "cadenciamento" será mais lento, num interessante efeito de "retardo" na resposta luminosa da linha de LEDs. Fixando também a alimentação em 12 volts, podem ser usados dois LEDs em cada saída do LM 3914, como mostra o desenho (ligados em série, dois a dois), elevando assim o total da linha de LEDs a


• • •

4



• • •

89

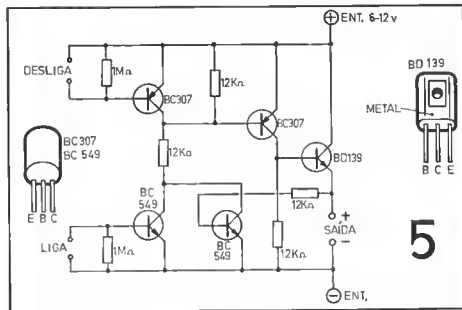

adaptou-a de um circuito que vi numa publicação estrangeira de Eletrônica, de maneira que o circuito pudesse ser montado com componentes facilmente encontráveis no Brasil, além de obter, através de experiências, melhores desempenhos (principalmente no que diz respeito à capacidade de fornecimento de corrente na saída, e na faixa de voltagens em que o circuito pode trabalhar. Assim, praticamente qualquer circuito ou aparelho normalmente alimentado por tensões contínuas entre 6 e 12 volts (e desde que não consuma corrente superior a 1 ampère...), poderá ter o seu "liga-desliga" comandado pela CHAVE DE TOQUE do Paulo... Boa idéia...

• • •

participe da seção

"DICAS PARA O HOBBYSTA"

CURSO CEDM

CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO TÉCNICOS



Curso de Eletrônica Digital e Microprocessadores

Oferecemos o mais completo curso de eletrônica digital e microprocessadores, constituído de mais de 150 apostilas, versando sobre os mais revolucionários CHIPS como o: 8085, 8086 e Z80, incluindo ainda, Kits para prática.



Curso de Programação em Basic

Oferecemos um sensacional curso de Programação em Basic. Abrangente e dinâmico este curso foi estruturado de modo a levar até você os fundamentos da linguagem Basic bem como as Técnicas de programação, a Organização de Arquivos, os Sistemas de Processamento e Teleprocessamento de dados, etc., incluindo ainda Kit de um microcomputador Basic para prática.



Curso de Eletrônica e Áudio

Oferecemos um curso de eletrônica e Áudio inédito, versando sobre: Amplificadores, Caixas Acústicas, Equalizadores, Toca-discos, Sintonizadores AM/FM, Gravadores e Toca-Fitas, Cápsulas e Fonocaptadores, Microfones, Sonorização, Instrumentação de Medidas em Áudio, Técnica de Gravação, Técnica de Reparação em Áudio etc., incluindo ainda, Kits para prática.



CEDM - Editora e Comércio de Materiais Eletrônicos Ltda.

CURSO CEDM

Av. São Paulo, 718 - Fone (0432) 23-9674
Caixa Postal, 1642 - CEP B6100 - Londrina-PR.

- ☐ Curso de Eletrônica Digital e Microprocessadores
- ☐ Curso de Programação em Basic
- ☐ Curso de Eletrônica e Áudio

Nome Idade
Endereço
Bairro
CEP Cidade Estado

Solicite Informações

GRÁTIS

ATENÇÃO - ATENÇÃO - ATENÇÃO

CHEGOU O "VAREJÃO"



FINALMENTE SEIKIT LANÇA O QUE TODOS ESTAVAM ESPERANDO ANSIOSAMENTE!

O VAREJÃO DE COMPONENTES E PEÇAS PELO REEMBOLSO! ESCREVA PARA O ENDEREÇO ABAIXO, SOLICITANDO CATÁLOGO DE ÍTENS, PREÇOS E CONDIÇÕES:

É IMPORTANTE ANOTAR
ASSIM NO ENVELOPE:AO "VAREJÃO" SEIKIT
CAIXA POSTAL Nº 59.025
CEP Nº 02099 - SÃO PAULO - SP

PELA VOLTA DO CORREIO, VOCÊ RECEBERÁ A LISTA DE ÍTENS DISPONÍVEIS, COM OS RESPECTIVOS PREÇOS E CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO, ACOMPANHADA DE UM "QUADRO DE SOLICITAÇÕES" PARA VOCÊ PREENCHER!

SOLICITE O SEU CATALOGO (GRÁTIS) AJINDA HOJE!

PREÇOS INCREDIVELMENTE BAIXOS! DESCONTOS SUPER-ESPECIAIS PARA GRANDES QUANTIDADES! APENAS COMPONENTES DE PRIMEIRA LINHA E PRÉ-TESTADOS! GARANTIA TOTAL SEIKIT, NA QUALIDADE E NO ATENDIMENTO! NINGUÉM PODE PERDER ESSA OPORTUNIDADE ÚNICA, OFERECIDA FINALMENTE PELA SEIKIT! SOLICITE A SUA LISTA HOJE MESMO!

OFERTAS VÁLIDAS ATÉ 31/07/83

ATENÇÃO: ATENDEMOS TAMBÉM, DENTRO DO MESMO SISTEMA, AOS VAREJANTES DE PEÇAS E COMPONENTES ELETRÔNICOS DE TODO O INTERIOR DO BRASIL! CONDIÇÕES ESPECIALÍSSIMAS DE PREÇOS PARA VOCÊ, QUE TEM LOJA DE COMPONENTES AÍ NA SUA CIDADE! ESCREVA-NOS COM A MÁXIMA URGÊNCIA, PARA GARANTIR A MÁXIMA RAPIDEZ NO ATENDIMENTO!

OFERTAS VÁLIDAS ATÉ 31/07/83

...E CONTINUA O SUCESSO DOS KITS

PELO REEMBOLSO POSTAL, VOCÊ RECEBE EM SUA CASA, POR BAIXO PREÇO, KITS DOS PROJETOS PUBLICADOS EM

DIVIRTA-SE COM A
ELETRÔNICAPARA MONTAR,
APRENDER
E SE DIVERTIR!

CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO

O correio preenchimento do cupom a do quadro da solicitação de KITS contido neste CADERNO SEIKIT é imprescindível para perfeito atendimento! Escreva o seu nome, endereço, CEP, anote o número da Agência de Correio mais próxima da sua residência, etc., da maneira mais clara possível (identificação por um bote da formal). Se tiver telefone, não esqueça de anotar o número no espaço próprio. Todas essas informações são importantes para que possamos agilizar o atendimento!

Os pedidos serão atendidos num prazo máximo de 30 dias, a contar da data de recebimento dos mesmos. Entretanto, eventuais falhas de componentes no mercado poderão acarretar atrasos na entrega das peças.

Observe sempre com cuidado as datas de validade dos preços, ofertas, brindes, etc. Após as datas indicadas, os preços poderão ser alterados sem prévio aviso, e as promoções e brindes poderão ser anuladas ou modificadas, a nosso critério.

TODO CUPOM CONTENDO PEDIDOS DE 3 (TRÊS) KITS OU MAIS, RECEBERÁ UM DESCONTO AUTOMÁTICO DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR TOTAL DA COMPRA! FAVOR ANOTAR O DESCONTO NO CAMPO PRÓPRIO DO CUPOM, QUANDO FOR O CASO.

▶ SE VOCÊ OPTAR POR ENVIAR UM CUPOM VÍDEO OU VALE POSTAL (ATENÇÃO: A FAVOR DE SEIKIT - AGÊNCIA MIGUEL, MENTIM - CEP 02099 - SÃO PAULO - SP - CAIXA POSTAL Nº 59.025), RECEBERÁ UM DESCONTO EXTRA (ALÉM DOS 10% PARA OS PEDIDOS DE MAIS DE TRÊS KITS...) DE 15% (QUINZE POR CENTO) FAVOR, SE FOR O CASO, ANOTAR O DESCONTO NO CAMPO PRÓPRIO DO CUPOM.

Se a espécie do cupom for insuficiente para o seu pedido, faça uma "constatação" em folha à parte, mas SEMPRE anexando o cupom preenchido, para efeito da cadastros. Pedidos incorretamente preenchidos ou desacompanhados do cupom, serão automaticamente cancelados.

Esta sempre atente aosacionais brindes e promoções especiais (como aos pedidos das suas vizinhas). Assinale o campo próprio no cupom, sempre que desejar o seu brinde ou as promoções. O NÃO ASSINALAMENTO IMPLICARÁ NA AUTOMÁTICA PERDA DO DIREITO SOBRE TAIS BRINDES OU PROMOÇÕES.

O seu pedido não chegará à mesma malha se não for corretamente endereçado à SEIKIT (observe o endereço na página do CUPOM). É IMPORTANTE anotar com um "X" (no quadrado próprio do cupom), se você já fez alguma compra anterior da SEIKIT! Isso contribui para um atendimento ainda mais rápido!

▶ ATENÇÃO: NÃO ATENDEMOS PEDIDOS POR TELEFONE - NÃO FORNECEMOS KITS DE PROJETOS QUE NÃO CONSTAM NA LISTA DO PRESENTE ENCARTÉ E NÃO ACEITAMOS PEDIDOS DE PEÇAS OU COMPONENTES AVULSOS ATRAVÉS DO CUPOM DESTINADO AOS KITS - NÃO VEMOS A VAREJA, NEM MANTENEMOS ATENDIMENTO DIÁRIO, "DE RALCÃO" - OBSERVEM ATENTAMENTE AS "CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO" CONSTANTES DO PRESENTE ANÚNCIO, ANTES DE EFETUAR QUALQUER TIPO DE PEDIDO OU CONSULTA! Atendemos APENAS DENTRO DAS CONDIÇÕES AQUI ESTABELECIDAS. Qualquer outra forma de solicitação dos pedidos não receberá garantia de atendimento.

SALVO INDICAÇÃO EM CONTRÁRIO, AS CAIXAS (QUANDO FIZEREM PARTE DOS KITS) SE RÃO FORNECIDAS SEM FURAÇÃO E MARCAÇÃO. O MATERIAL CONTANTE DOS KITS É, BASICAMENTE, O RELACIONADO NA LISTA DE PEÇAS DOS ARTÍCULOS. AS INSTRUÇÕES PARA A MONTAGEM DOS KITS SÃO AS QUE CONSTAM DO PRÓPRIO ARTIGO DE DIFERENÇA COM A ELETRÔNICA REFERENTE A O PROJETO.

ATENÇÃO

AVISOS

IMPORTANTES

ATENÇÃO: Se a sua encomenda for devolvida sem motivo lógico (mercadorias visivelmente danificadas ou embalagem flagrantemente violada, quando da sua vistoria ao recebê-la no CORREIO...), após a agência dos CORREIOS ter-lhe enviado os avisos regulamentares de chegada, seu nome será definitivamente cancelado do cadastro da SEIKIT, impossibilitando-o de realizar qualquer outra compra futura, seja de KIT, seja de PACOTE/LIÇÃO, seja através do "VAREJÃO" SEIKIT, cujas informações são cruzadas por computador, no benefício dos clientes "insatisfeitos"...

IMPORTANTE: a citação do número do seu R.G. (carteira de identidade) ou de outro documento de identificação, no CUPOM, É INDISPENSÁVEL, tanto para o nosso controle, quanto para a sua própria segurança, já que você apenas poderá retirar a sua encomenda no CORREIO, assim que chegar (e que você for devidamente avisado...), contra a apresentação desse documento de Identidade!

PEÇA SEUS KITS AJINDA HOJE, E APROVEITE OS SENSACIONAIS DESCONTOS E OFERTAS!

PRODUTOS SEIKIT



O KIT INTELIgente (Qualidade, praticidade e facilidade de montagem, aliadas ao baixo preço! Tudo que o hobbysta sempre pediu, agora ao alcance de todos!)

ATENÇÃO: ofertas válidas até 31-07-83 ▶ PEÇA HOJE!

A presente lista de ofertas mostra (A) o número de KIT, (B) o nome do KIT, com informações sobre o mesmo e o Vol. de DCE ao qual se refere a instrução para a montagem e (C) o preço do KIT. Favor preencher o cupom com os dados corretamente transcritos.)

011 - INTERCOMUNICADOR (Vol. 1) ...	R\$ 5.300,00	069 - PRADORA - MÁQUINA DE SONS - sem caixa (Vol. 9) ...	R\$ 4.400,00
014 - DETECTOR DE MENTIRAS (Vol. 4) ...	R\$ 6.650,00	010 - PACOTÃO DE CIRCUITOS INTEGRADOS - oferta - ver lista de peças em outra parte deste Encarte SEIKIT ...	R\$ 5.500,00
024 - PAVADOR AUTOMÁTICO DE TRANSDUTORES DE ODIOS (Vol. 4) ...	R\$ 3.800,00	0210 - PACOTÃO DE TRANSISTORES - oferta - ver lista de peças em outra parte deste Encarte SEIKIT ...	R\$ 6.200,00
016 - MICROFONE S-M-F (Vol. 4) ...	R\$ 3.700,00		
049 - C.A.D. ELETRÔNICO (Vol. 4) ...	R\$ 2.200,00		
028 - CROMO MIRADO - sem caixa (Vol. 4) ...	R\$ 3.900,00		
047 - TESTE RÁPIDO PARA ODIOS E LÉDS (Vol. 9) ...	R\$ 2.800,00		
059 - RUJOGG (Vol. 9) ...	R\$ 5.500,00		

continua ▶

- 0310 - PACOTÃO DE LEDS E DIODOS - oferta - sem lista de peças em outra parte deste "VAREJÃO" - ver pág. 1 do encarte
- 0410 - PACOTÃO DE RESISTORES E CAPACITORES - oferta - sem lista de peças em outra parte deste "VAREJÃO" - ver pág. 1 do encarte
- 0510 - PACOTÃO DE IMPLEMENTOS DIVERSOS - oferta - sem lista de peças em outra parte deste "VAREJÃO" - ver pág. 1 do encarte
- 0610 - LÍZ. NOTURNA AUTOMÁTICA - sem caixa (Vol. 101) - Cr\$ 2.500,00
- 0710 - SRE NE 2 TRANSISTORES - sem módulo - placa grã na caixa (Vol. 101) - Cr\$ 3.400,00
- 0810 - VOZ DE ROBO (Vol. 101) - Cr\$ 3.400,00
- 0910 - PONTE REGULÁVEL (Vol. 101) - Cr\$ 4.400,00
- 1010 - SEITO AFÔNICO SEQUENCIAL - sem caixa (Vol. 101) - Cr\$ 4.400,00
- 1111 - MICROAMP - ESCUTA SECRETA - APARELHO DE SURDEZ (Vol. 111) - Cr\$ 2.500,00
- 1211 - FET MIXER (Vol. 111) - Cr\$ 2.300,00
- 1311 - SIRENE DE POLÍCIA - sem alto-falante (Vol. 131) - Cr\$ 2.400,00
- 1513 - VOLTMETRO DIGITAL - RAYTOMOVILL - sem caixa (Vol. 131) - Cr\$ 2.200,00
- 1614 - PALPITEIRO DA LOTO - sem caixa (Vol. 161) - Cr\$ 3.950,00
- 1710 - Filtro de RUIDOS (Vol. 141) - Cr\$ 3.100,00
- 1811 - RI LOGIC DI SPLENDOR DIGITAL - completo - caixa específica (Vol. 181) - Cr\$ 2.100,00
- 1911 - INETOR/SEQUEADOR DE SINAIS (Vol. 191) - Cr\$ 3.300,00
- 2015 - SUPERPOTUO PIGUITARRA - sem caixa (Vol. 15) - Cr\$ 2.300,00
- 2115 - GAVETEIRO MODULADO AMPLIAVEL - oferta - descrição em outra parte deste "VAREJÃO" - ver pág. 1 do encarte
- 2216 - MULTI-CHAVE ELETRÔNICA - sem caixa - apenas os componentes eletrônicos (Vol. 161) - Cr\$ 2.400,00
- 2316 - DISTORCEDOR PIGUITARRA - sem caixa (Vol. 161) - Cr\$ 3.500,00
- 2416 - MATRIZ ELETRÔNICA - PIGUITARRA (P/A LOTECA) - com caixa (Vol. 161) - Cr\$ 2.500,00
- 2516 - ESTEREO RIKKA - kit completo - sem módulo, incluindo painel e circuito impresso (Vol. 161) - Cr\$ 2.350,00
- 2616 - ESTEREO-MOJO - sem caixa (Vol. 161) - Cr\$ 2.900,00
- 2716 - TEMPORIZADOR AJUSTÁVEL - completo, 5 caixas (Vol. 161) - Cr\$ 5.800,00
- 2817 - CONTROLE REMOTO SÔNICO PARA RIQUINQUIN - toda a parte eletrônica, incluindo o micro-motor, sem caixa e sem o brinquedo (Vol. 171) - Cr\$ 7.500,00
- 2917 - VIBRATO PIGUITARRA - toda a parte eletrônica, incluindo o "push-button" - sem caixa (Vol. 171) - Cr\$ 6.600,00
- 3017 - MÓDULO AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA - sem caixa - incluindo preleitor de som específico para uso automotivo, à prova d'água - placa grã na caixa (Vol. 171) - Cr\$ 3.700,00
- 3117 - VOLUTUM - kit completo, incluindo toda a parte eletrônica e de áudio específico, 8 watts, etc. (Vol. 171) - Cr\$ 4.400,00
- 3217 - AUTOWATT - KIT COMPLETO, com caixa específica (Vol. 181) - Cr\$ 11.320,00
- 3317 - MALICIOSA - SINTETIZADOR DE SONS - 5 caixas e alto-falante - não touché - todos os materiais para o módulo de super-potência (Vol. 181) - Cr\$ 7.100,00
- 3417 - ESTEREOKATIC - completo - caixa (Vol. 191) - Cr\$ 3.400,00

CONTINUA

- 0120 - TRI-ÁUDIO - completo, 5 caixas (Vol. 201) - Cr\$ 3.900,00
- 0220 - BI PISCA - completo, 5 caixas e sem lâmpadas (Vol. 201) - Cr\$ 4.900,00
- 0320 - LED-METTER - sem caixa - placa grã na caixa - LEDS redondos em quadrados, à critério da SEIKIT (Vol. 201) - Cr\$ 6.900,00
- 0420 - CONTROLO - sem caixa (Vol. 201) - Cr\$ 2.600,00
- 0520 - OMOMATIC - completo, 5 caixas (Vol. 211) - Cr\$ 2.700,00
- 0620 - PRATI-GUITAR - sem caixa (Vol. 211) - Cr\$ 3.100,00
- 0720 - PORTALARM - completo, 5 caixas (Vol. 211) - Cr\$ 3.500,00
- 0820 - D-BLOCK - completo, 5 caixas (Vol. 211) - Cr\$ 2.500,00
- 0920 - AMPLIO-BLOCK - placa grã na caixa - kit completo, incluindo alto-falante, etc. (Vol. 211) - Cr\$ 11.900,00
- 1020 - MOTO-PROTECTOR - completo, 5 caixas e material para a confecção dos aros de segurança - inclui a placa específica de circuito impresso (Vol. 221) - Cr\$ 3.900,00
- 1120 - MÓDULO MA 1023-A - apenas o módulo (Vol. 221) - Cr\$ 16.800,00
- 1220 - SENSINVEL - completo, 5 caixas e material para a confecção dos sensores (Vol. 221) - Cr\$ 4.400,00
- 1320 - REPLICATOR PIGUITARRA - sem caixa - inclui conjunto de plugues de entrada/saída (Vol. 231) - Cr\$ 3.350,00
- 1420 - ELIMINADOR DE RUÍDO DE 9 VOLTS - placa grã na caixa - completo, 5 caixas e plugue (Vol. 231) - Cr\$ 3.400,00
- 1520 - MINIA-STEER - completo, 5 caixas e placa específica de circuito impresso (Vol. 231) - Cr\$ 3.900,00
- 1620 - ANIMATED DESER ANIMALS - ELETRÔNICO - completo, 5 caixas e LEDS especiais (Vol. 231) - Cr\$ 11.000,00
- 1720 - ISCA ELETRÔNICA - completo, 5 caixas (Vol. 231) - Cr\$ 2.500,00
- 1820 - TRANSISTE - completo, 5 caixas (Vol. 231) - Cr\$ 2.800,00
- 1920 - LÁBRIO - completo, 5 caixas - incluindo plugues externos, poeira de prova e material para a confecção do "brinquedo" (Vol. 231) - Cr\$ 6.100,00
- 2020 - LUZ-FANTASMA - kit completo, incluindo caixa e placa de circuito impresso grã na caixa (Vol. 241) - Cr\$ 3.100,00
- 2120 - TERMOMETRO ELETRÔNICO - completo, 5 caixas (Vol. 241) - Cr\$ 8.750,00
- 2220 - AMPLIFICADOR DE BANCADA - completo, incluindo caixa isolada especial, de madeira, e alto-falante de 6 polegadas (kit motor) (Vol. 241) - Cr\$ 6.800,00
- 2320 - MINICOR - completo - placa isolada (fornecida e escala frontal) que deve ser confeccionada pelo hobbyista (Vol. 241) - Cr\$ 4.500,00
- 2420 - BÚZIA AMERICANA - completíssima, incluindo placa de circuito impresso e preleitor, alto-falante e placa de prova d'água para automotivo, etc. (Vol. 241) - Cr\$ 4.800,00
- 2520 - LIVRO CHOCANTE - toda a parte eletrônica, incluindo o material potencializador do interruptor automático - sem o livro (Vol. 251) - Cr\$ 2.300,00
- 2620 - MULTIFLASH - sem caixa - placa grã na caixa (Vol. 251) - Cr\$ 2.750,00
- 2720 - CHAVE MAGNÉTICA - toda a parte eletrônica, incluindo o drive permanente (Vol. 251) - Cr\$ 4.950,00
- 2820 - MINI-SUM - sem caixa - incluindo material (iluminado para confecção do brinquedo) (Vol. 251) - Cr\$ 3.450,00
- 2920 - FOTO-ACTIONADOR - toda a parte eletrônica, incluindo o material potencializador do interruptor automático (Vol. 251) - Cr\$ 3.300,00
- 3020 - REFEONE - completo, 5 caixas (Vol. 261) - Cr\$ 5.200,00

- 0270 - MONITOR DE BATERIA - placa grã na caixa - sem a caixa (Vol. 261) - Cr\$ 2.100,00
- 0320 - PROLONGADOR "SUSTAINER" PIGUITARRA - completo - sem caixa (Vol. 261) - Cr\$ 2.950,00
- 0420 - ECONOMOM - completo, 5 caixas (Vol. 261) - Cr\$ 1.450,00
- 0520 - EFEITO SEQUENCIAL AJUSTÁVEL (APLICAÇÃO PRÁTICA DO C.L. 4017) - completo, sem caixa (Vol. 261) - Cr\$ 3.400,00
- 0620 - PLACA IGNICÃO ELETRÔNICA - kit completo, incluindo caixa e chave "perno" de 2 polos e 2 pontas metálicas, placa de Circuito Impresso, etc. (Vol. 271) - Cr\$ 15.600,00
- 0720 - OSCILUX - sem caixa - placa grã na caixa (Vol. 271) - Cr\$ 3.950,00
- 0820 - MUSIKIM (circuito isolado de caixa de madeira, incluindo a placa de circuito impresso, com layout e especificação (Vol. 271) - Cr\$ 7.850,00
- 0920 - MUSIKIM MODULADO - completo, sem caixa (Vol. 271) - Cr\$ 8.050,00
- 1020 - MUSIKIM MAIS OS DOIS CIRCUITOS COMPLEMENTARES - um layout - CACADOR DE POTÊNCIA E TEMPORIZADOR, incluindo todos os placas de Circuito Impresso, sem layout e especificações complementares (Vol. 271) - Cr\$ 13.550,00
- 1120 - BRINDE A - Todas as pedras contendo a solicitação de 5 toneladas mais um (exceto das PACOTÕES PNP 0110, 0210, 0310, 0410 e 0510) receberão, gratuitamente, com a sua encomenda, UM PACOTE COM 10 TRANSISTORES PNP E APN, DE USO GERAL, UTILIZÁVEIS EM MUITAS MONTAGENS PUBLICADAS EM DCEI!
- 1220 - BRINDE B - Todas as pedras contendo a solicitação simultânea dos cinco PACOTÕES (ver descrição das peças em outra parte deste "VAREJÃO" - ver pág. 1 do encarte, 0210, 0310, 0410, 0510, 0610) receberão, gratuitamente, com a sua encomenda, UM GAVETEIRO MODULADO AMPLIAVEL (KIT PNP 0115), NO VALOR DE Cr\$ 2.500,00.
- 1320 - BRINDE EXTRA - Todas as pedras cujo valor total seja superior a Cr\$ 37.000,00 (depois de efetuados os abatimentos de desconto), receberão até 31/07/83, sem importância quais os kits solicitados, receberão, gratuitamente, o BRINDE A e o BRINDE B ou a BRINDE C ou a BRINDE D ou a BRINDE E ou a BRINDE F ou a BRINDE G ou a BRINDE H ou a BRINDE I ou a BRINDE J ou a BRINDE K ou a BRINDE L ou a BRINDE M ou a BRINDE N ou a BRINDE O ou a BRINDE P ou a BRINDE Q ou a BRINDE R ou a BRINDE S ou a BRINDE T ou a BRINDE U ou a BRINDE V ou a BRINDE W ou a BRINDE X ou a BRINDE Y ou a BRINDE Z ou a BRINDE AA ou a BRINDE AB ou a BRINDE AC ou a BRINDE AD ou a BRINDE AE ou a BRINDE AF ou a BRINDE AG ou a BRINDE AH ou a BRINDE AI ou a BRINDE AJ ou a BRINDE AK ou a BRINDE AL ou a BRINDE AM ou a BRINDE AN ou a BRINDE AO ou a BRINDE AP ou a BRINDE AQ ou a BRINDE AR ou a BRINDE AS ou a BRINDE AT ou a BRINDE AU ou a BRINDE AV ou a BRINDE AW ou a BRINDE AX ou a BRINDE AY ou a BRINDE AZ ou a BRINDE BA ou a BRINDE BB ou a BRINDE BC ou a BRINDE BD ou a BRINDE BE ou a BRINDE BF ou a BRINDE BG ou a BRINDE BH ou a BRINDE BI ou a BRINDE BJ ou a BRINDE BK ou a BRINDE BL ou a BRINDE BM ou a BRINDE BN ou a BRINDE BO ou a BRINDE BP ou a BRINDE BQ ou a BRINDE BR ou a BRINDE BS ou a BRINDE BT ou a BRINDE BU ou a BRINDE BV ou a BRINDE BW ou a BRINDE BX ou a BRINDE BY ou a BRINDE BZ ou a BRINDE CA ou a BRINDE CB ou a BRINDE CC ou a BRINDE CD ou a BRINDE CE ou a BRINDE CF ou a BRINDE CG ou a BRINDE CH ou a BRINDE CI ou a BRINDE CJ ou a BRINDE CK ou a BRINDE CL ou a BRINDE CM ou a BRINDE CN ou a BRINDE CO ou a BRINDE CP ou a BRINDE CQ ou a BRINDE CR ou a BRINDE CS ou a BRINDE CT ou a BRINDE CU ou a BRINDE CV ou a BRINDE CW ou a BRINDE CX ou a BRINDE CY ou a BRINDE CZ ou a BRINDE DA ou a BRINDE DB ou a BRINDE DC ou a BRINDE DD ou a BRINDE DE ou a BRINDE DF ou a BRINDE DG ou a BRINDE DH ou a BRINDE DI ou a BRINDE DJ ou a BRINDE DK ou a BRINDE DL ou a BRINDE DM ou a BRINDE DN ou a BRINDE DO ou a BRINDE DP ou a BRINDE DQ ou a BRINDE DR ou a BRINDE DS ou a BRINDE DT ou a BRINDE DU ou a BRINDE DV ou a BRINDE DW ou a BRINDE DX ou a BRINDE DY ou a BRINDE DZ ou a BRINDE EA ou a BRINDE EB ou a BRINDE EC ou a BRINDE ED ou a BRINDE EE ou a BRINDE EF ou a BRINDE EG ou a BRINDE EH ou a BRINDE EI ou a BRINDE EJ ou a BRINDE EK ou a BRINDE EL ou a BRINDE EM ou a BRINDE EN ou a BRINDE EO ou a BRINDE EP ou a BRINDE EQ ou a BRINDE ER ou a BRINDE ES ou a BRINDE ET ou a BRINDE EU ou a BRINDE EV ou a BRINDE EW ou a BRINDE EX ou a BRINDE EY ou a BRINDE EZ ou a BRINDE FA ou a BRINDE FB ou a BRINDE FC ou a BRINDE FD ou a BRINDE FE ou a BRINDE FF ou a BRINDE FG ou a BRINDE FH ou a BRINDE FI ou a BRINDE FJ ou a BRINDE FK ou a BRINDE FL ou a BRINDE FM ou a BRINDE FN ou a BRINDE FO ou a BRINDE FP ou a BRINDE FQ ou a BRINDE FR ou a BRINDE FS ou a BRINDE FT ou a BRINDE FU ou a BRINDE FV ou a BRINDE FW ou a BRINDE FX ou a BRINDE FY ou a BRINDE FZ ou a BRINDE GA ou a BRINDE GB ou a BRINDE GC ou a BRINDE GD ou a BRINDE GE ou a BRINDE GF ou a BRINDE GG ou a BRINDE GH ou a BRINDE GI ou a BRINDE GJ ou a BRINDE GK ou a BRINDE GL ou a BRINDE GM ou a BRINDE GN ou a BRINDE GO ou a BRINDE GP ou a BRINDE GQ ou a BRINDE GR ou a BRINDE GS ou a BRINDE GT ou a BRINDE GU ou a BRINDE GV ou a BRINDE GW ou a BRINDE GX ou a BRINDE GY ou a BRINDE GZ ou a BRINDE HA ou a BRINDE HB ou a BRINDE HC ou a BRINDE HD ou a BRINDE HE ou a BRINDE HF ou a BRINDE HG ou a BRINDE HH ou a BRINDE HI ou a BRINDE HJ ou a BRINDE HK ou a BRINDE HL ou a BRINDE HM ou a BRINDE HN ou a BRINDE HO ou a BRINDE HP ou a BRINDE HQ ou a BRINDE HR ou a BRINDE HS ou a BRINDE HT ou a BRINDE HU ou a BRINDE HV ou a BRINDE HW ou a BRINDE HX ou a BRINDE HY ou a BRINDE HZ ou a BRINDE IA ou a BRINDE IB ou a BRINDE IC ou a BRINDE ID ou a BRINDE IE ou a BRINDE IF ou a BRINDE IG ou a BRINDE IH ou a BRINDE II ou a BRINDE IJ ou a BRINDE IK ou a BRINDE IL ou a BRINDE IM ou a BRINDE IN ou a BRINDE IO ou a BRINDE IP ou a BRINDE IQ ou a BRINDE IR ou a BRINDE IS ou a BRINDE IT ou a BRINDE IU ou a BRINDE IV ou a BRINDE IW ou a BRINDE IX ou a BRINDE IY ou a BRINDE IZ ou a BRINDE JA ou a BRINDE JB ou a BRINDE JC ou a BRINDE JD ou a BRINDE JE ou a BRINDE JF ou a BRINDE JG ou a BRINDE JH ou a BRINDE JI ou a BRINDE JJ ou a BRINDE JK ou a BRINDE JL ou a BRINDE JM ou a BRINDE JN ou a BRINDE JO ou a BRINDE JP ou a BRINDE JQ ou a BRINDE JR ou a BRINDE JS ou a BRINDE JT ou a BRINDE JU ou a BRINDE JV ou a BRINDE JW ou a BRINDE JX ou a BRINDE JY ou a BRINDE JZ ou a BRINDE KA ou a BRINDE KB ou a BRINDE KC ou a BRINDE KD ou a BRINDE KE ou a BRINDE KF ou a BRINDE KG ou a BRINDE KH ou a BRINDE KI ou a BRINDE KJ ou a BRINDE KK ou a BRINDE KL ou a BRINDE KM ou a BRINDE KN ou a BRINDE KO ou a BRINDE KP ou a BRINDE KQ ou a BRINDE KR ou a BRINDE KS ou a BRINDE KT ou a BRINDE KU ou a BRINDE KV ou a BRINDE KW ou a BRINDE KX ou a BRINDE KY ou a BRINDE KZ ou a BRINDE LA ou a BRINDE LB ou a BRINDE LC ou a BRINDE LD ou a BRINDE LE ou a BRINDE LF ou a BRINDE LG ou a BRINDE LH ou a BRINDE LI ou a BRINDE LJ ou a BRINDE LK ou a BRINDE LL ou a BRINDE LM ou a BRINDE LN ou a BRINDE LO ou a BRINDE LP ou a BRINDE LQ ou a BRINDE LR ou a BRINDE LS ou a BRINDE LT ou a BRINDE LU ou a BRINDE LV ou a BRINDE LW ou a BRINDE LX ou a BRINDE LY ou a BRINDE LZ ou a BRINDE MA ou a BRINDE MB ou a BRINDE MC ou a BRINDE MD ou a BRINDE ME ou a BRINDE MF ou a BRINDE MG ou a BRINDE MH ou a BRINDE MI ou a BRINDE MJ ou a BRINDE MK ou a BRINDE ML ou a BRINDE MN ou a BRINDE MO ou a BRINDE MP ou a BRINDE MQ ou a BRINDE MR ou a BRINDE MS ou a BRINDE MT ou a BRINDE MU ou a BRINDE MV ou a BRINDE MW ou a BRINDE MX ou a BRINDE MY ou a BRINDE MZ ou a BRINDE NA ou a BRINDE NB ou a BRINDE NC ou a BRINDE ND ou a BRINDE NE ou a BRINDE NF ou a BRINDE NG ou a BRINDE NH ou a BRINDE NI ou a BRINDE NJ ou a BRINDE NK ou a BRINDE NL ou a BRINDE NM ou a BRINDE NO ou a BRINDE NP ou a BRINDE NQ ou a BRINDE NR ou a BRINDE NS ou a BRINDE NT ou a BRINDE NU ou a BRINDE NV ou a BRINDE NW ou a BRINDE NX ou a BRINDE NY ou a BRINDE NZ ou a BRINDE OA ou a BRINDE OB ou a BRINDE OC ou a BRINDE OD ou a BRINDE OE ou a BRINDE OF ou a BRINDE OG ou a BRINDE OH ou a BRINDE OI ou a BRINDE OJ ou a BRINDE OK ou a BRINDE OL ou a BRINDE OM ou a BRINDE ON ou a BRINDE OO ou a BRINDE OP ou a BRINDE OQ ou a BRINDE OR ou a BRINDE OS ou a BRINDE OT ou a BRINDE OU ou a BRINDE OV ou a BRINDE OW ou a BRINDE OX ou a BRINDE OY ou a BRINDE OZ ou a BRINDE PA ou a BRINDE PB ou a BRINDE PC ou a BRINDE PD ou a BRINDE PE ou a BRINDE PF ou a BRINDE PG ou a BRINDE PH ou a BRINDE PI ou a BRINDE PJ ou a BRINDE PK ou a BRINDE PL ou a BRINDE PM ou a BRINDE PN ou a BRINDE PO ou a BRINDE PP ou a BRINDE PQ ou a BRINDE PR ou a BRINDE PS ou a BRINDE PT ou a BRINDE PU ou a BRINDE PV ou a BRINDE PW ou a BRINDE PX ou a BRINDE PY ou a BRINDE PZ ou a BRINDE QA ou a BRINDE QB ou a BRINDE QC ou a BRINDE QD ou a BRINDE QE ou a BRINDE QF ou a BRINDE QG ou a BRINDE QH ou a BRINDE QI ou a BRINDE QJ ou a BRINDE QK ou a BRINDE QL ou a BRINDE QM ou a BRINDE QN ou a BRINDE QO ou a BRINDE QP ou a BRINDE QQ ou a BRINDE QR ou a BRINDE QS ou a BRINDE QT ou a BRINDE QU ou a BRINDE QV ou a BRINDE QW ou a BRINDE QX ou a BRINDE QY ou a BRINDE QZ ou a BRINDE RA ou a BRINDE RB ou a BRINDE RC ou a BRINDE RD ou a BRINDE RE ou a BRINDE RF ou a BRINDE RG ou a BRINDE RH ou a BRINDE RI ou a BRINDE RJ ou a BRINDE RK ou a BRINDE RL ou a BRINDE RM ou a BRINDE RN ou a BRINDE RO ou a BRINDE RP ou a BRINDE RQ ou a BRINDE RR ou a BRINDE RS ou a BRINDE RT ou a BRINDE RU ou a BRINDE RV ou a BRINDE RW ou a BRINDE RX ou a BRINDE RY ou a BRINDE RZ ou a BRINDE SA ou a BRINDE SB ou a BRINDE SC ou a BRINDE SD ou a BRINDE SE ou a BRINDE SF ou a BRINDE SG ou a BRINDE SH ou a BRINDE SI ou a BRINDE SJ ou a BRINDE SK ou a BRINDE SL ou a BRINDE SM ou a BRINDE SN ou a BRINDE SO ou a BRINDE SP ou a BRINDE SQ ou a BRINDE SR ou a BRINDE SS ou a BRINDE ST ou a BRINDE SU ou a BRINDE SV ou a BRINDE SW ou a BRINDE SX ou a BRINDE SY ou a BRINDE SZ ou a BRINDE TA ou a BRINDE TB ou a BRINDE TC ou a BRINDE TD ou a BRINDE TE ou a BRINDE TF ou a BRINDE TG ou a BRINDE TH ou a BRINDE TI ou a BRINDE TJ ou a BRINDE TK ou a BRINDE TL ou a BRINDE TM ou a BRINDE TN ou a BRINDE TO ou a BRINDE TP ou a BRINDE TQ ou a BRINDE TR ou a BRINDE TS ou a BRINDE TU ou a BRINDE TV ou a BRINDE TW ou a BRINDE TX ou a BRINDE TY ou a BRINDE TZ ou a BRINDE UA ou a BRINDE UB ou a BRINDE UC ou a BRINDE UD ou a BRINDE UE ou a BRINDE UF ou a BRINDE UG ou a BRINDE UH ou a BRINDE UI ou a BRINDE UJ ou a BRINDE UK ou a BRINDE UL ou a BRINDE UM ou a BRINDE UN ou a BRINDE UO ou a BRINDE UP ou a BRINDE UQ ou a BRINDE UR ou a BRINDE US ou a BRINDE UT ou a BRINDE UY ou a BRINDE UZ ou a BRINDE VA ou a BRINDE VB ou a BRINDE VC ou a BRINDE VD ou a BRINDE VE ou a BRINDE VF ou a BRINDE VG ou a BRINDE VH ou a BRINDE VI ou a BRINDE VJ ou a BRINDE VK ou a BRINDE VL ou a BRINDE VM ou a BRINDE VN ou a BRINDE VO ou a BRINDE VP ou a BRINDE VQ ou a BRINDE VR ou a BRINDE VS ou a BRINDE VT ou a BRINDE VU ou a BRINDE VV ou a BRINDE VW ou a BRINDE VX ou a BRINDE VY ou a BRINDE VZ ou a BRINDE WA ou a BRINDE WB ou a BRINDE WC ou a BRINDE WD ou a BRINDE WE ou a BRINDE WF ou a BRINDE WG ou a BRINDE WH ou a BRINDE WI ou a BRINDE WJ ou a BRINDE WK ou a BRINDE WL ou a BRINDE WM ou a BRINDE WN ou a BRINDE WO ou a BRINDE WP ou a BRINDE WQ ou a BRINDE WR ou a BRINDE WS ou a BRINDE WT ou a BRINDE WY ou a BRINDE WZ ou a BRINDE XA ou a BRINDE XB ou a BRINDE XC ou a BRINDE XD ou a BRINDE XE ou a BRINDE XF ou a BRINDE XG ou a BRINDE XH ou a BRINDE XI ou a BRINDE XJ ou a BRINDE XK ou a BRINDE XL ou a BRINDE XM ou a BRINDE XN ou a BRINDE XO ou a BRINDE XP ou a BRINDE XQ ou a BRINDE XR ou a BRINDE XS ou a BRINDE XT ou a BRINDE XU ou a BRINDE XV ou a BRINDE XW ou a BRINDE XX ou a BRINDE XY ou a BRINDE XZ ou a BRINDE YA ou a BRINDE YB ou a BRINDE YC ou a BRINDE YD ou a BRINDE YE ou a BRINDE YF ou a BRINDE YG ou a BRINDE YH ou a BRINDE YI ou a BRINDE YJ ou a BRINDE YK ou a BRINDE YL ou a BRINDE YM ou a BRINDE YN ou a BRINDE YO ou a BRINDE YP ou a BRINDE YQ ou a BRINDE YR ou a BRINDE YS ou a BRINDE YT ou a BRINDE YU ou a BRINDE YV ou a BRINDE YW ou a BRINDE YX ou a BRINDE YY ou a BRINDE YZ ou a BRINDE ZA ou a BRINDE ZB ou a BRINDE ZC ou a BRINDE ZD ou a BRINDE ZE ou a BRINDE ZF ou a BRINDE ZG ou a BRINDE ZH ou a BRINDE ZI ou a BRINDE ZJ ou a BRINDE ZK ou a BRINDE ZL ou a BRINDE ZM ou a BRINDE ZN ou a BRINDE ZO ou a BRINDE ZP ou a BRINDE ZQ ou a BRINDE ZR ou a BRINDE ZS ou a BRINDE ZT ou a BRINDE ZU ou a BRINDE ZV ou a BRINDE ZW ou a BRINDE ZX ou a BRINDE ZY ou a BRINDE ZZ

- 0427 - BÚZIA BRASILEIRA ("CHAMAMUE") - kit completo, incluindo falante especial à prova d'água e placa de Circuito Impresso de layout específico (Vol. 271) - Cr\$ 4.500,00
- 0527 - PROTE-CASA (ALARMA RESIDENCIAL ANTI-FURTO) - completíssimo, incluindo caixa, placa de Circuito Impresso de layout específico e mais CINCO CONJUNTOS DE SENSORES (MAGNETO ENCAPULADOS (Vol. 271) - Cr\$ 26.500,00
- 0627 - NEW-COM - completo, incluindo duas caixas isoladas em madeira, falantes metálicos, placa de Circuito Impresso, etc. (Vol. 281) - Cr\$ 19.800,00
- 0727 - BÚZIA INGLESA - completo, incluindo falante especial à prova d'água, placa de layout específico, etc. (Vol. 281) - Cr\$ 5.300,00
- 0827 - MÓDULO DE VOLTMETRO DIGITAL - completo, 5 caixas, placa específica de Circuito Impresso e LEDS anelulares (Vol. 281) - Cr\$ 14.400,00
- 0927 - TRANSMISSOR OPTICO - PARTE DO TRANSMISSOR OPTICO - completo, 5 caixas, incluindo placa de Circuito Impresso (da Caixa), todo o kit (Vol. 281) - Cr\$ 4.850,00
- BRINDE A - Todas as pedras contendo a solicitação de 5 toneladas mais um (exceto das PACOTÕES PNP 0110, 0210, 0310, 0410 e 0510) receberão, gratuitamente, com a sua encomenda, UM PACOTE COM 10 TRANSISTORES PNP E APN, DE USO GERAL, UTILIZÁVEIS EM MUITAS MONTAGENS PUBLICADAS EM DCEI!
- BRINDE B - Todas as pedras contendo a solicitação simultânea dos cinco PACOTÕES (ver descrição das peças em outra parte deste "VAREJÃO" - ver pág. 1 do encarte, 0210, 0310, 0410, 0510, 0610) receberão, gratuitamente, com a sua encomenda, UM GAVETEIRO MODULADO AMPLIAVEL (KIT PNP 0115), NO VALOR DE Cr\$ 2.500,00.
- BRINDE EXTRA - Todas as pedras cujo valor total seja superior a Cr\$ 37.000,00 (depois de efetuados os abatimentos de desconto), receberão até 31/07/83, sem importância quais os kits solicitados, receberão, gratuitamente, o BRINDE A e o BRINDE B ou a BRINDE C ou a BRINDE D ou a BRINDE E ou a BRINDE F ou a BRINDE G ou a BRINDE H ou a BRINDE I ou a BRINDE J ou a BRINDE K ou a BRINDE L ou a BRINDE M ou a BRINDE N ou a BRINDE O ou a BRINDE P ou a BRINDE Q ou a BRINDE R ou a BRINDE S ou a BRINDE T ou a BRINDE U ou a BRINDE V ou a BRINDE W ou a BRINDE X ou a BRINDE Y ou a BRINDE Z ou a BRINDE AA ou a BRINDE AB ou a BRINDE AC ou a BRINDE AD ou a BRINDE AE ou a BRINDE AF ou a BRINDE AG ou a BRINDE AH ou a BRINDE AI ou a BRINDE AJ ou a BRINDE AK ou a BRINDE AL ou a BRINDE AM ou a BRINDE AN ou a BRINDE AO ou a BRINDE AP ou a BRINDE AQ ou a BRINDE AR ou a BRINDE AS ou a BRINDE AT ou a BRINDE AU ou a BRINDE AV ou a BRINDE AW ou a BRINDE AX ou a BRINDE AY ou a BRINDE AZ ou a BRINDE BA ou a BRINDE BB ou a BRINDE BC ou a BRINDE BD ou a BRINDE BE ou a BRINDE BF ou a BRINDE BG ou a BRINDE BH ou a BRINDE BI ou a BRINDE BJ ou a BRINDE BK ou a BRINDE BL ou a BRINDE BM ou a BRINDE BN ou a BRINDE BO ou a BRINDE BP ou a BRINDE BQ ou a BRINDE BR ou a BRINDE BS ou a BRINDE BT ou a BRINDE BU ou a BRINDE BV ou a BRINDE BW ou a BRINDE BX ou a BRINDE BY ou a BRINDE BZ ou a BRINDE CA ou a BRINDE CB ou a BRINDE CC ou a BRINDE CD ou a BRINDE CE ou a BRINDE CF ou a BRINDE CG ou a BRINDE CH ou a BRINDE CI ou a BRINDE CJ ou a BRINDE CK ou a BRINDE CL ou a BRINDE CM ou a BRINDE CN ou a BRINDE CO ou a BRINDE CP ou a BRINDE CQ ou a BRINDE CR ou a BRINDE CS ou a BRINDE CT ou a BRINDE CU ou a BRINDE CV ou a BRINDE CW ou a BRINDE CX ou a BRINDE CY ou a BRINDE CZ ou a BRINDE DA ou a BRINDE DB ou a BRINDE DC ou a BRINDE DD ou a BRINDE DE ou a BRINDE DF ou a BRINDE DG ou a BRINDE DH ou a BRINDE DI ou a BRINDE DJ ou a BRINDE DK ou a BRINDE DL ou a BRINDE DM ou a BRINDE DN ou a BRINDE DO ou a BRINDE DP ou a BRINDE DQ ou a BRINDE DR ou a BRINDE DS ou a BRINDE DT ou a BRINDE DU ou a BRINDE DV ou a BRINDE DW ou a BRINDE DX ou a BRINDE DY ou a BRINDE DZ ou a BRINDE EA ou a BRINDE EB ou a BRINDE EC ou a BRINDE ED ou a BRINDE EE ou a BRINDE EF ou a BRINDE EG ou a BRINDE EH ou a BRINDE EI ou a BRINDE EJ ou a BRINDE EK ou a BRINDE EL ou a BRINDE EM ou a BRINDE EN ou a BRINDE EO ou a BRINDE EP ou a BRINDE EQ ou a BRINDE ER ou a BRINDE ES ou a BRINDE ET ou a BRINDE EU ou a BRINDE EV ou a BRINDE EW ou a BRINDE EX ou a BRINDE EY ou a BRINDE EZ ou a BRINDE FA ou a BRINDE FB ou a BRINDE FC ou a BRINDE FD ou a BRINDE FE ou a BRINDE FF ou a BRINDE FG ou a BRINDE FH ou a BRINDE FI ou a BRINDE FJ ou a BRINDE FK ou a BRINDE FL ou a BRINDE FM ou a BRINDE FN ou a BRINDE FO ou a BRINDE FP ou a BRINDE FQ ou a BRINDE FR ou a BRINDE FS ou a BRINDE FT ou a BRINDE FU ou a BRINDE FV ou a BRINDE FW ou a BRINDE FX ou a BRINDE FY ou a BRINDE FZ ou a BRINDE GA ou a BRINDE GB ou a BRINDE GC ou a BRINDE GD ou a BRINDE GE ou a BRINDE GF ou a BRINDE GG ou a BRINDE GH ou a BRINDE GI ou a BRINDE GJ ou a BRINDE GK ou a BRINDE GL ou a BRINDE GM ou a BRINDE GN ou a BRINDE GO ou a BRINDE GP ou a BRINDE GQ ou a BRINDE GR ou a BRINDE GS ou a BRINDE GT ou a BRINDE GU ou a BRINDE GV ou a BRINDE GW ou a BRINDE HX ou a BRINDE HY ou a BRINDE HZ ou a BRINDE IA ou a BRINDE IB ou a BRINDE IC ou a BRINDE ID ou a BRINDE IE ou a BRINDE IF ou a BRINDE IG ou a BRINDE IH ou a BRINDE II ou a BRINDE IJ ou a BRINDE IK ou a BRINDE IL ou a BRINDE IM ou a BRINDE IN ou a BRINDE IO ou a BRINDE IP ou a BRINDE IQ ou a BRINDE IR ou a BRINDE IS ou a BRINDE IT ou a BRINDE IU ou a BRINDE IV ou a BRINDE IW ou a BRINDE IX ou a BRINDE IY ou a BRINDE IZ ou a BRINDE JA ou a BRINDE JB ou a BRINDE JC ou a BRINDE JD ou a BRINDE JE ou a BRINDE JF ou a BRINDE JG ou a BRINDE JH ou a BRINDE JI ou a BRINDE JJ ou a BRINDE JK ou a BRINDE JL ou a BRINDE JM ou a BRINDE JN ou a BRINDE JO ou a BRINDE JP ou a BRINDE JQ ou a BRINDE JR ou a BRINDE JS ou a BRINDE JT ou a BRINDE JU ou a BRINDE JV ou a BRINDE JW ou a BRINDE KX ou a BRINDE KY ou a BRINDE KZ ou a BRINDE LA ou a BRINDE LB ou a BRINDE LC ou a BRINDE LD ou a BRINDE LE ou a BRINDE LF ou a BRINDE LG ou a BRINDE LH ou a BRINDE LI ou a BRINDE LJ ou a BRINDE LK ou a BRINDE LM ou a BRINDE LN ou a BRINDE LO ou a BRINDE LP ou a BRINDE LQ ou a BRINDE LR ou a BRINDE LS ou a BRINDE LT ou a BRINDE LU ou a BRINDE LV ou a BRINDE LW ou a BRINDE LX ou a BRINDE LY ou a BRINDE LZ ou a BRINDE MA ou a BRINDE MB ou a BRINDE MC ou a BRINDE MD ou a BRINDE ME ou a BRINDE MF ou a BRINDE MG ou a BRINDE MH ou a BRINDE MI ou a BRINDE MJ ou a BRINDE MK ou a BRINDE ML ou a BRINDE MN ou a BRINDE MO ou a BRINDE MP ou a BRINDE MQ ou a BRINDE MR ou a BRINDE MS ou a BRINDE MT ou a BRINDE MU ou a BRINDE MV ou a BRINDE MW ou a BRINDE NX ou a BRINDE NY ou a BRINDE NZ ou a BRINDE OA ou a BRINDE OB ou a BRINDE OC ou a BRINDE OD ou a BRINDE OE ou a BRINDE OF ou a BRINDE OG ou a BRINDE OH ou a BRINDE OI ou a BRINDE OJ ou a BRINDE OK ou a BRINDE OL ou a BRINDE OM ou a BRINDE ON ou a BRINDE OO ou a BRINDE OP ou a BRINDE OQ ou a BRINDE OR ou a BRINDE OS ou a BRINDE OT ou a BRINDE OU ou a BRINDE OV ou a BRINDE OW ou a BRINDE OX ou a BRINDE OY ou a BRINDE OZ ou a BRINDE PA ou a BRINDE PB ou a BRINDE PC ou a BRINDE PD ou a BRINDE PE ou a BRINDE PF ou a BRINDE PG ou a BRINDE PH ou a BRINDE PI ou a BRINDE PJ ou a BRINDE PK ou a BRINDE PL ou a BRINDE PM ou a BRINDE PN ou a BRINDE PO ou a BRINDE PP ou a BRINDE PQ ou a BRINDE PR ou a BRINDE PS ou a BRINDE PT ou a BRINDE PU ou a BRINDE PV ou a BRINDE PW ou a BRINDE QX ou a BRINDE QY ou a BRINDE QZ ou a BRINDE RA ou a BRINDE RB ou a BRINDE RC ou a BRINDE RD ou a BRINDE RE ou a BRINDE RF ou a BRINDE RG ou a BRINDE RH ou a BRINDE RI ou a BRINDE RJ ou a BRINDE RK ou a BRINDE RL ou a BRINDE RM ou a BRINDE RN ou a BRINDE RO ou a BRINDE RP ou a BRINDE RQ ou a BRINDE RR ou a BRINDE RS ou a BRINDE RT ou a BRINDE RU ou a BRINDE RV ou a BRINDE RW ou a BRINDE SX ou a BRINDE SY ou a BRINDE SZ ou a BRINDE TA ou a BRINDE TB ou a BRINDE TC ou a BRINDE TD ou a BRINDE TE ou a BRINDE TF ou a BRINDE TG ou a BRINDE TH ou a BRINDE TI ou a BRINDE TJ ou a BRINDE TK ou a BRINDE TL ou a BRINDE TM ou a BRINDE TN ou a BRINDE TO ou a BRINDE TP ou a BRINDE TQ ou a BRINDE TR ou a BRINDE TS ou a BRINDE TU ou a BRINDE TV ou a BRINDE TW ou a BRINDE UX ou a BRINDE UY ou a BRINDE UZ ou a BRINDE VA ou a BRINDE VB ou a BRINDE VC ou a BRINDE VD ou a BRINDE VE ou a BRINDE VF ou a BRINDE VG ou a BRINDE VH ou a BRINDE VI ou a BRINDE VJ ou a BRINDE VK ou a BRINDE VL ou a BRINDE VM ou a BRINDE VN ou a BRINDE VO ou a BRINDE VP ou a BRINDE VQ ou a BRINDE VR ou a BRINDE VS ou a BRINDE VT ou a BRINDE VU ou a BRINDE VV ou a BRINDE VW ou a BRINDE WX ou a BRINDE XY ou a BRINDE XZ ou a BRINDE YA ou a BRINDE YB ou a BRINDE YC ou a BRINDE YD ou a BRINDE YE ou a BRINDE YF ou a BRINDE YG ou a BRINDE YH ou a BRINDE YI ou a BRINDE YJ ou a BRINDE YK ou a BRINDE YL ou a BRINDE YM ou a BRINDE YN ou a BRINDE YO ou a BRINDE YP ou a BRINDE YQ ou a BRINDE YR ou a BRINDE YS ou a BRINDE YT ou a BRINDE YU ou a BRINDE YV ou a BRINDE YW ou a BRINDE YX ou a BRINDE YY ou a BRINDE YZ ou a BRINDE ZA ou a BRINDE ZB ou a BRINDE ZC ou a BRINDE ZD ou a BRINDE ZE ou a BRINDE ZF ou a BRINDE ZG ou a BRINDE ZH ou a BRINDE ZI ou a BRINDE ZJ ou a BRINDE ZK ou a BRINDE ZL ou a BRINDE ZM ou a BRINDE ZN ou a BRINDE ZO ou a BRINDE ZP ou a BRINDE

